
 


 



JUNI 1984 NUMMER 6 HFL 4,50/BF 85
  
# Hobbit

maandblad voor elektronika



- **INPUT/OUTPUTPOORT VOOR ZX 81/SPECTRUM**
- **HYSTERESISVRIJE DIMMER**
- **DIMMER VOOR MAXIMAAL 6000 WATT**
- **VESTZAKFREKWENTIETELLER TOT 1GHz**



# De strijd tussen digitaal en analoog is voorbij.

**FL. 275,-\*** kost de nieuwe  
kampioen

## De nieuwe Fluke 70 serie.

Multimeters zoals deze zijn nog nooit ter wereld vertoond.

Deze meters combineren digitale en analoge aflezing en vormen zodoende een niet te overtreffen combinatie.

Nu krijgen de gebruikers van de digitale meters de extra resolutie van een 3200-count LCD-uitlezing.

Terwijl de gebruikers van analoge meters een analoge schaal krijgen om een snelle visuele controle van continuïteit, top- en nulwaarden en verloop mogelijk te maken.

Plus een ongeëvenaard eenvoudige behandeling, onmiddellijk automatische bereikinstelling, een batterij met een levensduur van meer dan 2000 uur en 3 jaar garantie.

Dit alles in één instrument.

U kunt kiezen uit drie nieuwe modellen.

De Fluke 73 is het toppunt van eenvoud. De Fluke 75 met de vele extra mogelijkheden. Of de luxe Fluke 77 met het bijbehorende veelzijdige étui en unieke Touch Hold functie (patent aangevraagd), die de aflezing vasthoudt en u d.m.v. een 'beep' hierop attendeert.

Iedere meter is Fluke-degelyk en is dus tegen stoten bestand.

En een ongelooflijk, praktisch onweerstaanbaar, lage prijs.

Bel dus nu meteen Uw dichtstbijzijnde leverancier.

VAN DE WERELDLEIDER IN  
DIGITALE MULTIMETERS.



Fluke (Nederland) B.V.,  
Gasthuisring 14, Postbus 115, 5000 AC Tilburg  
Tel.: (013) 352455 Telex: 52683



### Fluke 73

FL. 275,-\*  
Analoge/digitale aflezing  
Volts, ohms, 10 A,  
diode test  
Automatische  
meetbereikinstelling  
0,7% basis DC  
nauwkeurigheid  
2000+ uur batterij  
levensduur  
3-jaar garantie

### Fluke 75

FL. 330,-\*  
Analoge/digitale aflezing  
Volts, ohms, 10 A, mA,  
diode test  
Continuïteit met 'beeper'  
Automatische en hand  
meetbereikinstelling  
0,5% basis DC  
nauwkeurigheid  
2000+ uur batterij  
levensduur  
3-jaar garantie

### Fluke 77

FL. 435,-\*  
Analoge/digitale aflezing  
Volts, ohms, 10 A, mA,  
diode test  
Continuïteit met 'beeper'  
Automatische en hand  
meetbereikinstelling  
Touch Hold functie  
0,3% basis DC  
nauwkeurigheid  
2000+ uur batterij  
levensduur  
3-jaar garantie  
Veelzijdig étui

Almelo, Radio Nijhuis, 05490-19191; Amstelveen, Valkenberg B.V., 020-432470; Amsterdam, Valkenberg B.V., 020-184022; Apeldoorn, Van Essen Electronica, 055-212485; Arnhem, Radio Te Kaat, 085-454518; Delft, E.C.D., 015-134429; Den Helder, Elab Electronica Systems, 02230-12000; Dordrecht, De Boer Elektronika, 078-148757; Eindhoven, De Boer Elektronika, 040-448827; Postorders, 040-448829; Enschede, Radio Nijhuis, 053-315169; 's-Gravenhage, Stuit & Bruin, 070-604993; Haarlem, Balieverkoop: Display Elektronika, 023-322421; Heerlen, Regenboog Elektronikashop, 045-716829; Helden-Panningen, Tummers B.V., 04760-1300; Hellevoetsluis, Imatech, 01863-13944; Helmond, De Boer Elektronika, 04920-35289; Hengelo, Radio Nijhuis, 074-917567; 's-Hertogenbosch, De Boer Elektronika, 073-137580; Hooghalen, Bakker Elektrotechniek, 05939-555; Maastricht, Regenboog Elektronikashop, 043-12257; Nijmegen, Radio Technical, 080-225210; Purmerend, Valkenberg B.V., 02990-20727; Roermond, Tummers B.V., 04750-35154; Rotterdam, D.I.L. Elektronika, 010-854213; Elektrocirkel, 010-851088; Sittard, Regenboog Elektronikashop, 04490-12355; Stad Delden, Microl Systems, 05407-1018; Terneuzen, Etec Nederland B.V., 01150-13557; Tilburg, Balieverkoop: Segment Elektronika, 013-360848; Utrecht, Industrie en Postorders: Display Elektronika, 030-328325; Balieverkoop: Display Elektronika, 030-315655; De Boer Elektronika, 030-340282; Weert, Van de Meerakker B.V., 04950-36072; Zaandam, Valkenberg B.V., 075-168255; Zwolle, Radio Nijhuis, 038-213804

\*Gebaseerd op een voor alle landen aanbevolen prijs, excl. BTW, geldig vanaf 1.1.84.



Hobbit printservice, softwareservice, frontpanelenservice en ledenservice .....	4
<b>Van de redactie</b> .....	5
<b>CD-ontwerp: De CX81-I/O,</b> een ingangs- en uitgangspoort voor Sinclair ZX81 en Sinclair Spectrum computer .....	9
<b>Motorregelaar voor 220 Volt max. 800 Watt.</b> Regelt kollektormotoren van boormachines, mixers e.d. ....	16
<b>Zon en energie</b> .....	17
<b>Hysteresisvrije dimmer.</b> Regelt veel soepeler dan de 'gewone' dimmer .....	35
<b>CD ontwerp: 1 GHz frekwentieteller in vestzakformaat</b> .....	20
<b>Geluid, lawaai en Hifi</b> .....	23
<b>Regelbare voeding van 0 tot 12 Volt 1 Ampère</b> Met speciale aanpassing zodat modelmotoren op een zeer lage snelheid kunnen blijven lopen met behoud van kracht .....	25
<b>Universele schakelaar.</b> Reageert op nat/droog, licht/ donker, koud/warm of aanraken. Naar keuze uit te voeren met handbediende of automatische reset .....	28
<b>Computers, wat kunnen we er allemaal mee doen?</b> .....	30
<b>Dimmer voor maximaal 6000 Watt</b> .....	33
<b>CD ontwerp: Hifi voor- en regelversterker.</b> Naar keuze uit te voeren met draaipotentiometers of schuifpotentiometers ....	43
<b>Fuzz en Tremolo.</b> Twee veel gevraagde bouwontwerpen op één print .....	40
<b>Fotografie, licht en elektronika</b> .....	37
<b>Middengolfradio.</b> Naar keuze een 'gewone' uitvoering of een zeer kleine (26x23 mm) uitvoering	50
<b>Hobbel, strip</b> .....	53
<b>Crash.</b> Hier behandelen we fouten, verbeteringen, aanvullingen en opmerkingen met betrekking tot HOBBIT artikelen .....	36
<b>Bits, gevraagd en aangeboden</b> .....	27
<b>Markt-Info.</b> Fabrikanten, importeurs en leveranciers sturen ons hun nieuwtjes .....	52
<b>Lichtafhankelijke schakelaar.</b> Geschikt als automatische tuin- of balkonverlichting .....	55

## WAT KOMT ER NA DE SOFTWARE?

Het is opvallend dat in het computertijdperk waarin wij toch leven, een soort hobbïist is ontstaan waar niemand goed raad mee weet. Zo'n programmafanaat is vlees noch vis. Hij verzamelt programma's voor zijn Spectrum, Commodore 64, TRS 80 en noem maar op, maar gebruiken doet hij deze software nauwelijks. Vraag hem naar fouten (= bugs) in een bepaald programma en hij zal ze feilloos opnoemen. Een beetje overtrokken zegt u? Dat kan zijn, maar toch sluit het aan bij de trend van deze tijd waarin alle mensen allerlei handgrepen geleerd krijgen zonder precies te beseffen waar de toepassing van zo'n handgreep toe leidt. Wordt het dan ook geen tijd om van de software hobbïist een allrounder te maken die ook enig begrip heeft van de hardware waar hij mee bezig is? Wordt het geen tijd dat er weer echte originele hardware-ontwerpen komen voor de mensen die daar voor aangewezen zijn, namelijk de hobbïisten? De HOBBIT-redactie denkt van wel. Wij vinden dat een computerfreak niet alleen een programma maar ook de computer moet kunnen "repareren" en "uitbreiden". Wij zullen in ieder geval ons best doen daartoe bij te dragen.

### In het volgende nummer:

De vakanties naderen weer zo langzamerhand. Hobbit verkeert ook al een beetje in die stemming. Dus enkele aardige toepassingen die elektronika en vakantie bundelen zijn aan de orde. Ook publiceren we een uitbreiding voor de I/O-poort uit het vorige nummer namelijk een oscilloscoop voorzet met opmerkelijke mogelijkheden. De TV als oscilloscoop, gestuurd met een ZX81 of ZX Spectrum dat is té gek!

# epoc

## TINZUIGERS

### MODEL LOTTE



Tinzuiger met groot zuigvolume van 15 cm<sup>3</sup> voorzien van conductieve punt

Behuizing van slagvast nylon  
Afm.: lengte 211 mm  
diameter 26 mm  
Levering via de vakhandel

# epoc

Importeur: Connector B.V., Helicopterstraat, Amsterdam

# DIGI Electronics p.v.b.a.

## printservice

Laurierstraat 15, 8400 Oostende,  
Tel. (059) 50 82 19



- U stuurt ons uw ontwerp op kalk of polyester film
- U stuurt ons uw ontwerp op gewoon papier
- U stuurt ons een tekening uit tijdschrift of folder

° Gelieve geen principe schema's toe te sturen.  
UITERST SNELLE SERVICE: wij leveren binnen de 48 uur uw gedrukte bedradingen op epoxy

Vraag schriftelijk onze prijzen voor kleine en grote reeksen

Printen: enkelzijdig vertind  
dubbelzijdig vertind  
doorgemetaliseerd  
Goudconnectoren

## Kompakte DMM's met optimale functies van 5600/5800 SERIE



Model 5605

8 Uitvoeringen met basisnauwk. 0,1...0,8%  
3 1/2 Tallig LCD.  
9 Functies.  
Uitgebreide meetbereiken  
100 µA - 1000 V (DC + AC)  
0,1 µA - 10 A (DC + AC)  
100 MOhm - 20 MOhm  
0,1 nS - 2 µS.  
Diode test.  
Cap. meting (1 pF-20µF)  
of hFE test.  
Volledig beveiligd.



Uit voorraad leverbaar.  
Basisnauwk. 0,5%.  
Met hFE test.

**f 159,-**

excl. BTW

Afmetingen:  
105 x 82 x 21 mm.

Multimeters van Cie, Hioki, Sansei en TMK zijn verkrijgbaar bij:

Hioki, Sansei, TMK en Cie multimeters zijn o.a. verkrijgbaar bij:

Amsterdam Reinaert Electronics, Apeldoorn Radio Pulto, Arnhem Hupra B.V./Radio Te Kaat, Breda Bernard N.V./Elektra B.V./Polmix B.V./van Vugt B.V., Deventer Bernard B.V./Diemen Bernard B.V./Gorinchem Strago Elektro B.V./'s-Gravenhage Bernard B.V./Eiterna B.V./Ruytenbeek 's-Hertogenbosch Smoka B.V./Schoor B.V./Hilversum van Vugt B.V./'s-Heerenberg Zeddam B.V./Katwijk Radio Bosplein, Meppel Zeefat B.V./Nijverdal Radio Vo Papendrecht van Rossum Elektro B.V./Rotterdam Bernard B.V./D.L.L.-Elektronika/Elektro Cirkel B.V./Den Hollander B.V./Nautomatic B.V./Instr. Mak Ravestijn, Schiedam Bernard B.V./Kerger & Co. B.V./Utrecht Bernard B.V./Karszen Elektronika/Radio Centrum Valkenburg (Berg & Terblit) Hajé Elektronika Veenendaal Hupra B.V./Venlo Bernard B.V./Elektro Ofra en Gros B.V./Voorburg Tempcontrol B.V./Weert vid Meerakker B.V./Zaandam Bosma & Bronkhorst B.V./Brussel Seher & Co.



hartogs

B.V. Ingenieursbureau voor Electrotechniek ir. I Hartogs  
Strevelsweg 700/603  
3083 AS Rotterdam  
Afd. Meettechniek  
Tel. 010 - 817833  
Telex 28925

Brussel M. Seher en Co.

## Commodore 64:

cassette-interface ..... f 49,-  
printer-interface ..... f 325,-  
HARDWARE-RESET ..... f 10,-  
Vic-20 hardware cassettes, div. soorten f 39,-

## TEAC:

55A Apple drive, inclusief kast en kabel f 795,-  
55A ss/dd 40 tracks slimline ..... f 645,-  
55B ss/dd 2 x 40 tracks slimline ..... f 795,-  
55E ss/dd 80 tracks slimline ..... f 775,-  
55F ds/dd 2 x 80 tracks slimline ..... f 950,-  
diverse kasten voor discdrives vanaf . f 79,-

## BBC:

Sideboards, joysticks, ROM uitbreidingen, CP/M, Eprom programmers ..... bel voor prijzen

## Apple:

Laser II + Z80 + 64 Kb (Apple-like) .. f 1.695,-  
discdrive, 143 Kb, in kast met kabel .. f. 795,-

## LNW:

LNW 80 model 2, 100% compatibel met TRS-80, CP/M compatible ..... bel of schrijf voor informatie  
LNW Expander interface voor de TRS-80 f 1.395,-  
ook als zelfbouwpakket leverbaar

Wij hebben alle micro-elektronika onderdelen op voorraad (o.a. veel japanse transistoren en i.c.s.) Ook allerlei computer-tijdschriften en boeken.

Wij sluren u alle artikelen onder rembours (f. 10,-) of onder vooruitbetaling op Amro 44.29.60.611

's-maandags gesloten

Micro Mind

Broekwegzijde 124,  
2725 PE Zoetermeer  
Telefoon 079-314533

Klapdorp 67  
2000 Antwerpen  
Telefoon 03/232.01.32

## Input/Output-poort voor ZX81/Spectrum HB 422

De CX81-I/O is een bouw pakket van een Input en Output poort voor de ZX81, De Timex 1000 of Spectrum huiscomputer. Met de I/O-unit kunt U op de uitbreidingsuitgang allerlei randapparatuur aansluiten, zoals relais. LED's, lampen en




schakelaars. Er zijn 8 ingangen en 8 uitgangen ter beschikking. De computer is nu bruikbaar voor b.v. het besturen van een draaibank, modeltrein e.d., of als alarmcentrale, programmeerbare lichtshow enzovoort. Meerdere I/O-poorten kunnen gekoppeld worden voor een nog uitgebreidere functie. Het bouw pakket bevat print, connector en alle onderdelen. De voeding van de poort wordt betrokken uit de computer. De prijs van het pakket..... f 69,00

Als u geen zin hebt het hele programma voor de poort in te typen kunt U dat bestellen. Op het cassettebandje staat het programma voor beide computers. De prijs van de cassette is ..... f 10,00
 
## Inbraakalarm voor huis, garage, caravan etc. HB 401 A+B

Een universeel toepasbaar alarm waar 6 groepen sensoren op aangesloten kunnen worden. Per groep kan dan meteen gecontroleerd worden of alle sensoren in takt zijn. Voorzien is in een uit- en inschakelvertraging. De alarmeenheid werkt op een akku of 12 volt gelijkstroomvoeding (niet meegeleverd). Het pakket bevat een sensorprint en een hoofdprint met alle benodigde onderdelen. Voeding en kast niet in het pakket..... f 71,15



## Regelbare voeding van 4 tot 30 Volt, 1 Ampère. HB 406

Zonder transformator en meters kost het..... f 25,50  
Met trafo en twee meters (spanning-stroom)..... f 109,00

## Audioversterker. HB 409

Pakket met koelplaat kost..... f 34,95  
Ook zonder koelplaat mogelijk voor de prijs van ..... f 24,95

## Het schilderij en antiekalarm. HB 410


Pakket met alle elektronische componenten maar zonder sirene, toeter e.d. en ook zonder voeding (ca. 12 Volt DC)..... f 12,50

## IR-zender en ontvanger. HB 403/404

Pakket bevat alle onderdelen voor de bouw van een zender en een ontvanger. De behuizing is niet in het pakket aanwezig en ook de voeding niet. Het pakket kost..... f 101,85
 
## Het auto-alarm. HB 407

Auto-alarminstallaties schieten als paddestoelen uit de grond. Toch maakten wij van dit ontwerp een bouw pakket, omdat het een bijzonder alarm is. U hoeft het alleen maar op de akku aan te sluiten, dus geen moeilijk gerommel met de autobedrading. Er is overigens wel een uitbreidingsaansluiting aanwezig. Het pakket kost..... f 59,00



**ONDER REMBOURS:** Bel 040-448229 of schrijf een kaartje aan De Boer Elektronika afd. Postorders, Postbus 680, 5600 AR Eindhoven. f 9,00 kosten.

**VOORUITBETALING:** Per brief met getekende cheque of betaalkaart of op gironummer 2155669, of op banknr. 150048394 RaBo Eindhoven. f 5,00 kosten

Geen minimum orderbedrag, maar orders beneden f 35,00 worden belast met f 5,00 kosten. CD-leden geven hun CD-pasnummer op en ontvangen een acceptgirokaart bij hun bestelling.


### OPENINGSTIJDEN DE BOER ELEKTRONIKA FILIALEN:

Winkels zijn de gebruikelijke tijden open (09.00-18.00) uitgezonderd:  
Maandag: Winkel in Helmond, Utrecht, Den Bosch en Dordrecht gesloten.  
Winkel in Eindhoven open van 13.00-18.00 uur.  
Koopavond: In Dordrecht en Utrecht op donderdagavond van 18.00-21.00 uur.  
In de andere winkels op vrijdagavond van 18.00-21.00 uur.  
Zaterdag: Om 17.00 uur zijn alle winkels gesloten.

Alle in deze advertentie vermelde prijzen zijn richtprijzen en inclusief BTW. Levering geschied volgens de verkoopvoorwaarden, gedep. bij KvK te Eindhoven onder nummer 33805.
 
## de boer elektronika

AFDELING POSTORDERS EINDHOVEN 040 - 448229  
KLEINE BERG 39 - 41, 5611 JS EINDHOVEN 040 - 448827  
ZUID KONINGINNEWAL 58, 5701 NT HELMOND 04920 - 35289  
VOORSTRAAT 431, 3311 CT DORDRECHT 078 - 148757  
CITADELLAAN 39, 5212 VA 's HERTOGENBOSCH 073 - 137580  
LANGE JANSSTRAAT 16 - 18, 3512 BB UTRECHT 030 - 340282



De aansluitingen van de in dit nummer gebruikte onderdelen.

**HOBBIT IS VERKRIJGBAAR BIJ:**

Alkmaar Elco	Dordrecht Radiobeurs Louter	Heemstede Riton Elektronika	Maastricht Rapeco	Utrecht Display Elektronika
Almelo Explorer	Dordrecht De Boer Elektronika	Heereveen Radio Adema	Maastricht De Regenboog	Utrecht Radio Centrum
Alphen a/d Rijn Zoutman Electronics	Drachten TV Techn. Dienst/v.d. Wal	Heerlen De Regenboog	Nijmegen Technica B.V.	Utrecht Radio Centrum
Amsterdam Radio Vos	Eindhoven De Boer Elektronika	Heerlen Vogelzang	Oss Fa. van Dijk	Utrecht De Boer Elektronika
Amsterdam-Osdorp Televersum	Eindhoven Vogelzang	Den Helder Elab Components Supply Serv.	Oss Elektron	Veenendaal Radio Donkelaar
Amsterdam Radio Munco	Emmen Crescendo Electronica Emmen	Den Helder Hobby Rama	Roermond Popular Electronics	Veenendaal Van Hove Elektronika
Amsterdam Valkenburg	Enschede Radio Nijhuis	Helmond De Boer Elektronika	Rotterdam D.I.L. Elektronika	Venlo Baur Electronics
Amsterdam Radio Rotor	Enschede Elektronika v.d. Sande	Hengelo Hobby Electronica	Rotterdam D.C.S-Electronics	Venray Electronic Hobby Shop
Apeldoorn Van Essen Electronica	Ermelo Veluwe Elektronika Service	's-Hertogenbosch Fa. van Dijk	Rotterdam Vam Embden	Wageningen Fa. Mateman
Arnhem Hupra	Goes De Elektronika Winkel	's-Hertogenbosch De Boer Elektronika	Schiedam Radio v.d. Bend	Weert Jansen Electronica
Assen Fa. H. Baas & Zn.	Groningen Radio Okaphone	Hilversum H. en G. Elektronika	Sittard Regenboog	Wormerveer El. Centr. Zaanstad B.V.
Den Bosch Mulders B.V.	Den Haag Fa. Stuit en Bruin	Hilversum Radio Gooiland	Somerens Gebr. van Otterdijk	Zeist Nic. Jense
Breda Elektra	Den Haag Radio Westerveld	Hoogeveen Couwenberg Electronica	Stads kanaal Leo Electronica	Zoetermeer Elgro/Micromarkt B.V.
Breda Radiobeurs B.H. Rhee	Haarlem Display Electronica	Hoorn Joker Electronics	Tilburg Piet Kennis	Zwolle Hobby Electronics
Delft E.C.D.	Haarlem Kleinhout radio B.V.	Leiden Fa. Kok Electronics B.V.	Uden Fa. van Dijk	Zwolle Fakkert Electronics
Delft Goris Electronica	Harderwijk Radio Joop Smink	Maastricht Vogelzang	Utrecht Karsen Electronica Service B.V.	Zwolle Radio ten Koppel





## Technische gegevens

Voedingsspanning	5 volt DC
Stroomverbruik onbelast	100mA
Uitgangsspanning	Hoog 3,5 volt
	Laag 0,3 Volt
Ingangsspanning	Hoog 3,5 Volt
	Laag 0,3 Volt

De CX81-I/O is een ingangspoort of een uitgangspoort voor een ZX81 of Spectrum. Men spreekt van een 8-bit I/O-poort omdat de poort 8 signalen tegelijk kan verwerken. Om te kunnen werken is 16K geheugen nodig, dus bij gebruik van een ZX81 is een RAM-pack noodzakelijk. In de softwareservice van HOBBIT is een cassette beschikbaar met de programma's die in artikel afgedrukt staan. Als U een Spectrum bezit moet U de I/O-poort als laatste unit op de uitbreidingsconnector aansluiten. Het is mogelijk met de computer een machine te besturen, een diefstalalarm te bouwen, een modeltrein te regelen en veel, veel meer. Om bijvoorbeeld maar bij de modeltrein te blijven: de computer "ziet" de stand van een sein of van een wissel en kan, afhankelijk van de situatie, actie ondernemen!

## Hardware

De I/O-poort bouwt U op de dubbelzijdige printplaat HB422. De verbindingen tussen boven- en onderzijde van de print komen tot stand door middel van doormetaliserings van de print. Daarom worden de onderdelen alleen aan de onderzijde gesoldeerd. U mag de gaatjes niet groter boren mocht een onderdeel niet passen. De print wordt dan ernstig beschadigd! Ook goed opletten bij het solderen want tussen sommige printsporen is de afstand soms maar 0,3 mm!

## De bouw

Volg de componentenlijst en de tekening van de componentenopstelling (fig. 2). Let even op bij het plaatsens van R1. Zie hiervoor figuur 1. De IC's kunt U het beste op voetjes plaatsen want een defekt IC uit de print solderen is vragen om problemen. Het printje kan natuurlijk ingebouwd worden in een kastje. Zorg er echter wel voor, dat beide connectoren goed bereikbaar blijven. De CX81-I/O steekt U nu op de uitbreidingsconnector van de computer. Bij de ZX81 de geheugenuitbreiding niet vergeten.

# De CX81-I/O poort

Een input en outputpoort voor de Sinclair ZX81 en Spectrum computer (en afgeleide apparaten, b.v. Timex 1000).

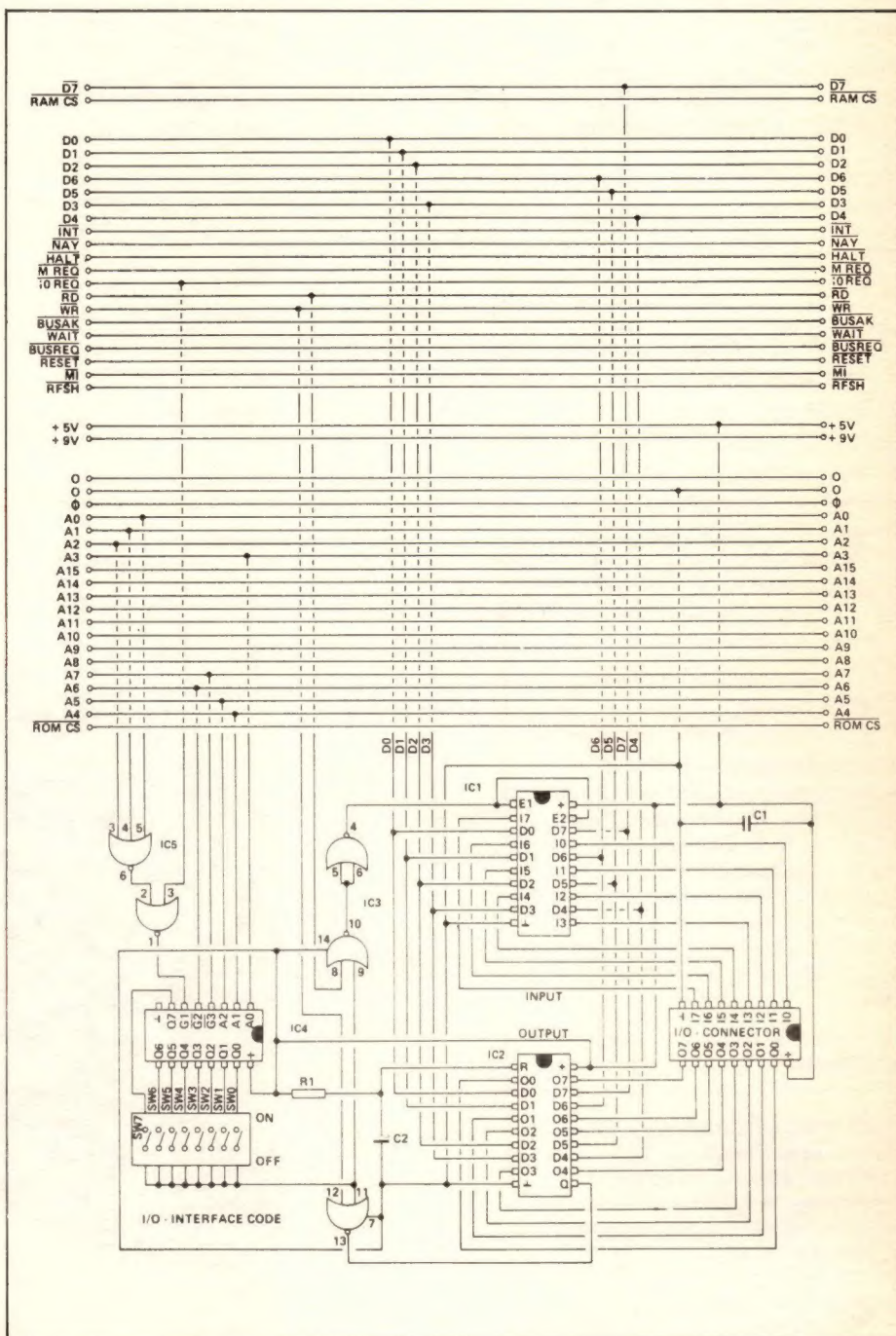


Fig. 3: Het schema van de poort.



## Opmerking

Met de 8-voudige schakelaar SW wordt de print geadresseerd. Elke print krijgt zijn eigen adres zodat de computer hem kan "vinden". Wanneer schakelaar 1 van SW gesloten is kan de print met het hierna beschreven programma werken. Dat geldt ook voor het in het Hobbit software service opgenomen programma. U moet de software zelf aanpassen voor de andere mogelijkheden. Bij de Spectrum is dat heel eenvoudig; het wordt gedaan door het wijzigen van de Basic-commando's IN en OUT. Bij de ZX81 moeten in het in machinetaal geschreven programma veranderingen worden aangebracht. Maar laat U niet afschrikken, als U het hier beschreven basic programma gebruikt is het werken met de I/O-poort heel eenvoudig. "C0" staat voor de print waarop schakelaar 1 van SW ingeschakeld is. "C1" voor de print waarop schakelaar 2 van SW ingeschakeld is. "C2" voor schakelaar 3 enzovoort. C0 gebruikt de In/Out adressen van de Z80 die lopen van hex 07 tot en met hex 0E (dus 8 adresplaatsen of 8 bytes).

## Waarschuwing

Wanneer U bij ingeschakelde computer een van de schakelaars omzet kunnen de IC's van de I/O-poort defekt raken. Dus eerst de computer uitschakelen als U iets wilt veranderen op de print!

## Schema

Het schema toont de 8-bits in- en uitgangspoort. De poort wordt gestuurd door de data- en adresbus van de computer. Bij de ZX81 gebeurt dat met machinetaalinstructies. Bij de Spectrum kan het met machinetaalinstructies maar ook met de basic commando's IN en OUT. Zie bijvoorbeeld het programma voor de Spectrum regel 2020 en volgende.

## I/O-request

De Z80 microprocessorchip die in de ZX81 en in de Spectrum toegepast wordt heeft 256 I/O adressen. Adressering hiervan gebeurt met de adresbus en wel met de lijnen A0 t/m A7. Met een I/O instructie kan een bepaald adres geselecteerd worden. Als dat adres overeenstemt met het adres dat op de I/O-print met SW is ingesteld zal betreffend I/O-print aangesproken

 


Fig. 1: Zó moet weerstand R1 geplaatst worden.

worden. Er moet natuurlijk op gelet worden dat andere op de bus aangesloten apparatuur niet wordt beïnvloed. De Sinclair printer en de microdrive bijvoorbeeld gebruiken enkele van de I/O adressen. De I/O-poort gebruikt adressen die vrij zijn en dat zijn de volgende:

Connectornummer (dus welke print wordt bedoeld)							
C0	C1	C2	C3	C4	C5	C6	C7
Dil schakelaar SW							
1	2	3	4	5	6	7	8
Decimaal adres							
7	15	23	31	39	47	55	63
Hexadecimaal adres							
07	0F	17	1F	27	2F	37	3F

NB: er mogen nooit twee of meer schakelaars ingeschakeld staan. Dan ontstaat een foutief adres. De print met het adresnummer C0 gebruikt dus de adressen 07, 08, 09, 0A, 0B, 0C, 0D en 0E. De print met adresnummer C1 gebruikt 0F, 11, 12, 13, 14, 15, 16 en 17 enz. De in- en uitgangen van de computer kunnen niet veel stroom leveren. Daarom worden ze gebufferd met IC 74LS244 die stuursignalen ontvangt van de strobe-uitgang van de computer. De informatie komt zodoende op het juiste tijdstip op de bus. Omdat het niet altijd mogelijk is de aangeboden informatie meteen te verwerken wordt de informatie tijdelijk opgeslagen in een tussengeheugen (74LS273). Na elke uitlees- en stuurcyclus wordt dit geheugen gereset zodat er dan weer nieuwe informatie in geplaatst kan worden. De schakeling heeft 10 tot 100m Sec. nodig om een cyclus af te werken. Het kan sneller, maar dan moet U het programma helemaal in machinetaal zetten. Voor testdoeleinden kunt U de poortuitgang rechtstreeks verbinden met 8 LED's. LED's aansluiten tussen uitgang en massa.

## Software

Als U de I/O-poort aangesloten hebt op de Spectrum kunt U de poort rechtstreeks besturen met de basic IN en OUT instructie. Voorbeeld:

 


Foto 1: De complete I/O-print.



 


Fig. 2: De componentenopstelling.

OUT 7,8 laat de LED aan uitgang 3 oplichten. (7 is het adres van de poort: 8 is de decimale waarde van de geheugeninhoud, dus 00001000. OUT 7,255 laat alle LED's oplichten. OUT 7, bin 00110011 laat de LED's 0,1,4 en 5 oplichten. Bij de instructie IN 7 leest de computer de stand van de I/O-poort en schrijft deze op adres 07. Voor de ZX81 is het noodzakelijk dat U een gedeelte van het programma (of het hele programma) in machinetaal invoert. Hobbit heeft hiervoor een hulpprogramma opgenomen (zie listing in figuur 4). Na de eerste REM instructie moeten 387 punten volgen. Dit zijn geheugenplaatsen die we reserveren voor het machinetaalprogramma. Als het programma ingetypt is start U met RUN. De computer wacht op het invoeren van de 387 codes (zie listing in figuur 5). U voert de codes in van links naar rechts. Na elke code (2 cijfers) drukt U op ENTER. Als U alle 387 codes hebt ingevoerd geeft de computer aan of dit goed (Input OK) of fout (Input fejl) is gebeurd. Als U het niet goed gedaan hebt zult U weer helemaal opnieuw moeten beginnen. Als het wel goed is gegaan kunt U het programma van figuur 8 intypen.

### Let op

Het machinetaalgedeelte dat U zojuist weggeschreven hebt staat in het REM statement van regel 1. U mag regel 1 dus niet verwijderen met CLEAR of

NEW. U begint gewoon met het intypen van het programma vanaf regel 2. Het oude programma wordt dan overschreven. Hoewel regel 2 t/m 26 niet van belang zijn voor de werking en U deze mag overslaan is het toch beter ze wel in te typen. Dan gaat er zeker niets mis. Zorg er voor dat, als U de eerste 26 regels toch over wilt slaan, in ieder geval regel 1 blijft staan en regel 26 eruit gaat (26 intypen en laten volgen door ENTER).

### PX81-I/O software op cassette

Heeft U een hekel aan het intypen van het programma dan kunt U het programma ook op cassette kopen. De cassette bevat het programma voor beide computers. Op kant A vindt U de software voor de ZX81 en op kant B voor de Spectrum. Het programma kunt U laden met de naam "PX81-I/O". Dit duurt met de ZX81 ongeveer 2 minuten en met de Spectrum 30 seconden. Als ze goed geladen zijn volgt een autostart en verschijnt het volgende beeld (zie figuur 6). U kunt nu werken met de poort en hebt daarbij de volgende mogelijkheden:

**P = Page select:** (Alleen ZX-81). Met behulp van dit commando kiest U het paginanummer. Een pagina is in dit geval een blok geheugen waar Uw eigen programma in staat. Voorbeeld: U kiest P3. U roept hiermee een programma aan dat de ruimte beslaat vanaf regel 3010 tot maximaal 3989 en dat U zelf

### De Componentenlijst

#### Weerstanden:

R1 = 1k 1/4W

#### Kondensatoren:

C1 = 100nF Sibatit steek 5 mm

C2 = 47µF/16 volt elko radiaal

#### Halfgeleiders:

IC1 = 74LS244

IC2 = 74LS273

IC3 = 74LS02

IC4 = 74LS138

IC5 = 74LS10

#### Diversen:

Print HB422

IC voeten 2 x 14 polig

1 x 16 polig

1 x 18 polig

2 x 20 polig

SW DIL schakelaar 8-voudig

B1 kaartconnector 2 x 23 polig 0,1

inch penafstand

#### Eventueel:

18 polige Dip-connector voor uitgang.



hebt ingebracht (zie ook listing in figuur 8). P0 is het demonstratieprogramma en geeft de gebruiker informatie over het gebruik van de I/O-poort. P1 tot en met P8 kunt U zelf definiëren. P9 is de save-routine. Hiermee kunt U het hele programma (ook het door U zelf ingevulde gedeelte) op een cassette vastleggen.

#### CS Connector select:

Hiermee kunt U de adresplaats van de I/O-poort kiezen. U wijst dus als het ware aan om welke I/O-print het gaat. De printen heeft U een nummer gegeven (C0, C1, C2, etc.). Als U bv. kiest voor C0 zullen alle In/Out handelingen naar de print gaan die als C0 geselecteerd is (de print waar schakelaar 1 van SW "aan" staat).

#### SB of RB (Set bit of Reset bit):

Met deze instructie kunt U elk bit afzonderlijk hoog of laag maken.



Voorbeeld: SB2 maakt bit 2 van de gekozen I/O-print hoog.

### DS = Decimal:

U voert achter DS een decimaal getal tussen 0 en 255 in. De computer berekent het binaire getal en maakt van de I/O connector de aansluitingen hoog die de waarde 1 hebben in het binaire getal. Voorbeeld: DS47. De computer rekent het getal om. Binair wordt het 00101111 en dus worden de uitgangen 0,1,2,3 en 5 hoog gemaakt.

### RI of RO = Read bit:

U kunt per bit (0 tot 7) de waarde aflezen op het scherm. R1 geeft de waarde van het betreffende ingangssignaal en R0 van het uitgangssignaal.

### BI of BO = Binary read:

Zet op het scherm bij de betreffende aansluiting de waarde van alle bits (binair). B1 doet dat voor de ingangspoort en B0 voor de uitgangspoort.

### DI of DO = Decimal read:

Geeft de decimale in- en uitgangswaarde achter het woordje INPUT en OUTPUT op het scherm (rechts van de afbeelding van de I/O-Connector).

## Opmerking

Bij RO, BO en DO is voor het verkrijgen van een zo betrouwbaar mogelijk resultaat noodzakelijk de oude waarde eerst te verwijderen met SB, RB of DS. Het snelst gaat dit met het commando DS0 omdat dit commando alle uitgangen op 0 brengt en omdat U dit anders per uitgang moet doen.

Als Page 1 (en alle volgende) op het scherm verschijnt (zie figuur 7) verandert de scherminhoud een beetje. Er staat een nieuw commando AI (Read all inputs). De commando's RI, RO, BI, BO, DI en DO zijn niet meer aanwezig. U mag meerdere commando's tegelijk intoetsen. Op het scherm blijven de gegevens "input" en "output" én bij de connectoraansluitingen staan totdat een nieuw commando wordt ingevoerd of door de computer uitgevoerd.

## Toepassing van de I/O-commando's in uw eigen programma

Er is plaats voor 8 gebruikersprogramma's tussen de regels 1020 en 8920. Deze programma's kunt U oproepen met het P-commando. Het programma dat U zelf schrijft sluit U af met: Goto 10.

## Advies

Als U uw programma wilt lijsten (LIST) gebruik dan LIST 10 en dus niet alleen LIST. Als U het programma wilt "saven" gebruik dan eerst RUN en kies vervolgens Page 9 (P9). Het programma wordt dan op de band weggeschreven. Bij de besturing van de I/O-poort gebruiken we machinetaalroutines. U kunt de instructies opgeven in de variabele C\$ (zie demonstratieprogramma ZX81 regel 2080 tot en met regel 2100). U mag natuurlijk ook zelf het machinetaalprogramma schrijven. Hier volgen de instructies met hun werking in ons programma:

RI, RO, DI, DO	Let variabel = USR I/O IF USR IO = Then . . .	De 'variabel' bevat de C\$ waar in de commando's opgenomen worden
(Voorbeeld: C\$ = "RIO" = leest BIT 0 van IN-poort)		
RI, RO, DI, DO, BI, BO	Print USR IO	Drukt de opdracht op het scherm
CS, SB, RB, DS	RAND USR	Voert de op- dracht via I/O connector uit.

Op Page 2 (P2) staat een eenvoudige routine die de waarde van bit 0 van de IN-poort leest en overbrengt op de bits 0 en 1 van de UIT-poort.

IO is een variabele en heeft de waarde 16684.

NB: het commando "AI" kunt U niet gebruiken in uw programma.

## Foutmelding

S met regelnummer:

De variabele C\$ is niet gedefinieerd.

W met regelnummer:

In de variabele C\$ komt een onbekend commando voor.

K met regelnummer:

Bij de commando's CS, SB, RB, RI en RO wordt een waarde gebruikt die niet tussen 0 en 7 ligt.

## Basic

Nu volgen de listings van het basic programma voor de IO-poort. Voor de ZX81 is dat de listing van figuur 8 en voor de Spectrum die van figuur 9. Het is voor de werking niet nodig het hele

demonstratieprogramma in te voeren. Het verdient echter wel aanbeveling want de gang van zaken wordt zichtbaar gemaakt op het scherm en dat is veel duidelijker dan nog een paar pagina's tekst en uitleg.

## Hardware

Als U de I/O-poort in combinatie met uw computer gebruikt kunt U softwarematig externe apparatuur sturen. De ZX computers zijn pas in samenwerking met uitbreidingen als de I/O-poort échte besturingseenheden.

We zullen verschillende toepassingen als zelfbouwprojecten publiceren in de komende HOBBIT'S.



Foto 3: De ZX81 met I/O-poort en RAM-pack.





```

1 REM ZX-SPECTRUM I/O-MODULE
2 REM DEMONSTRATION PROGRAM
3 REM
4 REM
5 REM
6 REM
7 REM
8 REM
9 REM
10 REM
11 REM
12 REM
13 REM
14 REM
15 REM
16 REM
17 REM
18 REM
19 REM
20 REM
21 REM
22 REM
23 REM
24 REM
25 REM
26 REM
27 REM
28 REM
29 REM
30 REM
31 REM
32 REM
33 DIM u(8): LET i0=7: DIM d$(
34 DIM us(8,15)
35 FOR i=1 TO 8
36 LET us(i)="0 0 0 0 0 0 0 0"
37 NEXT i
38 LET i=1
39 CLS
40 PRINT "PX81-I/O"
41 INK 3: PRINT AT 0,18;"CIRCUIT
42 DESIGN"
43
44 INK 0: PLOT 0,167: DRAW 255
45
46
47
48
49
50 PRINT AT 2,22:"INPUT"
51 INK 5: PRINT " "
52 INK 0: PRINT AT 3,4;" "
53
54
55
56
57
58
59
60 PRINT " "
61
62 PRINT " I/O CONNECTOR 0 "
63
64
65
66
67
68
69
70 PRINT " "
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90 PRINT " "
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100 PRINT " "
101
102
103
104
105 INK 2: PRINT AT 7,18;" "
106
107
108
109
110 INK 0: PRINT TAB 22;"OUTPUT"
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120 PRINT "COMMANDS:"
121
122 PRINT TAB 10;"CONNECTOR S
123
124 ELECT cs
125 PRINT TAB 10;"SET BIT";TAB
22;"OUTPUT sb"
160 PRINT TAB 10;"RESET BIT D
UTPUT rb"
170 PRINT TAB 10;"DECIMAL SET O
UTPUT ds"
180 PRINT TAB 10;"READ BIT
INPUT r1"
190 PRINT TAB 22;"OUTPUT ro"
200 PRINT TAB 10;"READ
INPUT ip"
210 PRINT TAB 22;"OUTPUT op"
250 INPUT "COMMANDS:";cs
254 IF LEN cs>32 THEN LET cs=cs
(TO 32)
255 LET d$=cs
260 PRINT AT 21,0;d$
270 FOR p=1 TO LEN cs STEP 2
275 LET t=p+1
276 IF t>32 THEN GO TO 250
280 IF d$(p TO t)="op" THEN OUT
io,u(i): PRINT AT 8,2;us(i);AT
8,29;u(i)
290 IF d$(p TO t)="ip" THEN LET
s=IN io: GO SUB 400: PRINT AT 2
4,2;us(i);v
300 FOR z=t+1 TO LEN cs
305 IF d$(z) ("0" OR d$(z))>"9" T
HEN GO TO 315
310 NEXT z
320 LET z=z-1
330 IF z=z-1 THEN NEXT p: GO TO
250
340 IF d$(p TO t)="ds" THEN LET
s=VAL d$(t+1 TO z): GO SUB 400:
OUT io,v: LET us(i)=s: LET u(i
)=v: PRINT AT 8,2;us(i);AT 8,29;
u(i)
350 IF d$(p TO t)="sb" THEN LET
os="1": GO TO 500
360 IF d$(p TO t)="rb" THEN LET
os="0": GO TO 500
370 IF d$(p TO t)="ro" THEN LET
v=VAL d$(z): LET as=us(i): GO S
UB 500: PRINT AT 8,2;bs;AT 8,29;
s
375 IF d$(p TO t)="r1" THEN LET
s=IN io: LET v=VAL d$(z): GO SU
B 415: GO SUB 500: PRINT AT 2,4;
bs;AT 2,29;s
380 IF d$(p TO t)>"cs" THEN GO
TO 395
385 LET i=VAL d$(z)+1: LET i0=i
*8-1: IF i>8 THEN LET i=8: LET I
O=63
387 PRINT AT 5,17;i-1
390 LET d$(p TO t)="op": GO TO
280
395 LET p=z-1: NEXT p: GO TO 25
0
400 REM dec to bin
405 IF s>255 THEN LET s=255
410 LET vs=""
415 LET as=""
420 FOR n=8 TO 1 STEP -1
430 IF s/2>INT (s/2) THEN LET
as(n+2-1)="1"
435 LET s=INT (s/2)
440 IF s=0 THEN NEXT n
450 RETURN
600 REM bit i/o
510 LET bs=""
520 IF v>7 THEN RETURN
630 LET v=16-2*v: LET bs(v)=as(
v)
540 LET s=0: LET p=p+1
550 IF bs(v)="1" THEN LET s=2*(
(15-v)/2)
560 RETURN
600 REM bin to bin
610 FOR n=t+1 TO z
620 IF d$(n)>"7" THEN NEXT n: G
O TO 640
630 LET us(i,2*(8-VAL d$(n))-1)
=s
640 NEXT n
550 LET u(i)=0
700 REM bin to dec/output
720 FOR n=1 TO 8
730 IF us(i,2*n-1)="1" THEN LET
u(i)=u(i)+2*(8-n)
740 NEXT n
750 LET d$(p TO t)="op": GO TO
280
2000 REM
2010 REM Demonstration of input/
output via I/O-module
2020 REM connectornumber: 0
2030 LET data=BIN 00000000
2040 LET bit0=2+(IN 7/2-INT (IN
7/2))
2050 IF bit0 THEN LET data=BIN 0
000011
2060 OUT 7,data
2070 GO TO 2030
3000 SAVE "PX81-I/O" LINE 1
3010 GO TO 1

```

Fig. 9: De basic listing van het Spectrum programma.

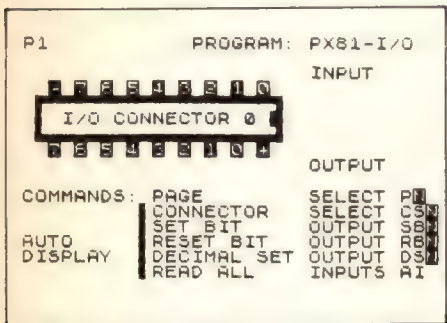


Fig. 7: Het "volgende" scherm.




 


Fig. 10: De printlayout van de poort. De print is dubbelzijdig en doorgemetaliseerd, dus namaken is een hele klus. Hobbit levert een print in de printservice.

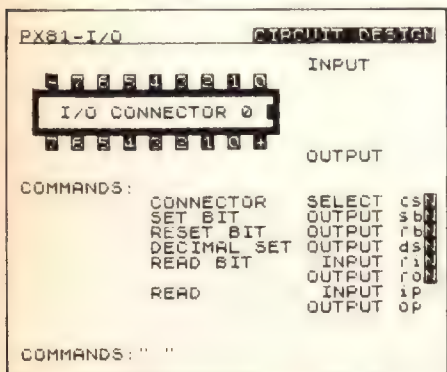

De andere zijde van de print.

 

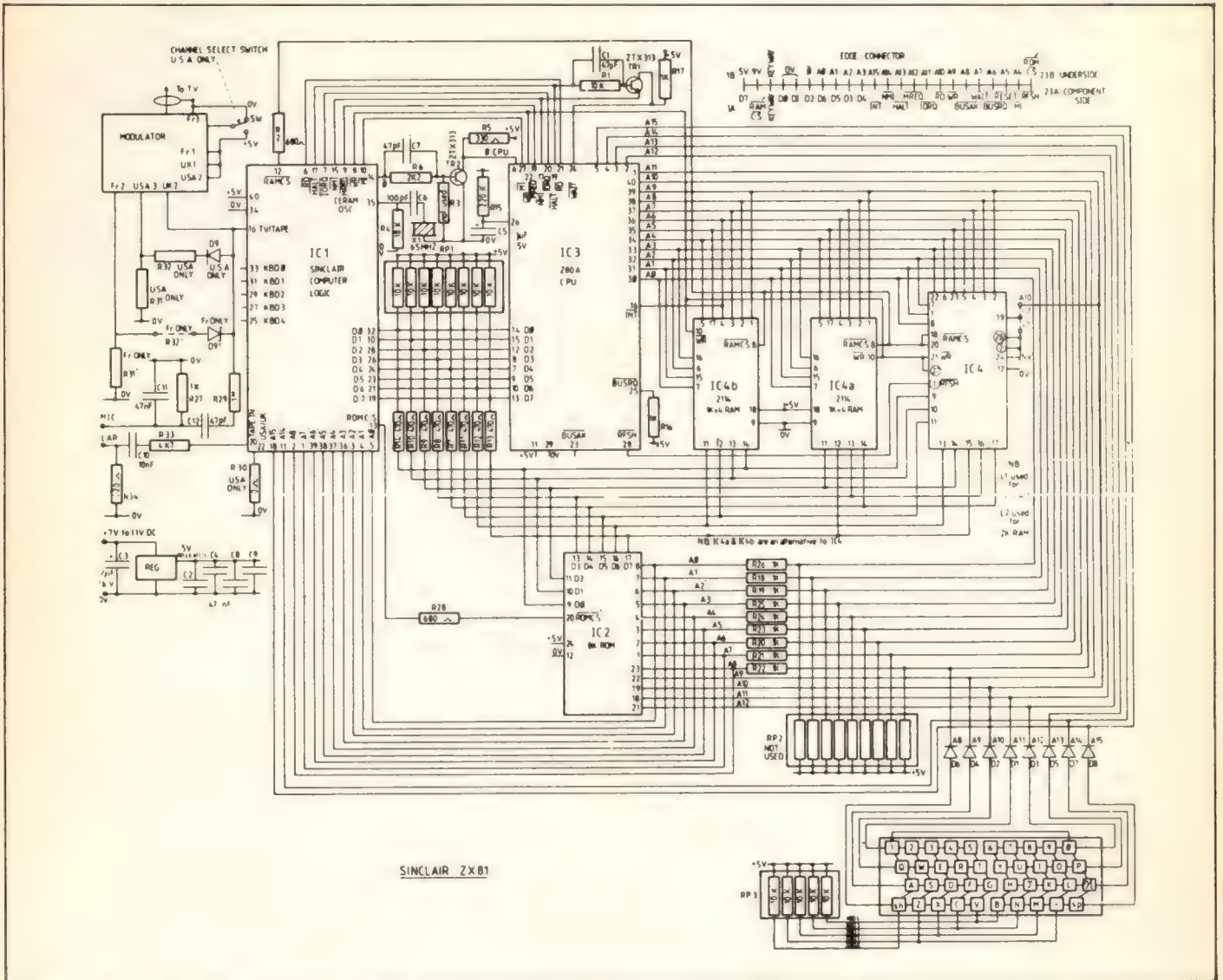

## Motorregelaar voor 220 Volt

Met deze regelaar kan het toerental van boormachines, zaagmachines en nog een groot aantal andere motoren geregeld worden. De regelaar is werkzaam in het gebied van 0 tot 50% van het totaal toerental. Ook bij lage toerentallen blijft de motor kracht leveren. Dat is dan het verschil met een normale dimmer.

De motorregelaar is niet geschikt voor *alle* motoren maar alleen voor motoren met koolborstels. Omdat de regelaar maar van 0 tot 50% van het totaal toerental werkt wordt als U de machine ook bij gewoon 220 bedrijf wilt blijven gebruiken, nog een schakelaar toegevoegd. De bouw is zo eenvoudig dat we niet eens beginnen aan een beschrijving. Indien U de foto's en tekeningen goed bekijkt zal dat zeker voldoende zijn. Let U vooral op de stand van de beide dioden. Als de regelaar gebouwd is regelt U met de instelpotmeter de schakeling zo af dat een aangesloten motor bij heel laag toerental rustig loopt. Voor elke motor is dat anders, maar U hoort dat vanzelf. Tijdens het afregelen de motor wel belasten, dus bijvoorbeeld een regelaar voor een boormachine afregelen tijdens het boren van een gat. **WAARSCHUWING:** U werkt met een schakeling die rechtstreeks met het lichtnet verbonden is en uiterste voorzichtigheid is daarom geboden. *Deugdelijk en veilig inbouwen is noodzaak!*

### De onderdelenlijst

#### Weerstanden:

R1 = 10k 10 Watt  
P1 = 500 Ω mono lin met 6 mm as  
P2 = 250 Ω instelpotmeter groot staand

Kondensatoren niet aanwezig

#### Halfgeleiders:

D1,2 = 1N4004  
Ty1 = Thyristor TIC126M of andere

#### Diversen:

Print HB413  
2 printkroonstenen 2-voudig

 


Foto 1: De foto van de volgebouwde print.

 


Fig. 2: De printlayout.

 


Fig. 3: De componentenopstelling. Let op de stand van de dioden en van de thyristor.

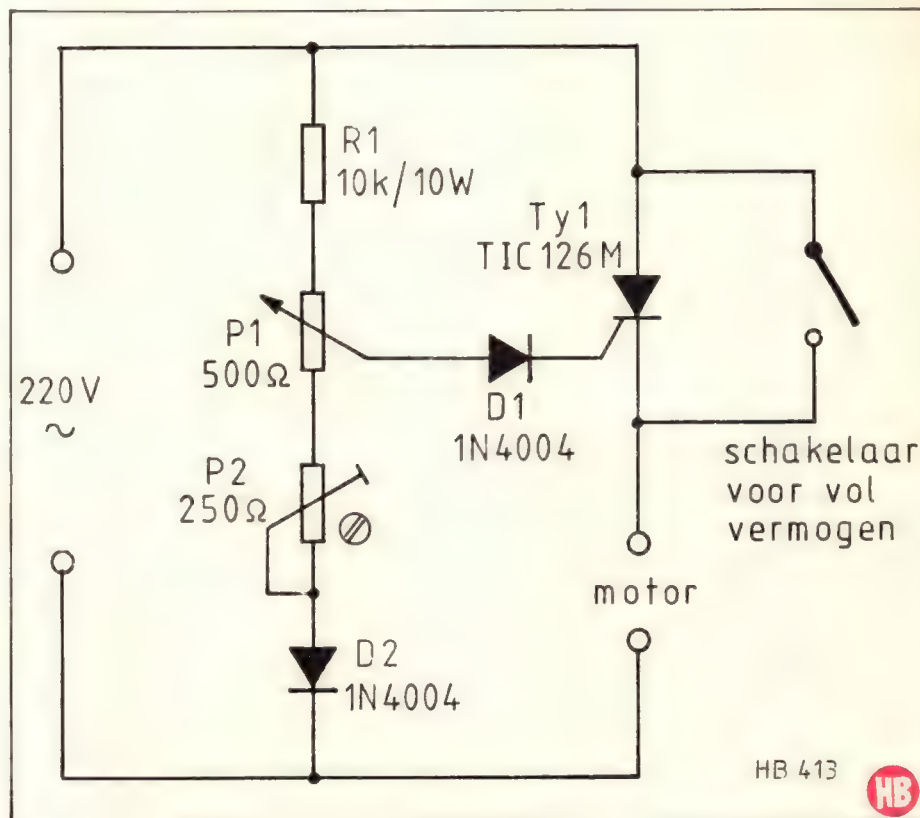


Fig. 1: Het schema van de regelaar is een voorbeeld van eenvoud.



De zon brandt. Een al miljarden jaren durende kernreactie zorgt voor een oppervlakte-temperatuur van 5000° Celsius, ongeveer even heet als het hart van een elektrische vlamboog. Onder het oppervlakte neemt de temperatuur snel toe tot waarden die ons voorstellingsvermogen ver te boven gaan, met als uiterste waarde een kerntemperatuur van 15 tot 20 miljoen graden. Deze extreme temperatuur zorgt ervoor dat energie als straling de ruimte ingaat. De totale energieflex van de zon is berekend op de gigantische hoeveelheid van 'n 4 met 23 nullen kilowatt per seconde ( $4 \times 10^{20}$  megaWatt). Slechts een fractie hiervan, namelijk een 2-miljardste deel, wordt door de aarde opgevangen. Die fractie is echter nog altijd 20.000 terra Watt (1 terra Watt =  $10^9$  kWatt) oftewel 500x de jaarlijkse wereldbehoefte aan energie. De eindigheid van onze energiebronnen dwingt ons ertoe alternatieven te zoeken. De zon is daarvoor een belangrijke kandidaat. De geringe energiedichtheid van 150 Watt per  $m^2$  vormt het belangrijkste probleem.

## Zonne-energie aftappen

Zonne-energie bereikt ons als straling met zeer uiteenlopende golflengten, waarvan de drie spektrale gebieden voor os van groot belang zijn, n.l. licht (het zichtbare deel), infrarood (het voelbare deel), en ultra violet (het gedeelte dat de processen in de natuur voor het grootste gedeelte in stand houdt. Infra-rood en het eraan grenzende deel van het zichtbare spectrum is het gebied dat voor energiewinning van belang is. Er is maar één methode om zonne-energie af te tappen, namelijk door zonnestraling op te vangen. Wie deze vorm van energie in ongewijzigde vorm kan opvangen heeft daarvoor dan ook geen enkel hulpmiddel nodig: licht en warmte verstrekt de zon van zonsopgang tot zonsondergang. Onze energiebehoeften liggen helaas vaak anders. Ook na zonsondergang hebben we licht en warmte nodig. En bovendien willen wij energie hoofdzakelijk consumeren in geconcentreerde vorm, zoals in pk's, kilokaloriën en kilowatts. Hoe wordt zonne-energie geconcentreerd en bewaard? Er zijn directe en indirecte methodes om dat te doen.

## Indirecte methodes

Om een paar voorbeelden te noemen:  
— Onder invloed van de zon groeien bomen. Het hout bevat energie, die



# De zon en zijn energie

De zon is een glasbol van 1,4 miljoen kilometer diameter. Hij staat 150 miljoen kilometer van ons verwijderd en heeft een massa die 330.000 keer zo groot is als die van onze planeet aarde.

energie komt bij verbranding vrij.  
— Met een vergrootglas dan de zonnewarmte zo geconcentreerd worden dat water tot stoom verhit wordt. Die stoom kan een turbine aandrijven. Indirecte methoden hebben het nadeel dat er een omvangrijke installatie voor nodig is. Door hoge bouwkosten, onderhoud en door het lage rendement zijn zulke installaties vaak nog onrendabel.

## Direkte methodes

Warmte kan direkt in elektriciteit omgezet worden door thermokoppels. Door de zeer lage spanning die slechts enkele millivolts bedraagt heeft deze vorm van energie-opwekking geen bruikbaar resultaat opgeleverd. Licht en infrarood-straling wekken in sommige


halfgeleider structuren zoals selenium, cadmium sulfide, silicium en galliumarsenide elektriciteit op. Door de speciale konstruktie van de cellen is de productie kostbaar, maar toch is dit ongeveer de enige vorm van zonne-energie omzetting die wordt toegepast.
 
## Zonnecellen

De eerste bruikbare zonnecellen werden vervaardigd uit selenium. het rendement was echter zeer gering zodat de toepassing beperkt bleef tot lichtmeters in foto-apparatuur. Silicium zonnecellen echter hebben een rendement van 12%. De energiedichtheid die hiermede wordt bereikt is ongeveer 75 Watt per  $m^2$ . Gallium arsenide cellen bereiken zelfs een rendement van 18 tot 20% (ter vergelijking: het rendement van een



benzinemotor is ongeveer 25%). Gallium arsenide cellen zijn echter erg kostbaar, zodat op dit ogenblik hoofdzakelijk siliciumcellen worden gebruikt. Dat zonnecellen duur zijn, en blijven, wordt duidelijk als men bedenkt dat uit één schijf vele duizenden transistoren kunnen worden gefabriceerd. Silicium is een veel voorkomende delfstof, maar het is enorm bewerkelijk en dus duur om de gewenste zuiverheid en structuur te fabriceren. Bovendien is de uitval van tijdens de productie erg hoog wat weer kostenverhogend werkt.



## Eigenschap

Zonnecellen hebben een open klemspanning van 0,56 Volt. Bij toenemende belasting daalt de spanning tot 0,35 Volt waarbij de maximale stroomafgifte wordt bereikt. Stijgt de temperatuur van de cel dan daalt het vermogen.

Bij 120°C is nog slechts 50% van het vermogen beschikbaar. Koele opstelling is dus vereist. De spektrale gevoeligheid ligt het hoogst in het infrarood gebied, vlak naast zichtbaar rood. Zonnepanelen moeten dus afgedekt worden met materialen die gemakkelijk doordringbaar zijn voor infrarood.

## Opstelling

Zonnecellen leveren de meeste energie wanneer de zonnestralen loodrecht op de cellen vallen. Het is echter een

misverstand dat zonnecellen alleen energie leveren als er zonnestralen opvallen. Zonnecellen leveren óók energie als er licht op valt! Valt het licht onder een kleinere of grotere hoek dan daalt het opgewekte vermogen aanzienlijk. Om optimale opbrengst te krijgen moet het zonnecellenpaneel de baan van de zon volgen. Deze voorwaarde is betrekkelijk eenvoudig te verwezenlijken met behulp van elektronische detectie systemen, elektromotoren en de microcomputer.

## Aansluiting


Zonnecellen kunnen parallel en in serie worden aangesloten om tot de vereiste spanning en stroom te komen. Gaat men uit van volle belastbaarheid dan bedraagt de celspanning 0,45 Volt, oftewel 3 cellen per nicad-akku. Voor een 12 Volt paneel zijn dus tenminste 27 cellen nodig.



 
## De silicium zonnecel

Voor de productie van siliciumzonnecellen wordt uitgegaan van heel zuiver monokristallijn silicium dat in dunne plakken van ongeveer 1 mm wordt gezaagd. Het oppervlak wordt door etsen voorzien van een structuur die de invallende lichtstraal reflecteert tussen de pyramide-achtige vlakken zodat de straling optimaal benut wordt. Als afwerklaag wordt nog een lakaag, bijvoorbeeld silicium nitride, opgedampt, die tevens de absorptie van lichtstralen verhoogt. Een aantal der smalle banen die eerst waren afgedekt met foto resist worden nu voorzien van een metaallaagje en daarmee wordt ook het karakteristieke uiterlijk van de zonnecel bepaald.

Voor dit metalliseren wordt dikwijls uiterst kostbaar materiaal bijvoorbeeld palladium silicide, toegepast, hierop wordt een deklaag van nikkel aangebracht om een soldeerbaar oppervlak te verkrijgen.







 
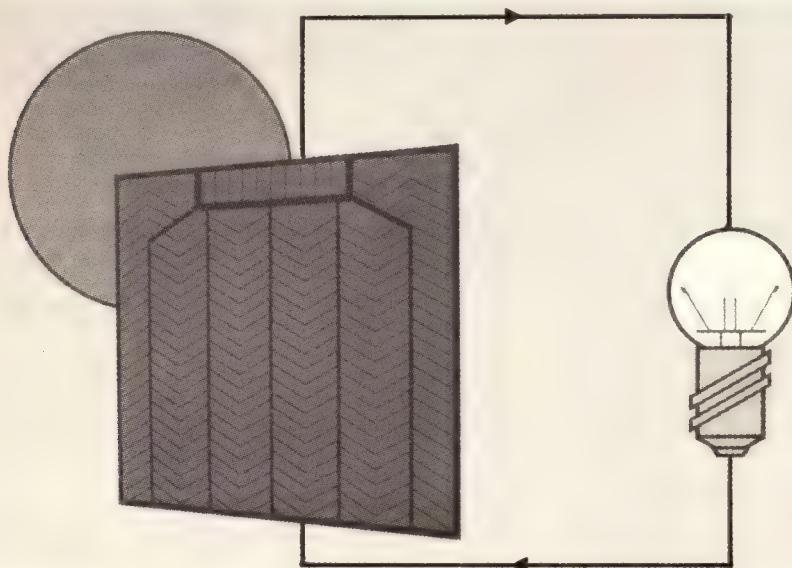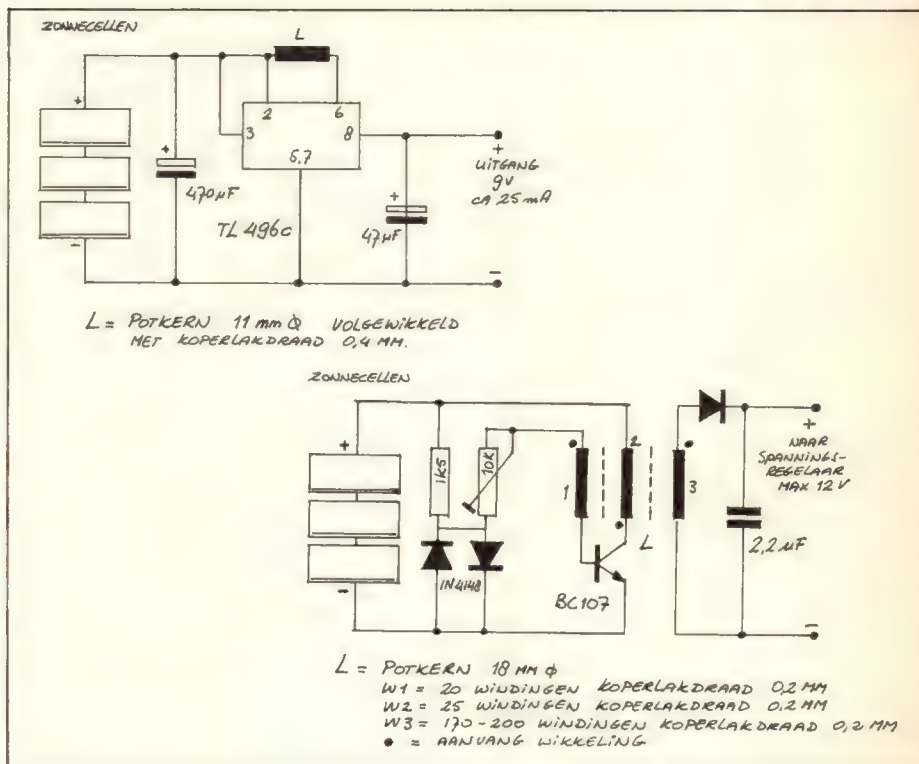
## Vermogensberekening

In verband met het sterk wisselende vermogen, dat door een zonnepaneel wordt afgegeven, zal als regel een energiebuffer in de vorm van een akku aanwezig zijn. Allereerst moet de capaciteit van het zonnepaneel worden bepaald. Het paneel levert pas stroom als er licht op valt en pas maximale prestaties om 12.00 uur bij loodrecht invallend zonlicht. Het gemiddeld vermogen per etmaal is maar 0,15 tot



dit nummer) rechtstreeks gevoed kunnen worden of dat een akku laden kan worden. De schakelingen zijn overgenomen van een fabrieksapplicatie en niet door ons getest. Ze nodigen uit tot experimenten.

De verkrijgbaarheid van zonnecellen was steeds een probleem. Ook de prijs was erg hoog. Maar er komt verandering. Veel elektronika onderdelenzaken hebben al een aardig assortiment voor redelijke prijzen. Waar niet verkrijgbaar kunt U zich wenden tot de distributeur van Holec: Kohan B.V. Postbus 361 2980 AJ Ridderkerk Tel. 01804-27361

Wij van Hobbit zijn zeer geïnteresseerd in alles wat met (zonne-)energie-opwekking te maken heeft en zijn bereid hieraan meer aandacht te besteden als er meer vraag naar is. Laat het ons weten!

0,25 maal de nominale capaciteit. Het geheel is afhankelijk van opstelling en plaats op aarde. Het komt er op neer dat een overcapaciteit van 7 tot 10 x de nominale waarde in ons land goed zal voldoen. De capaciteit is ook nog afhankelijk of de te voeden installatie een noodstroominstallatie is of gebruikt wordt voor continue bedrijf.

naar een zodanig peil dat kleine apparaten (b.v. de middengolf radio uit

In de schema's op deze pagina vinden we enkele schakelingen die voor amateurtoepassingen goed te gebruiken zijn. Beide schakelingen 'transformeren' de door het licht opgewekte energie op





# Vestzakfrequentie-teller tot 1GHz

## De CM10-DCM frequentieteller

### Technische gegevens:

Voedingsspanning DCM/UHF prescaler  
5VDC/9VDC  
Stroomverbruik 10mA/120mA  
Frequentiebereik 25MHz/200MHz  
(1000MHz)  
Gevoeligheid 500mV/5mV

### DCM toepassingen

(DCM = Digital Counter Module). De tellermodule wordt op ongeveer dezelfde manier gebruikt als een voltmetermodule. De meeste elektronische grootheden kunnen omgezet worden in impulsen. Door deze impulsen te tellen krijgt men dan de waarde van de te meten grootheid. Het meest voor de hand liggend is het meten van een frequentie, b.v. van een ontvanger, zender of toongenerator. Ook kunt U de tellermodule gebruiken als capaciteitsmeter door de te meten condensator op te nemen in een oscillatorcircuit. De frequentie van dit

circuit is dan bepalend voor de waarde van de te meten condensator.

### Frequentieteller voor VHF/UHF

Hierna volgt een beschrijving van een DCM module met een groot toepassingsgebied, b.v. frequentie-uitleiding van tweemeterapparatuur, TV-tuner, 27MHz apparatuur e.d.

### Prescaler

Naarmate de frequentie hoger wordt neemt het belang van de laatste cijfers van de uitleiding af. Het is voor normaal gebruik niet nodig om een meter te hebben met een grotere nauwkeurigheid dan 2 cijfers achter de komma. Om een snelle controle uit te voeren met een frequentieteller is twee cijfers achter de komma voldoende, voor precisiewerk moet een andere teller gebruikt worden.

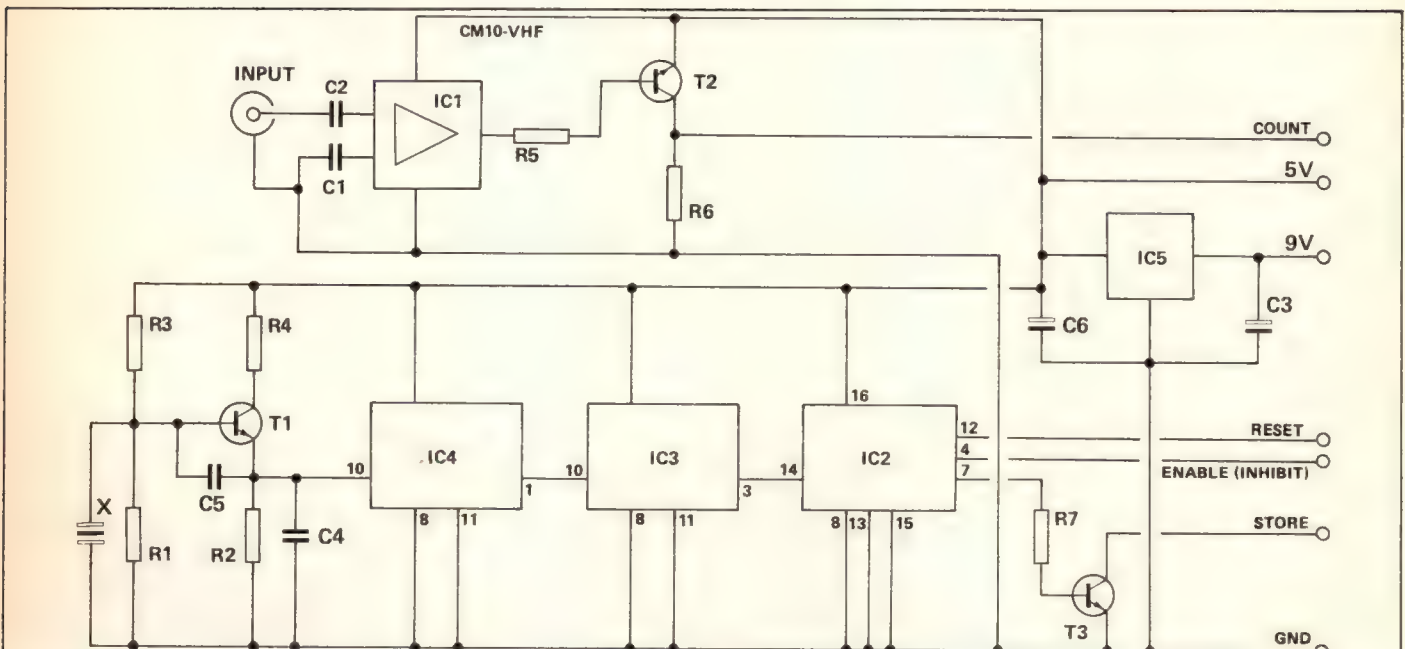


Fig. 1: Het schema van de voorversterker en deler.



deze lage nauwkeurigheid ontstaat door een z.g. prescaler (voordeler) tussen het te meten signaal en de frekwentiemeter. Normaal deelt een prescaler door 10, 100 of 1000 zodat we zelden een "geheel" getal als uitkomst krijgen. Onze frekwentieteller in zakformaat met digitale uitlezing biedt een uitstekende oplossing voor algemeen gebruik.

## SDA4041 Prescaler en voorversterker

We gebruiken een SDA4041 van Siemens met ingebouwde prescaler en voorversterker, die speciaal ontwikkeld is voor het gebruik in frekwentiesynthesizers van moderne TV's. Omdat het veel toegepast wordt is het IC redelijk goed verkrijgbaar en niet al te duur. Het IC versterkt signalen van ca. 5mV tot ECL-niveau (500mV) en deelt de frekwentie door 256.

## Speciale tijdbasis

Er zijn niet veel IC's met een bereik van 4 tot 1000MHz met een gevoeligheid van 5mV. Ons IC heeft de grootste gevoeligheid van 80 tot 300MHz bij een ingangssignaal tussen 50 en 100mV. Omdat het IC een 'rare' deelfrekwentie heeft gebruiken we een tijdbasisfrekwentie van 5,12MHz omdat die frekwentie deelbaar is door 256 en we met behulp van een CD4040 de benodigde 1Hz gemakkelijk kunnen verkrijgen. Zodoende is een rechtstreekse uitlezing van de frekwentie mogelijk. De benodigde stuursignalen worden uit een CD4017 verkregen. Als gevolg van de gekozen schakeling komt men uit op een drietal metingen per seconde. Het display wordt dus 3 x per seconde voorzien van een andere waarde, maar door de resolutie zal toch een redelijk stabiele uitlezing ontstaan, die bovendien nauwkeurig genoeg is voor de meeste toepassingen.

## Belangrijk

De prescaler heeft een bereik tot 1000MHz maar de frekwentiemodule kan maar tot 3,91 MHz uitlezen en het display zelfs maar tot 199.99 MHz. Voor de meeste toepassingen is dat wel genoeg maar om een uitlezing te krijgen tot 1999.9 MHz moet de klokingang van IC2 (pen 14) met pen 7 van IC3 verbonden worden i.p.v. met pen 3. Ook het kristal wordt vervangen door een type van 6,4MHz. Tevens moet de punt-sturing van het display gewijzigd worden. (zie verderop)

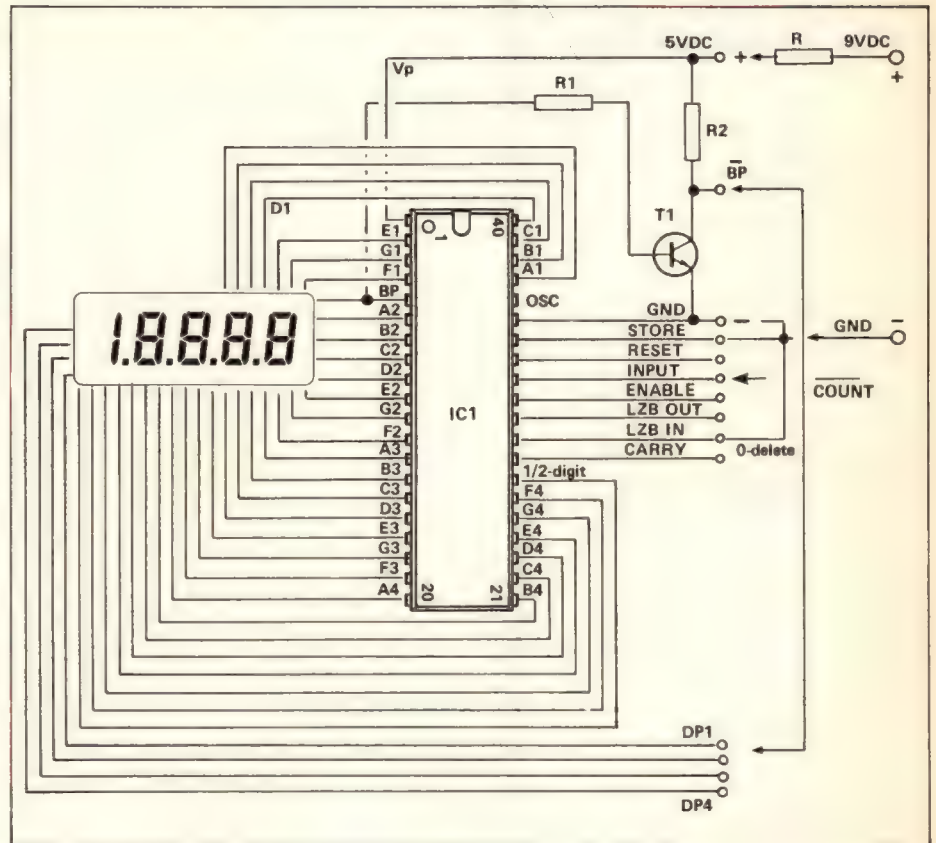


Fig. 2: Het schema van de eigenlijke teller.

## De Bouw

Bij de bouw moet U erg zorgvuldig te werk gaan. Vanwege de compactheid van het onderwerp zijn enkele onderdelen zeer dicht bij elkaar geplaatst, vooral op de tellerprint is dit het geval. Bij het monteren van de onderdelen op de print moet U er rekening mee houden dat R1 en R2 vrijwel tegen de onderkant van het display aan zitten. Daarom moet U na het solderen van deze onderdelen de aansluitdraden zeer kort afknippen en

de onderdelen zo dicht mogelijk op de print monteren. Alleen bij het monteren van T1 mag U wat meer ruimte laten omdat deze transistor haaks op de print gebogen wordt. Het display moet met pen 1 aan dezelfde zijde als pen 1 van het IC ICM7224 geplaatst worden, maar aan de andere zijde van de printplaat. Pen 1 van het display kunt U ontdekken door het IC in het licht te houden. De cijfers zijn dan vaag te onderscheiden. Pen 1 zit onder het plus-teken. Er zijn een aantal draadbruggen noodzakelijk. Maak deze met geïsoleerd draad. De eerste draadbrug zorgt voor het

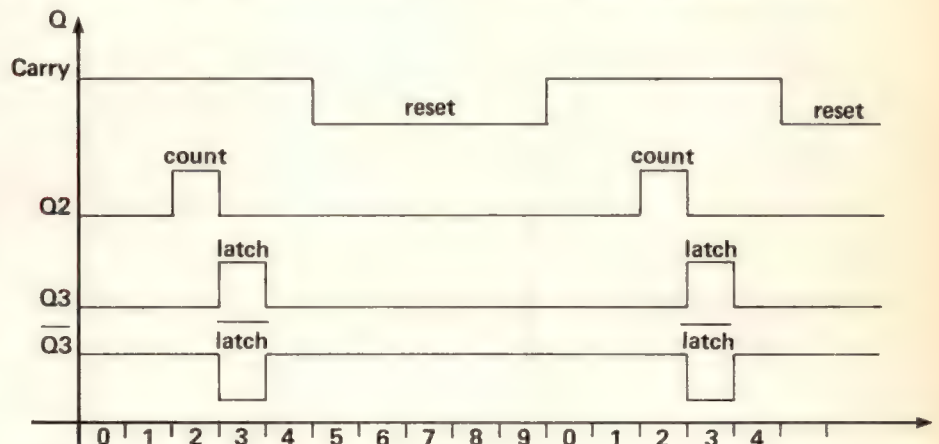


Fig. 3: Tijd diagram van de teller.



## De Componentenlijst

### Tellerprint:

R1,2 = 100k 1/4W  
 T1 = BC547  
 IC1 = ICM7224  
 LCD display b.v. Lucid 103F  
 Print HB421a

### Vooversterkerprint:

#### Weerstanden:

R1 = 22k  
 R2,5,6 = 1k  
 R3,7 = 10k  
 R4 = 10 Ω

#### Kondensatoren:

C1,2 = 10nF steek 5 mm  
 C3 = 100µF tantaalelko 10 Volt  
 C4 = 100pF keramisch  
 C5 = 47pF keramisch  
 C6 = 4,7µF tantaalelko 6 Volt

#### Halfgeleiders:

T1 = BF199  
 T2 = BC557  
 T3 = BC547  
 IC1 = SDA4041  
 IC2 = CD4017  
 IC3,4 = CD4040  
 IC5 = 78L05

#### Diversen:

Print HB421b  
 Kristal 5,12MHz (max. uitlezing 200MHz)  
 of 6,4 MHz (max. uitlezing 1000MHz)  
 clip voor 9 Volt batterij  
 Printschakelaar met haakse aansluiting  
 chassisdeel voor cinchplug  
 cinchplug  
 eventueel: kastje

 


Fig. 4: De componenten opstelling van de voorversterker print.

oplichten van de juiste punt op het display. Hiervoor verbindt U aansluiting BP met de aansluiting van de punt die moet oplichten. Voor een uitlezing met 199.99MHz is dit BP3. Tevens kunt U het punt LZB met ground verbinden als U wilt dat op het display voorliggende nullen niet onderdrukt moeten worden. Wilt U dat wel, dan laat U deze verbinding open. De prescaler komt op een enkelzijdige print. Weer er op letten

dat de draden zo kort mogelijk worden afgeknipt. Volg verder de componentenlijst voor de diverse onderdelen. Als de schakeling in het kleine kastje wordt gebouwd kunt U geen gebruik maken van IC-voeten want dan past het geheel er niet meer in. Als alles samengebouwd is kan de batterij aangesloten worden. Er valt niets af te regelen, dus de teller moet het meteen doen.


 


Fig. 5: De componentenopstelling van de displayprint.

 



## Geluid, lawaai en hifi

De meeste mensen zijn er zich niet van bewust dat wij in het dagelijks leven voortdurend door geluid zijn omgeven. Het neemt een schijnbaar minder belangrijke plaats in dan het zien. Slechts als men zich bewust raakt hoe belangrijk ons gehoor in werkelijkheid is gaat ook het omgevingsgeluid een belangrijker rol spelen. Een eenvoudig voorbeeld van deze bewustwording is de aanschaf van een hi-fi installatie, mensen die normaal nooit bewust naar radio of grammofoon luisteren leggen dan ineens maatstaven aan waar je stil van wordt. Een ander zeer voor de hand liggend voorbeeld is de politie, brandweer of ziekenauto sirene. Er zijn toch niet veel weggebruikers die deze sirenes niet horen en er adequaat op reageren.

Bovenstaand duidt ook dat geluid niet alleen belangrijk is door soort en volume maar ook door de waarde die er aan wordt toegekend. Veel geluiden geven een directe informatie over hun betekenis (telefoon, deurbel, wekker) terwijl andere geluiden geen vaste betekenis in zich dragen en pas in samenhang met andere informatie of gebeurtenissen een bekend karakter krijgen. Het allerduidelijkste voorbeeld van een interpreteerbare geluidsbron is wel de signaaltrommel die bij primitieve volken nog steeds in gebruik is. Zonder kennis van de gebruikte code is het onmogelijk de berichten te vertalen die over respectabele afstanden worden verzonden. De moderne vorm van deze trommelberichtgeving vinden we in het telegraafverkeer met zijn Morsecode terwijl ook de telex en andere datacommunicatie gebruikelijke

'piepjeskode' niet veel anders is. Niet alle geluiden hebben tot doel informatie over te brengen, integendeel. Sommige geluiden schijnen alleen in ons milieu aanwezig te zijn om andere geluiden onhoorbaar of onverstaanbaar te maken. Denk maar eens aan een opstijgende Jumbojet of het gebruik van een vol voetbalstadion. Deze verschijningsvorm van geluid werkt verstorend op de normale communicatie. Het toenemen van de lawaai-druk op onze samenleving is voor meerdere deskundigen een oorzaak van toenemende zorg en zij waarschuwen al enige tijd nadrukkelijk hiertegen. Muziek is natuurlijk ook geluid of zo U wilt lawaai. dat lawaai aantrekkelijk gevonden kan worden zal een discotheekbezoek U bewijzen. In deze gelegenheden wordt menigmaal het volume van de gespeelde muziek zo




F-7L
 
# Geluid, lawaai en Hi-Fi




hoog opgedraaid dat het de pijngrens benadert. Toch wekt het merendeel van de bezoekers de indruk het gebodene bijzonder te appreciëren. Nu zal de gemiddelde muzikliefhebber zijn platen of banden niet op zo'n hoog volume afspelen dat de hele omgeving beheerst wordt door de klanken uit de luidsprekerbox en iedere andere communicatie onmogelijk wordt. Toch zal hij bij de aanschaf van een versterker belangstellend informeren naar het mogelijk volume dat het nieuwe apparaat kan leveren. Daar heeft onze liefhebber natuurlijk een goede reden voor. Deze reden heet *dynamiek*. Een van de belangrijkste kwaliteitskenmerken van een hi-fi keten is de verhouding tussen de *hoogste onvervormde geluidsterkte* en de onvermijdelijke portie *eigenruis* van een installatie daarin ook begrepen de *ruis* en *rumble* van de grammofoon. De gebruikte term voor de verhouding tussen de hoogste onvervormde geluidsterkte en de aanwezige eigenruis is *decibel* (dB). Deze decibelwaarde is logaritmisch gegeven omdat ons gehoor niet lineair maar logaritmisch is. In tabel 1 zien we enkele typische decibelwaarden. Het is duidelijk dat een versterker met een te klein



vermogen minder dynamiek biedt dan een wat ruimer bemeten exemplaar. Natuurlijk is dynamiek niet de enige maatstaf die de hifi-fanaat hanteert. Een belangrijke zaak is het *frequentiegebied*. Het voor de mens belangrijkste frequentiegebied ligt ruwweg tussen 100 en 12000 Herz. Dat is dan ook het gebied waarin de meeste

muziekinstrumenten hun werkingsgebied hebben. Als u nu de technische gegevens van een willekeurige versterker naleest ziet u dat het opgegeven frequentiegebied veel uitgebreider is. Dit loopt vaak van 20 tot 25000 Herz. Dit uitgebreide gebied is nodig omdat de ons aangeboden muziekinformatie behalve de hoorbare basisfrequenties ook nog de op zichzelf onhoorbare boventonen bevat. De aanwezigheid en hoeveelheid van deze boventonen bepalen de klankleur van elk muziekinstrument. Bijvoorbeeld ligt de laagste toon van een contrabas op ongeveer 33 Herz een frequentie die voor het menselijk oor niet of nauwelijks waarneembaar is. De hoogste boventoon van de triangel bedraagt 16000 Herz wat voor vrijwel alle mensen ouder dan 20 jaar al niet meer hoorbaar is. Toch maakt de muziek bij afwezigheid van boventonen een 'dorre' indruk.

*Vervorming* is een ander bekend gegeven waar op gelet wordt bij het kiezen en kopen van hifi-apparaat. Anders dan bijvoorbeeld bij signaaloverdracht per telefoon waarbij hoge eisen worden gesteld aan de verstaanbaarheid kijkt men bij een versterker naar getallen ver onder de één procent waarbij overigens niet vergeten moet worden dat veel luidsprekers een vervorming van drie procent en meer leveren. Een bijzondere positie neemt de koptelefoon in, vervormingen van minder dan een half procent zijn eerder regel dan uitzondering. In een volgend artikel willen wij eens de begrippen *Wow* en *Flutter* onder de loep nemen terwijl ook andere aspecten van geluidswaargave en hifi-techniek aan bod zullen komen.

 

HB

 


Foto 1: De volgebouwde voedingsprint ziet er overzichtelijk uit.

## Het schema

De eigenlijk voeding is eenvoudig van opzet. IC1 is een spanningsregelaar. Een spanningsregelaar met een vast ingestelde uitgangsspanning refereert die uitgangsspanning aan zijn "common" aansluiting, meestal massa. Hier echter wordt over C4 een negatieve spanning opgebouwd die als regelspanning dienst doet voor de commonaansluiting van het IC. De uitgangsspanning van het IC refereert dus nu niet aan massa, maar aan de regelbare negatieve spanning op de looper van de potmeter. Als de negatieve spanning -12 Volt bedraagt is de uitgangsspanning van het IC dus 12 Volt hoger ofwel 0 Volt. Deze uitgangsspanning komt via blokkeerdiode D3 op de uitgangsklem van de schakeling. IC2 zorgt voor de voeding van IC3. IC3 is een als multivibrator geschakeld timer IC, die een pulsvormig signaal afgeeft met een puls-pauze verhouding van ongeveer 1 op 10 en een (instelbare) herhalingsfrequentie van ongeveer 100Hz. Dat wil zeggen, dat elke 1/100 seconde een puls op uitgang 3 van het IC verschijnt. T1 en T2 versterken deze puls tot een krachtige stroomstoot en via D6 komt deze puls terecht op de uitgang. De puls is altijd aanwezig; bij lage uitgangsspanning duidelijk herkenbaar en bij hoge uitgangsspanning "verdrongen" in die spanning. Juist in het lage gebied waar de modelmotor het moeilijk heeft komt deze puls goed van pas. Extreem lage rijsnelheden zijn dan mogelijk en de motor blijft toch krachtig genoeg om zijn werk te doen. Ook laagspannings hobbygereedschap kan uitstekend met deze voeding aangedreven worden.

# Voeding 0 tot 12 Volt, 1 Ampère

**Zeer geschikt voor het aandrijven van (model-) motoren van treinen, race-auto's, konstruktiebouwdozen én een voordelige experimenteer-voeding voor elektronika**

Een voeding die voor twee verschillende functies geschikt is moet vooral voor de modelcoureur en de treintjesgek een uitkomst zijn. De elektronika-amateur echter kan met behulp van dit ontwerp ook een goedkope, volledig vanaf 0 Volt regelbare voeding bouwen. De uitgangsstroom van maximaal 1 Ampère is voor elektronika-experimenten en voor spoor- en autobaan meestal meer dan voldoende.

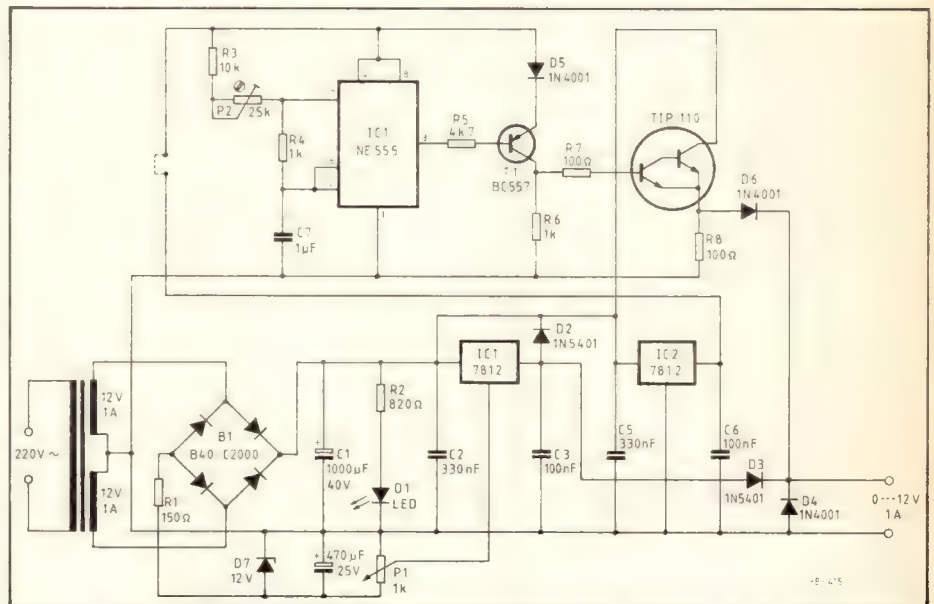


Fig. 2: Het schema van de schakeling.



## De bouw

Monteer alle weerstanden en condensatoren. Let bij C1 en C4 op de plus- en minkant. Bekijk de tekening van de componentenopstelling in figuur 4, dan zal veel vanzelf al duidelijk zijn. Soldeer de dioden op hun plaats. Let op de streep op het huisje. De streep is de kathode en komt overeen met de streep in het schemasymbool. Soldeer de instelpotmeter, de brugcel, transistor T1 en IC2 op hun plaats. Schroef alvorens te solderen IC1 en T2 tegelijk met de koelplaat op de print vast. Daarna pas solderen. Monteer 14 printpennen. Even opletten: er is rekening gehouden met het aansluiten van een Volt- en/of Ampèremeter. Als U die niet wilt gebruiken moet U de twee printpennen

waartussen op de print "a" (aansluiting Ampèremeter) staat, met elkaar doorverbinden, anders werkt de schakeling niet. Regelpotmeter P1 en de LED kunt U op het bedieningspaneel monteren evenals de eventuele netschakelaar en schakelaar S1 waar we het nog even over moeten hebben.

## Schakelaar S1

Indien U de voeding zowel voor elektronische toepassingen als in de functie van motorregelaar wilt gebruiken moet U schakelaar S1 toepassen. Met S1 kunt U de pulsgenerator

## De Componentenlijst

### Weerstanden:

(Alle 1/4 Watt tenzij anders vermeld)  
 R1 = 150Ω 1/3 Watt  
 R2 = 820 Ω  
 R3 = 10k  
 R4,6 = 1k  
 R5 = 4k7  
 R7,8 = 100 Ω  
 P1 = 1k mono lin potmeter  
 P2 = 25k instelpotmeter klein liggend

### Kondensatoren:

C1 = 1000µF/40 Volt elko axiaal  
 C2,5 = 330nF MKH steek 7,5 mm  
 C3,6 = 100nF MKH steek 7,5 mm  
 C4 = 470µF 25 Volt elko axiaal  
 C7 = 1µF MKH steek 7,5 of 10 mm

### Halfgeleiders:

D1 = LED rood 5 mm  
 D2,3 = 1N5401  
 D4,5,6 = 1N4001  
 D7 = zenerdiode 12 Volt 400mW  
 B1 = B40C2200  
 T1 = BC557  
 T2 = TIP110  
 IC1 = µA7812 TO-3 behuizing  
 IC2 = µA7812 TO-220 behuizing  
 IC3 = NE555

### Diversen:

Print HB415  
 IC voet 8 polig  
 Trafo 2 x 12 Volt, 2 x 1 Ampère  
 Koelplaat KL105  
 Vingerkoelplaat met TO-3 boring  
 3 schroeven M3 x 10 en 3 moeren M3  
 Eventueel: Paneelmeter 0 tot 15 Volt  
 Paneelmeter 0 tot 1 Ampère

 


Fig. 3: De printlayout.

 


Fig. 4: De componentenopstelling.





uitschakelen. Dit soort pulsen op de uitgangsklemmen zijn volkomen onbruikbaar voor het experimenteren met elektronika. Gebruikt U de voeding echter alleen als motorregelaar dan kunt U de aansluitpunten voor de schakelaar gewoon doorverbinden op de print. Deze punten bevinden zich tussen condensator C5 en diode D1.

## Kontrolle en afregeling

Sluit een trafo aan met twee wikkelingen van 12 Volt 1 Ampère. Sluit een voltmeter aan op de uitgang en controleer of de uitgangsspanning regelbaar is. Als de pulsgenerator werkzaam is zal de meter niet helemaal 0 Volt aangeven omdat de meter een beetje reageert op de pulsen. Sluit vervolgens een motor aan en regel met potmeter P1 op minimale uitgangsspanning. Regel met instelpotmeter P2 het geheel zo af dat de motor juist stil staat. De motor zal wat brommen, maar daar moet U zich niets van aan trekken, daar kan hij wel tegen. Het is overbodig te zeggen dat de motor natuurlijk niet meer stroom mag vragen dan 1 Ampère.

 


Foto 2: Vooral in de modelbouw is deze voeding een uitkomst.

HB

# BITS VRAAG AANBOD



## GEVRAAGD:

- Alle jaargangen van HOBBIT tot en met 1983. Tegen redelijke prijs. P. Langen, Horenweg 13, 6361 GC Nuth. Tel. 045-242390, na 18.00 uur.
- Schema van de ZX-microcomputer. Ik ben bereid kopieer- en portokosten te vergoeden. J. Dorrestijn, Grebbelaan 6, 3925 EJ Scherpenzeel.
- Te koop gevraagd Orgel: KORG CX3. W.G. Singer, postbus 16899, 1001 RJ Amsterdam. Tel. 01720-36338.
- Tegen vergoeding van kosten, het schema van een Leinetal radio-versterker, type 53.273-Z.Erika.185, cassettedeck, platenspeler. Model: Console. Tel. 01720-36338.
- Schema F.M. zenders (Buis of transistor). Schema elektronische echo (zonder veer). M. de Man, Hertenstraat 21, 6865 WN Doorwerth.
- BBC Model C; wie wil software ruilen, zowel op tape als diskette. Meer dan 400 commerciële programma's. Zend mij een lijst en ik zend u zo vlug mogelijk een lijst terug. Adres: R. Abts, Duifhuisstraat 19/1, 2300 Turnhout België.

## AANGEBODEN:

- 'Doolhof' programma voor de HOBBIT computer, op cassette. E. Bolhuis, Essen 18, 9751 NC Haren. Tel. 050-347656.
- Te koop/te ruil enkele tientallen CBM64 programma's, w.o. spraaksynthesizer, pacman enz. W. Damman, de Pauw 22, 1398 CT Muiden (s.v.p. gefrankeerde enveloppe bijsluiten).
- Groot aantal computerbladen, te weten:  
Your computer, feb. '83 - jan. '84;  
Which micro, sept. '83 - feb. '84;  
en nog enkele andere bladen. In goede staat.  
Nieuwprijs f 150,—. Vraagprijs f 75,—.  
Frans Glorie, Oldenbarneveldtweg 7, 1901 KA Castricum. Tel. 02518-52352.
- VIC-20 + 16kRAM + assembler + exp. kaart + recorder. Prijs overeen te komen.  
D. Machiels, Kukkelbosstraat 41, 3610 Diepenbeek, België.

- Voor scanners en luchtvl. enthousiasten: Schiphol-Airport computerprogramma voor opvraag gegevens alle lijnvluchten 1984 (tijd, vluchtnummer etc.) cass. + handl. f 19,— voor CBM64, VIC20, TRS80, Tandy v. Genie, ZX81 en Spectrum. Int. tel. 071-120792 na 19.00 uur. J. Vergeest, 1e Binnenvestgracht 23, 2312 ZBB Leiden.
- Acorn Atom computer, 10k RAM en 12k ROM, z.g.a.n. f 325,00; Casiotone VL5 met leespen (orgel) z.g.a.n.; nieuwprijs f 299,00 vraagprijs f 125,00. Peter Wellens, Weth. Vrankenstraat, Maastricht, tel. 043-61211.

Gratis advertentierubriek voor Hobbit abonnees.  
Advertenties zenden aan Hobbit Redactie Postbus 2150  
5600 CD Eindhoven.  
Op linkerbovenhoek vermelden  
L.A. 0684



## Universele schakelaar

Reageert afhankelijk van de gekozen sensor op warmte en op vocht én kan als aanraakschakelaar dienst doen. De schakelaar heeft de keuze van momentschakelaar of van houdschakelaar. Hoe vaak komt het niet voor dat we een schakeling willen hebben die reageert op een van de hierboven genoemde toestanden. Deze schakeling is zó universeel dat alle genoemde situaties gedetekteerd kunnen worden.

 


Foto 1: Zo ziet de gebouwde schakeling er uit.

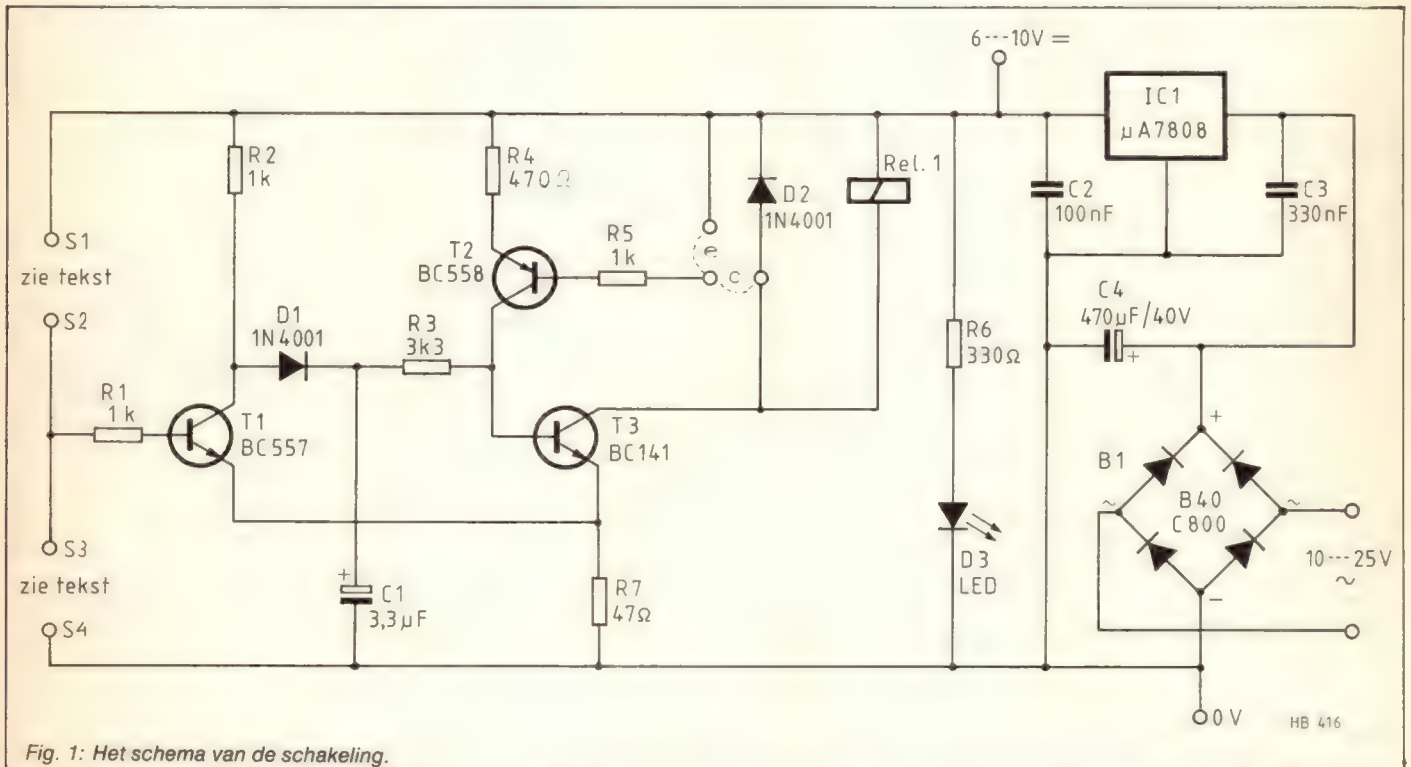


Fig. 1: Het schema van de schakeling.

### Het schema

Het prinsipeschema is getekend in figuur 1. Afhankelijk van de toepassing moet er een sensor worden aangesloten op de pennen S1 en S2 of S3 en S4 (Zie overzicht in figuur 5). Transistor T1 versterkt de door de sensor geregelde stroom en stuurt dan door middel van T3 een relais. Door de gemeenschappelijk emitterweerstand van T1 en T3 ontstaat er een spontaan schakelmoment. Het relais gaat niet klapperen omdat er zo een bepaalde hysteresis is tussen in- en uitschakeltijdstip. Transistor T2 heeft een extra functie. Als verbinding "e" gemaakt is schakelt het relais alleen in als de ingestelde situatie zich voor doet en weer uit als die situatie voorbij is. Maar als verbinding "c" gemaakt wordt zal het relais, als het eenmaal aangetrokken staat, niet meer afvallen.

Voor het resetten moet de voeding uitgeschakeld worden of "c" onderbroken en "e" weer gemaakt. Er is voor deze houd-schakeling gekozen omdat dan geen extra contact nodig is op het relais.

### De bouw

De componentenopstelling in figuur 3 geeft een duidelijk beeld welke onderdelen waar moeten zitten. Monteer achtereenvolgens R1 tot en met R7, C1 tot en met C4 (let bij C1 en C4 op plus en min zijde), de bruggeleijkrichter en de beide dioden. Let bij de laatste op de kathodestreek die overeenkomt met de streep in het schema. Ook de LED, het relais en de spanningsregelaar (IC1) kunnen geplaatst en gesoldeerd worden. Kies vervolgens een sensor en sluit die op de juiste plaats aan. Op de

overgebleven plaats komt een (instelbare) weerstand. Als U graag nauwkeurig wilt kunnen afregelen kunt U het beste een meerslagen instelpotentiometer toepassen.

### Licht en donker

Met een LDR kunt U licht detecteren. Al naar gelang de toepassing soldeert U de LDR tussen S1 en S2 of S3 en S4. Voor de waarde van de instelpotmeter zie tabel 5. Afregelen naar eigen smaak. De plaats van de LDR is afhankelijk van het feit of het relais aangetrokken dan wel in rust staat als de schakeling niet actief is.

### Temperatuur

Op een van de sensor-ingangen wordt de NTC aangesloten. Ook een PTC is



## De Componentenlijst

### Weerstanden:

(Alle weerstanden 1/4 Watt tenzij anders vermeld)

R1,2,5 = 1k

R3 = 3k3

R4 = 470 Ω

R6 = 330 Ω

R7 = 47 Ω

eventueel:

LDR, NTC, PTC, Vochtsensor (HB416b)

Instelpotmeters 100k, 10k klein liggend of meerslagen cermet (P1, P2)

Weerstand 10M

### Kondensatoren:

C1 = 3,3μF/10 Volt elko axiaal

C2 = 100nF MKH steek 7,5 mm

C3 = 330nF MKH steek 7,5 mm

C4 = 470μF/40 Volt elko axiaal

### Halfgeleiders:

D1,2 = 1N4001

D3 = LED rood 5 mm

T1 = BC557 (evt. BC517)

T2 = BC558

T3 = BC141

IC1 = μA7808 TO220

B1 = brugcel B40C800

### Diversen:

Print HB416

Rel.1 = Siemens staand of liggend printrelais 6 volt V23027-serie

 


Fig. 2: De printlayout.

 


Fig. 3: De componentenopstelling.

 


Fig. 6: Printlayout van de vochtsensor.

Fig. 5: Hoe de sensoren aan te sluiten

sensor voor	S1 - S2	S3 - S4	T1	Relais trekt aan bij . . . . worden
licht	LDR	P2	BC 557	donker
licht	P1	LDR	BC 558	lichter
Temperatuur	NTC	P2	BC 558	warmer
Temperatuur	P1	NTC	BC 558	kouder
Vocht	Vochtsensor	R = 100k	BC 517	droger
Vocht	R = 100k	Vochtsensor	BC 517	natter
Aanraken	R = 10M	niets	BC 517	aangeraakt

mogelijk. Hier geldt wederom dat de plaats van de sensor afhankelijk is van het wel of niet aangetrokken staan van het relais met de schakeling in rusttoestand. Afregelen weer naar eigen behoefte.

## Vocht

Er geldt wat al verteld is bij temperatuur en licht. Nu moet U echter transistor T1 vervangen door een BC517. In plaats van een instelpotmeter kunt U een vaste weerstand van 10M gebruiken. Als vochtsensor is het speciale printje zeer geschikt maar U kunt ook zelf een vochtsensor maken van metalen pennen en/of draden. Zo detecteren bijvoorbeeld twee grote spijkers die in een bloempot geprikt zijn of het tijd wordt om de planten water te geven. En een soepele dunne, niet geïsoleerde draad in een laken geregen laat U weten of de baby nat is.

## Aanraak contact

Het is ook wel eens gemakkelijk een functie te bedienen met een aanraakschakelaar. Zo'n schakelaar werkt betrouwbaar en bevat geen bewegende onderdelen die snel kapot kunnen. Dat is een van de andere mogelijkheden van dit ontwerp. Vervang transistor T1 door een BC517. De twee sensoraansluitingen blijven in dit geval open. Het aanraakcontact komt aan aansluiting 2/3 van de print (R1). Als verbinding "e" gemaakt is zal het relais aantrekken als het aanraakvlak wordt geraakt en bij loslaten van dit vlak valt het relais weer af. Door C1 te vergroten blijft het relais gedurende een bepaalde

tijd aangetrokken staan ook als het contactvlak weer is losgelaten.

## Voeding

Voeding kunt U halen uit batterijen, akku en netvoedingsapparaat. Gelijkspanningen tot 10 volt sluit U aan op punt "+" en "-" en wisselspanningen of gelijkspanningen van 10 tot 25 volt op de wisselspanningsaansluiting. De opgenomen stroom van de schakeling bedraagt bij aangetrokken relais ongeveer 60mA. Het door ons toegepaste relais is geschikt voor 220 volt met een maximum stroom van 7 Ampère.





Om hier enigszins een idee van te krijgen willen we eerst eens nagaan welke basisbewerkingen een microcomputer zoal kan doen. In ons vorig artikel vertelden we reeds dat de microcomputer méér is dan een elektronische rekenmachine. Natuurlijk kan hij *rekenen*. Dat betreft dan alle normale rekenkundige bewerkingen zoals optellen, aftrekken, vermenigvuldigen, delen, machtsverheffen en worteltrekken. Hij kan de uitkomst van berekeningen in verschillende graden van precisie geven, maar hij kan ook de uitkomst afronden op een geheel getal indien dat gewenst wordt. Daarnaast kan de computer ook *onthouden*. Dat is ook niets bijzonders, zult u misschien zeggen want dat is ook al bekend van de meer geavanceerde soorten zakrekenmachines. Het is dan mogelijk een bepaalde uitkomst van een berekening even in het geheugen "weg te zetten". Men kan dan eerst een tweede berekening maken en daarna met beide uitkomsten (de eerste in het geheugen en de tweede) weer een nieuwe berekening te maken. Die eerste uitkomst wordt dan weer uit het geheugen gehaald om er verder mee te werken.

Als voorbeeld gaan we een begroting maken van onze vakantie (erg actueel in deze tijd van het jaar!). Dan berekent U eerst de reiskosten. Gaat u met eigen auto dan bepaalt u eerst het aantal kilometers dat gereden zal worden, zowel heen- en terugreis als de uitstapjes ter plaatse. Dat totaal aantal kilometers wordt nu vermenigvuldigd met de kilometerprijs van uw wagen (dus benzineverbruik per km + eventuele bijkomende kosten als verzekering, afschrijving, enz.). U hebt nu de totale kosten van het vervoer. Dat getal zou u even op een papiertje kunnen noteren, maar de computer onthoudt dat wel even voor u. Dan berekent u op dezelfde manier de hotelkosten, (prijs per dag, aantal dagen) de dagelijkse kosten voor voeding, uitgaan, souvenirs, enz. Tenslotte telt de computer alles voor u bij elkaar en u hebt een totale begroting voor uw vakantie. Alleen zeer geavanceerde, zeer dure rekenmachines kunnen dit de computer nadoen.

Maar de computer kan nog méér. Hij kan ook *beslissingen* nemen. Maar dat kan hij alleen als hij daartoe goed geïnstrueerd wordt. Als voorbeeld gaan we onze centrale verwarmingsinstallatie laten regelen door de computer. U stelt dat de temperatuur in uw huiskamer (waar gewoonlijk de thermostaat is geplaatst) overdag bijv. 20 graden moet

## Wat kan een microcomputer allemaal doen

Nadat we in het vorige artikel over microcomputers het ontstaan ervan hebben belicht, willen we deze keer stilstaan bij de mogelijkheden die de microcomputer ons te bieden heeft. We stelden reeds dat de microcomputer ontelbaar vele taken op zich kan nemen en dat er dagelijks nog nieuwe mogelijkheden worden gecreëerd. Werkelijk, het lijkt er op dat we kunnen zeggen dat de toepassingsgebieden onbegrensd zijn. Nu komt dat mede doordat de microcomputer nog steeds in ontwikkeling is, dat wil zeggen dat er steeds weer verbeteringen en verfijningen worden aangebracht die die nieuwe mogelijkheden waar maken en daardoor is voorlopig het einde van die ontwikkeling nog lang niet in zicht.



zijn en 's nachts 15 graden. U vertelt de computer hoelaat 's morgens de dagtemperatuur ingaat en hoelaat 's avonds weer op nachttemperatuur omgeschakeld moet worden. U vertelt hem ook dat de keteltemperatuur afhankelijk van de buitentemperatuur moet worden ingesteld, want hoe kouder het buiten is, hoe hoger de keteltemperatuur dient te zijn om een

economische warmte-overbrenging te waarborgen. Dan krijgt de computer de beschikking over een elektrische klok die hem vertelt wanneer de omschakeltijden zijn en zal hij de waterpomp en de gasklep zodanig bedienen dat alles loopt zoals u zich dat had voorgesteld. Gasklep en waterpomp worden, wanneer de kamerthermostaat vertelt, dat de temperatuur te laag wordt,



gelijktijdig ingeschakeld, maar zodra de temperatuur van het ketelwater hoog genoeg is wordt de gasklep gesloten zodat geen verwarming van het ketelwater meer plaatsvindt. De waterpomp echter blijft nog even doordraaien zodat het water blijft circuleren totdat de watertemperatuur voldoende is gedaald en dus voldoende warmte via de radiatoren werd afgegeven. Nu zult u aanvoeren dat er van die kleine kastjes in de handel zijn die dat allemaal doen, accoord, maar . . . met een computer kunt u nog veel meer variaties in aanbrenge en het geheel op uw eigen persoonlijke verlangens en inzichten afstemmen. U beslist en de computer, uw dienaar, voert uw wensen prompt en precies uit. Hij bestuurt de gehele cv-installatie volgens uw wensen. Hij beslist aan de hand van de gegeven omstandigheden en aan de hand van de door u gegeven instructies! Behalve beslissen kan hij dus ook *besturen!*




Dit zijn nog maar enkele zeer eenvoudige toepassingen van de computer, maar het geeft al een heel klein beeldje van de mogelijkheden. In ons vorig artikel hebben we al vluchtig enkele toepassingsgebieden genoemd, maar daar willen we hier nog wat uitvoeriger op in gaan. Als we ons eerst even bezighouden met de toepassing in het bedrijfsleven. Regelmatig lezen we in kranten of zien op de T.V. de berichten over de grote werkeloosheid, niet alleen in ons land, maar in vele landen. En heel vaak wordt de oorzaak daarvan in verband gebracht met de steeds verdergaande automatisering op allerlei gebieden in dat bedrijfsleven. Wij

willen ons hier beslist geen standpunt aanmatigen, maar ons slechts bezighouden met dat verschijnsel, die automatisering en de rol van de computer daarin. Het automatiseren van machines en apparaten is trouwens een verschijnsel dat al lang vóór de komst van de computer een grote rol speelde in de fabrieken, maar de besturing berustte toen in belangrijke mate op geavanceerde fijnmechanische constructies en -systemen, waarbij de elektrotechniek nog slechts een bescheiden rol speelde. Door de enorme mogelijkheden van de computer konden kansen gecreëerd worden om de processen niet alleen in belangrijke mate te verfijnen maar ook te completeren en te vervolmaken. Niet alleen separate machines kunnen thans door een computersysteem worden bestuurd, maar de gehele productieprocessen in bijv. de petrochemische industrie worden beheerst door computers, waarbij deze het proces controleren

door voortdurende metingen op alle belangrijke punten in dat productieproces en aan de hand daarvan de procesdelen optimaal regelt en het geheel dus volledig bestuurt. Dit zijn prachtige staaltjes van computertechniek en hoewel we ons kunnen verbazen over de geweldige belangrijke rol van de computer moeten we ons toch steeds realiseren dat het de mens is die die computer steeds op de juiste wijze moet instrueren, want zonder de juiste instructies kan de computer echt geen kant uit! Op de T.V. zien we soms opnamen van melkfabrieken of groentefabrieken waar we eindeloze rijen flessen, potten of

 blikken achtereen over de vulstraten zien glijden waarbij ze onberispelijk worden gereinigd, gevuld en afgesloten. En als er eens iets mis gaat zorgt de computer ook nog dat de "uitval" van de goedbevonden artikelen gescheiden wordt.




Maar, dis alles kunnen we ons redelijk goed voorstellen. Tenslotte "zien" we dat allemaal voor onze eigen ogen afspelen en is het a; snel iets waarmee we vertrouwd raken. Ook al kunnen we niet zo maar even doorgronden welke staaltjes van intellect en doorzettingsvermogen aan zo'n proces vooraf zijn gegaan. Maar ook op het gebied van de bedrijfsvoering is de computer tegenwoordig een absoluut onmisbaar hulpmiddel geworden. Dat is voor de leek niet zo eenvoudig te begrijpen maar we willen proberen, samen met u een kantoor van een fabriek te bezoeken en na te gaan wat daar allemaal moet worden gedaan, en . . . wat de computer daarbij voor hulp biedt. De bedrijfsleider van een fabriek is natuurlijk zeer geïnteresseerd aan het eind van de dag te weten, hoeveel produkten van elke soort er geproduceerd zijn. Hij zal dat getal willen vergelijken met de uitkomsten van vorige dagen en weken om na te gaan of er die dag goed gewerkt is. Als de productie tegenvalt, zal hij willen weten waarom. Waren er niet genoeg grondstoffen aangevoerd of was een van de machines kapot? Ook de hoeveelheid uitval is natuurlijk belangrijk om een goed overzicht te hebben wat in de fabriek gebeurt. Vroeger werden alle gegevens die met de productie te maken hadden op lijsten ingevuld. Die moesten 's avonds op kantoor worden verwerkt en opgeteld, tot de einduitslag aan de directeur kon worden aangeboden. Indien er een computer aanwezig is wordt erke partij artikelen direkt bij aankomst in het magazijn "in de computer gestopt" die de gegevens onmiddellijk verwerkt. Op *elk moment* van de dag kan de bedrijfsleiding de stand aan de computer opvragen en een idee hebben van de fabrieksresultaten. Hieruit volgt, dat de



computer het werk niet alleen veel sneller doet dan vroeger de kantoorklerken maar tevens in staat is veel méér en gevarieerder gegevens te produceren. Elk moment is de magazijninhoud bekend zodat de verkoopafdeling ook *elk moment* kan vertellen tegen de klanten wat en wanneer geleverd kan worden. De bedrijfsvoering is hierdoor slagvaardiger! Maar ook die afleveringen gaan in de computer die trouw de situatie bijhoudt. De computer is dus een puur gegevensverwerkende machine geworden en hij doet dat foutloos en razendsnel. Hij zorgt voor de voorraadadministratie, de boekhouding, de salarisadministratie, en kan ook teksten verwerken. Dat laatste is ook een interessant voorbeeld. De typiste tikt de brieven op de computer die het resultaat op het beeldscherm laat verschijnen maar het geheel tegelijk onthoudt! Corrigeren, uitwissen en toevoegen gaat heel gemakkelijk op de computer die alle veranderingen direkt in zijn geheugen verwerkt. Als alles geheel in orde is wordt de brief "uitgetikt" op de bijbehorende printer. Maar, als de computer ook nog een adressenbestand in zijn geheugen heeft, is men in staat aan alle daarvoor in aanmerking komende adressen in principe dezelfde brief te zenden met daarin gegevens verwerkt die weer per brief (per klant) verschillend kunnen zijn. Onze brievenbus wordt tegenwoordig heel vaak voorzien van dit soort "persoonlijke" brieven van al dan niet achtenswaardige handelsmaatschappijen. Maar genoeg over de computer in het bedrijfsleven. Wat kan de computer thuis voor ons betekenen? Laten we eerst nog eens herhalen wat we de vorige keer reeds opmerkten dat er twee hoofdgroepen microcomputers belangrijk zijn in huis, ten eerste de computer geschikt voor één specifiek doel, ten tweede de computer voor meer algemeen gebruik. Tot de eerste groep behoort de welbekende spelcomputer. Ze zijn er tegenwoordig al voor enkele tientjes maar zijn dan slechts in staat een betrekkelijk eenvoudig spelletje met u te spelen. Er zijn er ook van wat groter formaat, waarbij het spel al veen gecompliceerder kan zijn, ja, zelfs kan blijven boeien, omdat er een zekere vaardigheid voor nodig is die geleidelijk kan worden opgevoerd en waardoor de resultaten steeds beter worden. Tenslotte zijn er de grotere spelcomputers waarop vele spelletjes kunnen worden gespeeld. De spelletjes zijn dan verkrijgbaar als een aparte module die in de computer kan worden geschoven. Hieruit krijgt de computer

zijn instructies hoe het spel gespeeld dient te worden. Maar, dat heeft ook weer een keerzijde want niet alleen dat die spelcomputer duurder is, ook die modules moeten elk apart worden gekocht en dat kan nog aardig oplopen! Eén ding hebben al deze spelcomputers met elkaar gemeen: ze zijn alleen geschikt voor het spel of de spellen, zoals die door de betreffende computerfabrikant worden geleverd. Als u zoiets koopt wees er dan van overtuigd dat u hiermede tevreden bent. Van enig eigen inbreng is absoluut geen sprake.

Andere voorbeelden van toepassing van de microcomputer in huis is het gebruik in moderne foto- en filmtoestellen, in polshorloges, wasmachines, enz. maar ook in de auto! Door toepassing van de microcomputer in de auto kan men de regeling van de motor verbeteren, zodat die zuiniger gaat lopen én minder luchtverontreiniging veroorzaakt. In de toekomst verwacht men het brandstofverbruik op deze wijze met zo'n 40% te kunnen verminderen! Maar nu die andere groep computers, die meestal huis- of hobbycomputers worden genoemd. Het grote verschil met de spelcomputer en diens familie ligt in hoofdzaak in het feit, dat men *zelf* de computer kan instrueren wat men van hem gedaan wil hebben. Deze computers kunnen van buiten af de instructies krijgen om datgene te doen wat we willen. Natuurlijk kunnen we er ook spelletjes op doen, maar er zijn nog zoveel andere zaken die de dagelijkse sleur in huis wat kunnen verlichten. Als voorbeeld noemen we het controleren en regelen van de huishoudfinanciën. Analoog aan de boven aangehaalde bedrijfsvoering kunnen we met een huiscomputer alle inkomsten en uitgaven controleren alsmede de cosequenties van de vele

 

geldtransacties. Voor velen kan dit een zeer overzichtelijk beeld van de "stand" bieden. Maar ook de muziekliefhebber kan zijn bezit aan grammofonplaten of muziekcassettes in het computerbestand opnemen met alle gegevens zodat de computer hem onmiddellijk kan vertellen welke platen hij van Bach bezit, welke muziekstukken erop staan, door wie gespeeld, wanneer opgenomen, enz. Op analoge wijze kan de postzegelverzamelaar zijn kostbare kleinodiën rubriceren en, als hij de waarde van elk kent, kan het totaalbedrag van de waarde hem doen overwegen om toch maar een extra verzekering aan te gaan. En de liefhebber van miniatuurmodeltreintjes kan een computer te hulp roepen om allerlei activiteiten te regelen op zijn modelspoorcomplex, zoals het omzetten van wissels, het sluiten en openen van spoorbomen, het geven van licht- en geluidsignalen, enz. terwijl, bij het toepassen van meer dan één trein de spanningsregeling op de rails zodanig kan worden bestuurd, dat onaangename situaties als botsingen kunnen worden vermeden.

Al we dan bedenken dat de computer ook nog in staat is geluiden te produceren en dus hele melodien kan spelen, en op het beeldscherm behalve tekst ook nog allerlei figuren kan tekenen (grafiek) dan begint u misschien een heel klein idee te krijgen van de werkelijk onbegrensde mogelijkheden. Langzamerhand zal de vraag bij u opkomen hoe die computer dat nu allemaal voor elkaar krijgt. Om u daar iets van te laten begrijpen dienen we enigszins te weten wat er eigenlijk *in* de computer zit. Daarover willen we de volgende keer met u praten.

HB



## Uni-junction transistor

Het sturen van de beide thyristoren gebeurt met pulsjes die door een uni-junction transistor (Tr1) opgewekt worden. Tr1 werkt als oscillator. De werkfrequentie van deze oscillator is te beïnvloeden met P1 en P2. Op de basisaansluiting (B2) en daardoor over beide scheidingstrafo's staat een naaldpulsje. Dit pulsje komt via de trafo's terecht op de gates van de thyristoren. De thyristoren zijn opgenomen in het 220 volt circuit en werken als schakelaar. Afhankelijk van type en koeling kan een vermogen tot 6000 Watt worden geregeld.

Als U vermogens tot 1500 Watt wilt regelen, kan de gehele schakeling op de print gemonteerd worden. Bij grotere vermogens moeten de aansluitingen die de grote stroom voeren uitgevoerd worden met dikke draden (2,5 mm Ø tot 10 Ampère en 4 mm Ø tot 35 Ampère). Monteer de weerstanden en de instelpotmeter op de juiste plaats. Dan de condensatoren. Vervolgens de dioden. Let hierbij op het streepje op het huisje dat de kathode aanduidt. Het streepje op het huis komt overeen met het streepje in het schemasymbool. Ook de UJT komt op de print. Daarna volgen de nettrafo en de beide pulstrafo's en als laatste de beide thyristoren. De thyristoren zullen een koelplaat nodig hebben. Let er op dat het aangegoten montageplaatje van de thyristoren verbonden is met de anode aansluiting en dus netspanning voert. De extra aan te brengen koelplaten MOETEN DUS

# Dimmer voor maximaal 6000 Watt

Voor het regelen van grote vermogens (groter dan 2500 Watt) moeten wat extra voorzieningen worden getroffen om een goed werkende en soepele regeling te verkrijgen. Met dit ontwerp is dat op een eenvoudige manier en toch effectief opgelost. De schakeling is zeer geschikt voor het regelen van elektrische verwarmingsapparatuur, toneelverlichting e.d.

 


Foto 1: De vermogens dimmer gebouwd voor 2000 Watt.

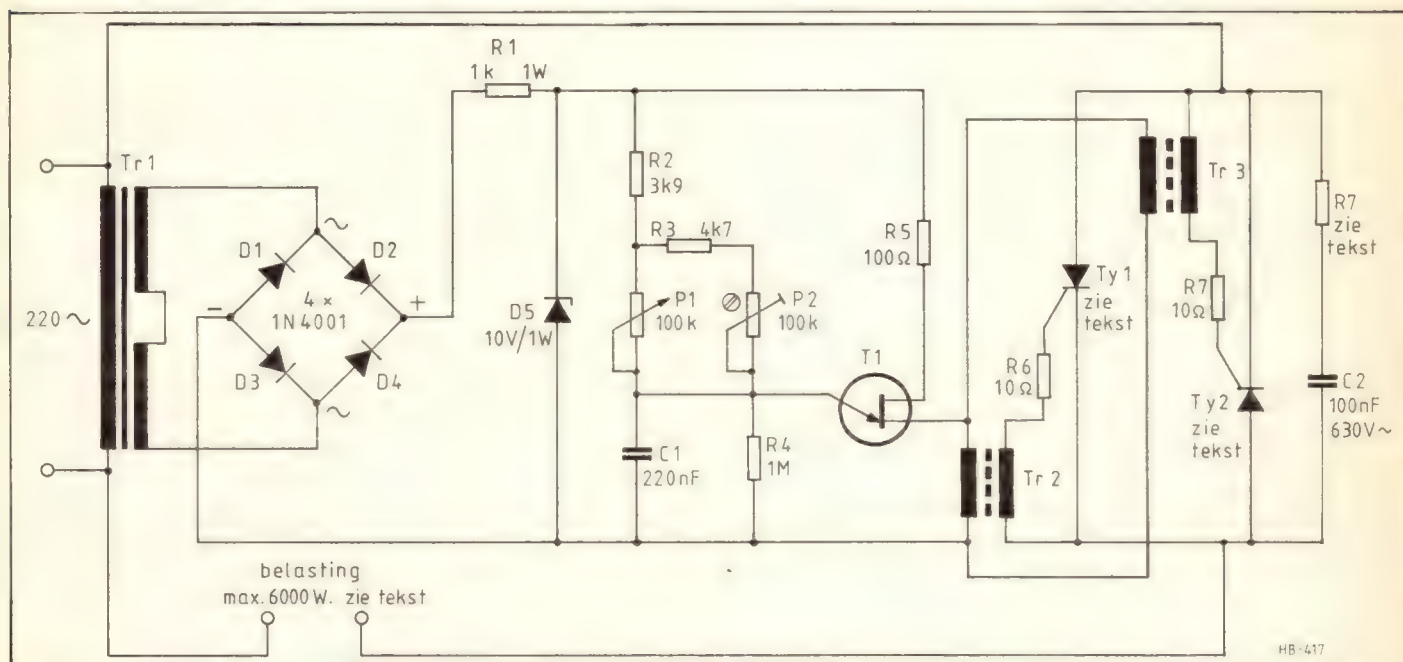


Fig. 2: Het schema van de regelaar.



## De Componentenlijst

(Alle weerstanden 1/4 W tenzij anders vermeld)

R1 = 1k 1W  
 R2 = 3k9  
 R3 = 4k7  
 R4 = 1M  
 R5 = 100 Ω  
 R6,7 = 10 Ω 1/3 W  
 P1 = 100k mono lin potmeter 6 mm as  
 as  
 P2 = 100k instelpotmeter groot liggend

### Kondensatoren:

C1 = 220nF steek 22,5 mm  
 C2 = 100nF steek 22,5 mm 400 Volt

### Halfgeleiders:

D1,2,3,4 = 1N4001  
 D5 = 10 Volt 1 Watt zenerdiode  
 Tr1 = 2N2646  
 Ty1,2 = TIC126 (zie tekst)

### Diversen:

T1 = printtrafo 2 x 18 Volt 2 x 40mA  
 T2,3 = scheidingstrafo 1:6 met ferrietkern  
 Print = HB417  
 Koelmateriaal zie tekst.

 


Fig. 3: De printlayout

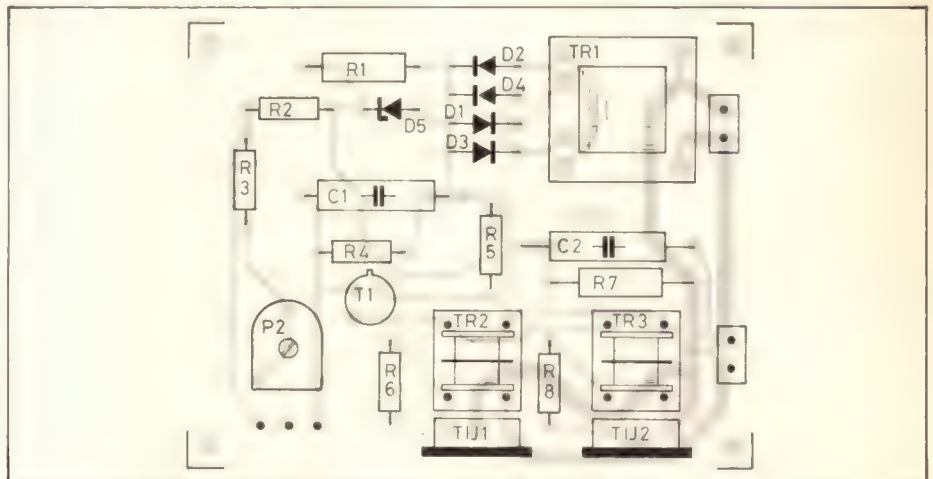


Fig. 4: De komponentenopstelling.

GEÏSOLEERD T.O.V. ELKAAR EN GEÏSOLEERD T.O.V. DE BEHUZING opgesteld zijn. En nogmaals: de bedrading bij grotere vermogens dan 1500 Watt niet via de print maar zoals aangegeven is in fig. 5.

Voor de pulstrafo's gebruikt U bij voorkeur typen met een ferrietkern, maar trafo's met een ijzerkern werken ook.

## Aansluiten en testen

Sluit de print aan zoals op tekening 5 is aangegeven en verbindt de print met het net. Als alles goed is kunt U met P2 de minimum vermogensafgifte instellen en met P1 van minimum tot maximum regelen. In verband met de wikkeldrichting van de pulstrafo's van diverse fabrikanten kan het mogelijk zijn dat een van beide of beide thyristoren niet willen ontsteken omdat de ontsteekpuls niet positief gaat ten opzichte van de kathode, maar negatief gericht is. Met een oscilloscoop is dit duidelijk te zien. Beschikt U daar niet over dan moet U dat uitproberen. Het eenvoudigst gaat dat als de trafo's niet in de print zijn aangesloten. Als de aansluiting andersom is krijgt de print een kleine wijziging. De printsporen naar

 


Fig. 5: De aansluiting van de print als meer dan 1500 Watt geregeld moet worden.

de primaire aansluiting krabt u los en sluit met montagedraad de trafo juist andersom aan. Dus eerst uitproberen en dan pas de trafo op de print solderen. Wij hadden bij het uitproberen van de schakeling overigens geen enkele "verkeerd gewikkelde" trafo en we hebben er toch een fors aantal geprobeerd.

## Waarschuwing

U werkt met een schakeling die rechtstreeks met het net is verbonden. Ook de koelplaten voeren netspanning. Wees dus uiterst voorzichtig tijdens het experimenteren en kijk tweemaal of alles goed zit voordat de stekker in het stopcontact wordt gestoken! Hou altijd een hand in de broekzak tijdens het uitproberen dan is de kans op gevaarlijke aanraking veel kleiner.





## Hysteresisvrije dimmer

Hysteresisvrije dimmers hebben het voordeel ten opzichte van gewone dimmers dat de regeling veel soepeler verloopt. Deze dimmer past in zijn geheel op een printje dat ook in te bouwen is in een muurdoos en dus een bestaande lichtnetschakelaar kan vervangen.

### Bouw

Bestudeer de tekening van de componentenopstelling in figuur 3. Monteer potmeter P1. De as zal meestal wel ingekort moeten worden. Op maat afzagen dus. Alle componenten komen aan die zijde op de print waar zich geen kopersporen bevinden. Dat geldt ook voor het huis van de potmeter. De as steekt dus door de print. Voor U de print verder volbouwt moet U even bedenken of de hoeken er niet af moeten in verband met inbouwen. Monteer alle weerstanden, de instelpotmeter en de beide condensatoren op hun plaats. Weerstand R6 is een beetje afhankelijk van het type Triac. Voor een 25 Ampère type =  $R6 = 10\Omega$ , voor een 10 Ampère type =  $R6 = 33\Omega$  en voor een 6 Ampère type =  $R6 = 47\Omega$ . Dan de printkroonsteen. Daarna de dioden D1 tot en met D5. Let bij D1,2,3 en 4 op de richting. De streep op het huisje is de kathodekant en komt overeen met de streep in het schemasymbool. D5 is een diac en daarbij hoeft U niet op de richting te letten. Triac Tr1 monteert U als laatste op de print. Afhankelijk van het vermogen van de triac en de wel of niet toegepaste koeling is de schakeling geschikt voor verschillende belastingen. Met het in de componentenlijst genoemde type mag ongekoeld tot 600 Watt geregeld worden. Natuurlijk zijn ook zwaardere triac's mogelijk. Weerstand R6 moet dan een andere waarde krijgen (zie boven).

### Testen en aansluiten

Let goed op. Alle delen behalve de as van de potmeter, voeren netspanning. Uiterste voorzichtigheid is dus geboden met het werken aan zo'n schakeling. Gebruik een geïsoleerde knop op de potmeter. Sluit op de beide binnenste printkroonaansluitingen een lamp aan en op de beide buitenste 220 Volt netspanning. Met de instelpotmeter kunt U de schakeling afregelen op het minimum. De potmeter zorgt voor continue regeling van licht naar donker. Bij vervanging van een bestaande schakelaar waaraan alleen een

 


Foto 1: De dimmer gebouwd op de print

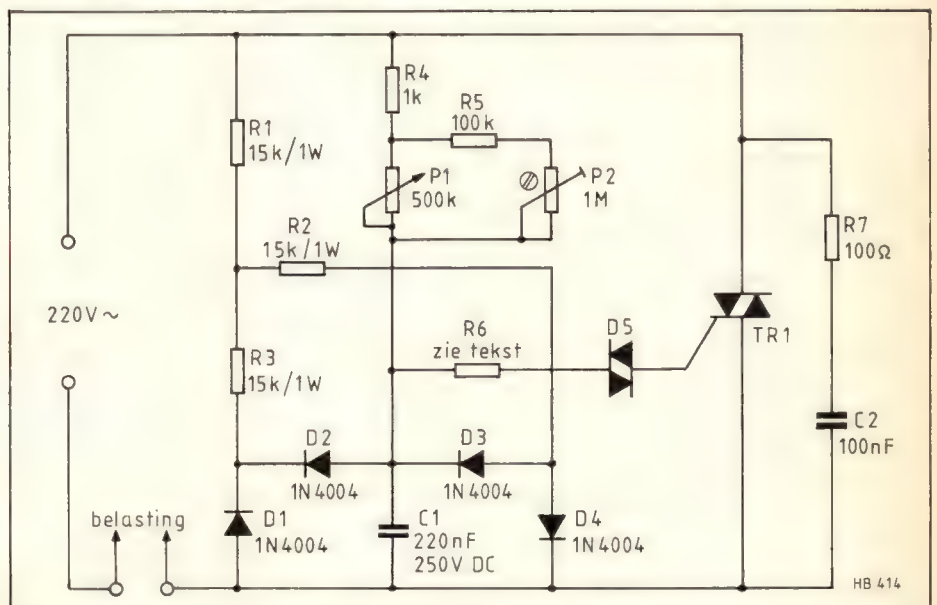


Fig. 1: Het schema van de dimmer



fasedraad en een schakeldraad zitten moet U de beide draden aansluiten op de twee printkroonsteenaansluitingen die zich het dichtst bij condensator C1 van 220nF bevinden. De twee met elkaar doorverbonden printkroonsteenklommen worden in dat geval dus niet gebruikt. Zie ook figuur 4. *Opmerking:* de regelaar is niet geschikt voor motorregeling, tl-verlichting en inductieve belastingen zoals trafo's en relais.

 


Fig. 3: De componentenopstelling

 


Fig. 2: De printlayout

## De Componentenlijst

### Weerstanden:

(Alle 1/4 Watt tenzij anders vermeld)  
 R1,2,3 = 15k 1 Watt  
 R4 = 1k  
 R5 = 100k  
 R6 = 10 - 47  $\Omega$  1/3 Watt (zie tekst)  
 P1 = 500k mono lin potmeter met 6 mm as  
 P2 = 1M $\Omega$  instel klein liggend

### Kondensatoren:

C1 = 220nF 400 Volt steek 20 - 27,5 mm  
 C2 = 100nF 400 Volt idem

### Halfgeleiders:


D1,2,3,4 = 1N4004  
 D5 = diac bv. ER900  
 Tr1 = triac TIC226D (zie tekst)

### Diversen:

Print HB414  
 Printkroonsteen 4-voudig  
 Eventueel:  
 koelplaat voor Tr1




# Crash

 
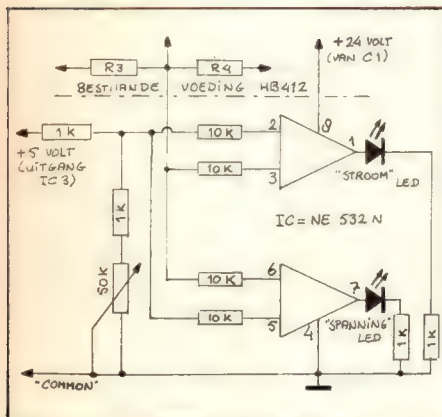
## Verkeerde opdruk bij HB403 IR-zender

De tekening van de componentenopstelling (fig. 5) op pagina 44 is niet juist. De tekening van de componenten staat in spiegelbeeld. Niet de print! U moet als het ware de tekening over figuur 3 leggen. Dat is de goede opstelling. In de onderdelenlijst van de ontvanger staat C15,24. Dat moet zijn C15,21.

Van Dhr. E. de Jong ontvingen we een schema van een aanvulling voor de voeding CM50/PSU. De schakeling wordt uitgebreid met een spanningsled en een stroomled. De spanningsled brandt onder normale omstandigheden en de stroomled is gedoofd. Als de stroombegrenzing in werking treedt dooft de spanningsled en licht de stroomled op. De voedingsspanning van de schakeling wordt afgetakt van C1, de referentiespanning op de uitgang van IC3. De vergelijkspanning wordt aangesloten op het knooppunt van R3 en R4. Met de potmeter kan het kantelpunt ingesteld worden.



## HB402 Funktiegenerator

Op pag. 52 (mei 1984) in schema 2 is de verbinding tussen knooppunt R6 en P2 én pen 5 van IC1 weggefallen (tekenfout). Op de print blijkt dit wel goed.

## HB412 CM50-PSU

Weerstand R1 staat kortgesloten op de print. Dit is een printfout maar kan gemakkelijk gecorrigeerd worden door R1 aan de zijde van T1 los te nemen en óf een gaatje bij te boren precies onder de rechte poot van T1, óf de losgekomen aansluitdraad van R1 rechtstreeks aan de rechte poot van T1 vast te solderen. De schakeling werkt overigens normaal als deze wijziging niet uitgevoerd is, maar de stroombegrenzing doet het niet.

Op pag. 11 rechtse tekstkolom 4e regel van onder staat 'Een deel van IC4. ....' Dit moet zijn 'Een deel van IC3. ....'





## Elektronika in de fotografie

Het belangrijkste in de fotografie is het licht. De voorwerpen die we willen fotograferen of filmen geven zelf licht af, of reflecteren het licht dat er op valt.

De lens in onze camera behandelt al die lichtstralen zodanig dat er een omgekeerd beeld van de buitenwereld op de film valt. Het is de taak van die film om dat beeld op de juiste manier vast te houden.

Wellicht vragen de lezers zich nu af of dit eigenlijk iets met elektronika te maken heeft. In feite niet direct, maar de elektronika speelt wel een belangrijke rol in de filter- en afdruktechniek. Om dat duidelijk te maken zullen we eerst iets over het licht zelf moeten vertellen.

Licht is elektro-magnetische straling. Dat wil zeggen dat lichtgolven hetzelfde karakter hebben als radio-golven, alleen is hun golflengte zeker 10 miljoen maal kleiner dan die van radio-golven uit bijvoorbeeld de FM band. Hun frequentie is daardoor ook 10 miljoen maal hoger dan die van de radio-golven uit de FM band.

Het is daarom ook niet mogelijk om licht op te wekken met elektronische schakelingen, want de spoelen en condensatoren zouden daarbij zo verschrikkelijk klein moeten worden dat ze de grootte van moleculen zouden krijgen.

Maar juist daarom zijn de elektronen in de moleculen zelf al in staat om door trillingen licht uit te stralen. Wanneer een stof warm is zullen de moleculen trillen. Een warme stof straalt dus licht uit. Bij kamer-temperatuur merken we daar maar weinig van, want het grootste gedeelte van dit licht wordt als Infra-Rood (IR) licht uitgestraald. IR-licht kunnen we niet zien, maar wel voelen, het is de bekende warmte-straling.

Zodra de stof echter heter wordt begint deze zichtbare straling uit te zenden. Eerst is dat licht rood-achtig, maar naar mate de stof heter is, zal dat licht witter van kleur worden. We kennen dit verschijnsel wel van een gloeiend stuk ijzer. Als het heel heet is straalt er wit licht van af. Dat licht wordt steeds roder wanneer het materiaal afkoelt. De kleur van het licht hangt daarbij alleen van de temperatuur af, en niet van de aard van het materiaal. Een stuk ijzer dat een temperatuur van 1000°C heeft straalt in dezelfde kleuren licht uit als een stuk koper of een gaswolk van 1000°C.

Wat wij wit licht noemen is het licht dat door de gloeiende gasbol die we als zon

kennen wordt uitgestraald. De temperatuur van de buitenkant van de zon is ongeveer 6000°C. We zeggen daarom dat de kleurtemperatuur van het witte buitenlicht 6000° is.

's Avonds als de zon onder gaat wordt het licht roodachtig, omdat de lichtstralen dan een zeer lange weg door de dampkring moeten afleggen. De lucht neemt daarbij een groot deel van de blauwe lichtstralen weg en het overblijvende licht ziet er rood uit. We kunnen uit metingen bepalen dat een lichaam van 5000° ongeveer dezelfde kleur licht zou geven, dus zeggen we dat de kleurtemperatuur 's avonds ongeveer 5000° bedraagt.

Ons oog past zich daarbij aan doordat

de hersenen dat roodachtige licht "terug vertalen" naar de indruk alsof het licht wel wit was. Het licht dat uit onze gloeilampen komt ontstaat in een gloeidraad die een temperatuur van 3000° bezit. Het licht is daarom ook heel roodachtig, maar ook hier passen onze hersenen zich weer sterk aan.


De film in onze camera weet van dit alles echter niets. Die ziet de kleuren zoals ze zijn, met het gevolg dat kleurenfoto's die bij avond- of kunstlicht zijn gemaakt dan ook erg roodachtig worden. Dit is echter gelukkig gemakkelijk te corrigeren door een blauwachtig kleuren-filter voor de lens te zetten. Zo'n filter houdt het teveel aan rode stalen tegen, zodat het overblijvende licht weer gemiddeld wit is. Dergelijke filters worden verkocht met een kleurtemperatuur aanduiding.

Kennen we de kleurtemperatuur van het bestaande licht dan zoeken we daar het bijpassende filter bij en de zaak is in orde.






Vroeger was het meten van de kleurtemperatuur een moeizame, bijna onmogelijke zaak. Maar ook hier heeft de elektronika uitkomst gebracht. Het is voldoende om de sterkte van het licht bij twee verschillende kleuren te kennen om daaruit de kleurtemperatuur te bepalen. Een kleurtemperatuur-meter heeft dan ook twee kleur-filters waarachter twee foto-diodes zitten. De elektronika meet de sterkte van het licht voor deze twee kleuren en berekent de bijbehorende kleurtemperatuur. Een dergelijke meting is voor het gewone dagelijkse gebruik eigenlijk nooit nodig, maar onmisbaar voor het afdrukken van kleuren-foto's. De kleurtemperatuur van het licht van de gloeilampen die daar bij nodig zijn is nooit constant. Ten eerste verandert de netspanning altijd wel een beetje, maar de temperatuur van de gloeidraad verandert sterk met de levensduur van de lamp. Behalve het aanpassen van de filters in het afdrukapparaat als de kleurtemperatuur van de lamp verandert, kunnen we natuurlijk ook de spanning van de lamp zodanig elektronisch regelen dat de temperatuur steeds constant blijft. Het laatste gaat uiteraard het gemakkelijkst met triac-sturingen.

 


Niet alleen de kleur van het licht, maar ook de temperatuur van de ontwikkelbad en de ontwikkeltijd hebben grote invloed op de uiteindelijke kleur van de afdruk. Het is een vrij eenvoudige zaak om de temperatuur op de juiste waarde te houden. In de baden liggen elektrische warmte-spiralen, zoals we die ook kennen van de bekende dompelaars of de elektrische snelkokers. Een temperatuursonde meet de temperatuur, vergelijkt die met een ingestelde gewenste waarde en regelt de stroom door de spiralen. Een dergelijke

 

temperatuur-sonde kennen we allemaal wel, het kunnen NTC (negatieve temperatuur coëfficiënt) weerstanden, diodes of metaaldraden (PT 100) zijn. Het is niet doenlijk om de ontwikkeltijd aan te passen aan de sterkte van het bad. Nadat er een aantal foto's ontwikkeld zijn is de concentratie van het bad veranderd. Zelfs verandering van de ontwikkeltijd zou nog een kleur-verschuiving ten gevolge hebben. In de ontwikkelmachines heeft men dit probleem dan ook anders opgelost. De concentratie van het bad wordt op peil gehouden door er van tijd tot tijd een regenerator bij te voegen. Uiteraard is de benodigde hoeveelheid van dit oppep-middel afhankelijk van de hoeveelheid ontwikkelde foto's. Deze problematiek kan weer wel elektronisch worden opgelost. Een voel-machine tast het aantal foto's af dat er in het apparaat zijn gestuurd. Omdat een centrale op een bepaalde machine steeds met hetzelfde formaat foto werkt is het bekend hoeveel regenerator er na hoeveel foto's moet worden bijgevoegd. Een ander probleem treedt op als er meer dan één foto tegelijk kan worden ingevoerd, er zijn vele apparaten die zo breed zijn dat dat gemakkelijk kan. Hierbij kan men bijvoorbeeld met IR licht, waarvoor de meeste films niet gevoelig zijn, het aantal foto's, de breedte en de lengte aftasten. De elektronika regelt dan weer de regeneratie vol automatisch. De ontwikkeltijd ligt bij dergelijke machines steeds volkomen vast door de tijd die de foto nodig heeft om over de rollen door het bad te gaan. Bij de amateur is dat iets anders. Uiteraard moeten we nu nog iets nader ingaan op het afdrukken zelf. Een negatief bestaat uit licht en donkere partijen.

Omdat het een negatief is zouden we het liefste willen dat de meest donkere partijen op het negatief net helemaal wit werden op het positief en dat de meest lichte partijen op de afdruk net helemaal donker werden. Als voorbeeld kunnen we de foto van een skiër in een zwart pak in de witte sneeuw nemen. Het is niet de bedoeling dat op de afdruk een man in een pikzwart pak in grijze sneeuw staat, maar ook niet dat er een man in een grijs pak in een wasmiddelwitte sneeuw verschijnt. Deze verhouding tussen licht en donker noemen we het contrast. Een ander voorbeeld is de foto van een witte koe in een winterschap met een ijle witte nevel. Het is niet de bedoeling dat al deze onderwerpen op de afdruk grijs worden.

Het koste vroeger voor de amateur altijd een hoop proberen voordat van elke foto de juiste afdruk op het papier verscheen. Hier heeft de moderne elektronika ons weer een boel geholpen. In centrales meet een aantal fotocellen de gemiddelde lichthoeveelheid die er op papier valt en regelt daarmee de belichtingstijd. Het nadeel is dat als er grote witte vlakken op de foto voorkomen de belichtingsmeting maar weinig licht uit het donkere negatief ziet komen. De afdruk wordt dan langer belicht met als gevolg dat al die witte sneeuw plotseling grijs is geworden. Een donkere avond-opname bezit een heel licht negatief. De belichtingsmeter belicht dan maar kort en op de afdruk verschijnt een helder beeld alsof het helemaal niet zo donker was. Een goede elektronische belichtingsregeling voor oordeelkundig gebruik werkt daarom als volgt. Op de plaats waar de afdruk wordt geprojecteerd bevinden zich een groot aantal fotocellen. De elektronika zoekt uit welke cel het meeste en welke cel het minste licht ontvangt. Daaruit berekent deze dan een belichtingstijd, zodanig dat de lichtste plaats net helemaal licht zal worden.

 



Dit gaat in veel gevallen goed op, maar helaas niet altijd. De elektronika weet namelijk niet of de lichtste plaats echt wel zwart moet worden. Het kan goed zijn dat er in de opname alleen maar witte en grijze tinten voorkomen, of alleen maar grijze en zwarte tinten. In die gevallen zullen we moeten ingrijpen en de elektronische regeling vertellen in welke richting de belichting moet worden verschoven. We hoeven ook niet meer zoals vroeger zelf de belichtingstijd in te stellen, de elektronika zet de gevonden en eventueel gecorrigeerde belichtingstijd direct om in het uitschakelen van de belichtingslamp. We hebben in dit verhaal alleen over wit, grijs en zwart gesproken. Daarmee hebben we niet bedoeld dat het alleen over zwart/wit fotografie ging. Deze benaming geeft de lichtsterkte aan. Een helder verlicht geel vlak geeft een heldere indruk. Als dat vlak in de schaduw ligt spreken we over een grijs-tint, en als er helemaal geen licht op valt dan wekt het een zwarte donkere indruk.

In de kleuren fotografie zijn er behalve de besproken kleurtemperatuur nog andere oorzaken waardoor de kleuren er anders uit gaan zien dan we wensen. Tijdens het afdrucken veranderen we de invloed van de kleuren van het negatief door het gebruik van filters. Ook hier kunnen we weer de totale kleurindruk van het negatief meten en daarop (automatisch) de juiste filters in de stralengang aanbrengen. Maar ook dan kunnen er plaatselijk duidelijk afwijkingen van de gewenste kleuren ontstaan. Ook hier is het op verschillende plaatsen van de afdruk meten van de verschillende kleuren de oplossing. Het is genoeg om dit voor twee kleuren, bijvoorbeeld rood en blauw te doen, omdat het geel uit het totaal indruk te voorschijn komt. Dergelijke apparatuur is prachtig, maar uiterst kostbaar, hoewel de grote vlucht die binnen de moderne elektronika heeft genomen ook dit de laatste tijd binnen betaalbare grenzen heeft weten te brengen.

Het ligt voor de hand dat met behulp van al deze technieken van en niet geheel juist belicht negatief toch een redelijke afdruk is te maken. Anders ligt de zaak wanneer we met dia-positief materiaal werken. Dia's en filmmateriaal wordt in de centrale alleen maar ontwikkeld. Door een speciaal procedé komt de film niet als negatief maar als positief uit de machine. We noemen dat een omkeerprocedé. Het enige dat de centrale daarbij kan doen is er voor te zorgen dat de temperatuur, de concentratie van de baden en de

ontwikkeltijden steeds de juiste waarde blijven houden. Wanneer u de juiste belichting hebt toegepast komt er een goede foto of film uit, maar elke fout zal steeds zonder meer in het resultaat terug te zien zijn. Afgezien van een aantal correcties die we bij de opname kunnen doorvoeren, moeten we maar vertrouwen op de werking van de belichtingsmeter en de sluitser. Veel mensen krijgen vaak slecht belichte foto's en zouden de werking van hun sluitser wel eens willen controleren. Dat is voor de elektronika hobby-ist goed te doen, mits hij over een scoop of pulsbreedte meter beschikt. Wel is hier voor ook nog een simpele lichtsterkte meter nodig waarvan we hier een schema geven. De foto-diode staat in sper-richting aangesloten en geeft een stroom af die evenredig is met de hoeveelheid opvallend licht. De Opamp is als stroomversterker geschakeld en de uitgangsspanning is evenredig met de lichtsterkte. Samen met een miniatuur mA-metertje werkt dit uitstekend als belichtingsmeter. Maar u kunt hier ook uitstekend de sluitertijden van uw toestel mee meten. Voor de lens van de camera plaatst u een lamp en u opent de achter-zijde van het toestel. Daar plaatst u deze lichtmeter en sluit de uitgang op de puls-breedte-meter of de scoop aan. Drukt u de sluiterknop in, dan zal de breedte van de uitgangspuls de belichtingstijd aangeven. Een beetje omrekenen is noodzakelijk, want we kennen in de fotografie slechts delen van een seconde. Voor het gemak geven we hier een klein tabeltje.

scherm begint. Het is dan een kwestie van hokjes tellen tot aan het punt op de x-as op het scherm waar de puls weer terug naar nul valt. Wie de schakeling als belichtingsmeter wil gebruiken zal deze eerste moeten ijken. Het hangt namelijk erg van de fotodiode af hoe gevoelig de zaak is. Zelfs bij één type diode kan de gevoeligheid van exemplaar tot exemplaar verschillen.

Zowel met de instelpotmeter van 10 k als met de terugkoppelweerstand van 100k tot 1 M kan de versterking worden ingesteld. De schakeling heeft door de hoge versterking neiging te gaan oscilleren. Daarom is de ontkoppelcondensator tussen de punten 1 en 8 ook zo hoog genomen. Experimenteel kunt u uitzoeken of deze lager mag worden om de schakeling eventueel sneller te maken. Ook kan bij ongewenste oscillatie-neigingen nog een condensator van 100 à 1000 pF tussen de punten 2 en 6 worden aangebracht. De schakeling trekt samen met een mA metertje hooguit 1 mA aan voedingsstroom en is dus goed uit een 6 V batterijtje te voeden. Denk er aan dat het licht uit gloeilampen een rimpel van 100 Hz bezit. Wilt u die rimpel onderdrukken in het uitgangssignaal, dan wordt de schakeling uiteraard traag, maar soms kan dit nodig zijn wanneer deze schakeling een andere elektronische regeling moet sturen.

Aanduiding fototoestel		Elektronische aanduiding	
1	sec	1	sec
1/2	sec	500	m sec
1/5	sec	200	m sec
1/10	sec	100	m sec
1/15	sec	66,67	m sec
1/25	sec	40	m sec
1/30	sec	33,33	m sec
1/50	sec	20	m sec
1/60	sec	16,67	m sec
1/100	sec	10	m sec
1/125	sec	8	m sec
1/200	sec	5	m sec
1/250	sec	4	m sec
1/400	sec	2,5	m sec
1/500	sec	2	m sec
1/1000	sec	1	m sec.



De meesten hobbïsten zullen wel geen geheugenscoop bezitten, maar met een gewone scoop gaat het ook goed. Na een paar maal afdrucken kan de synchronisatie zo worden ingesteld dat de puls aan de linkerkant van het



# Fuzz en Tremolo
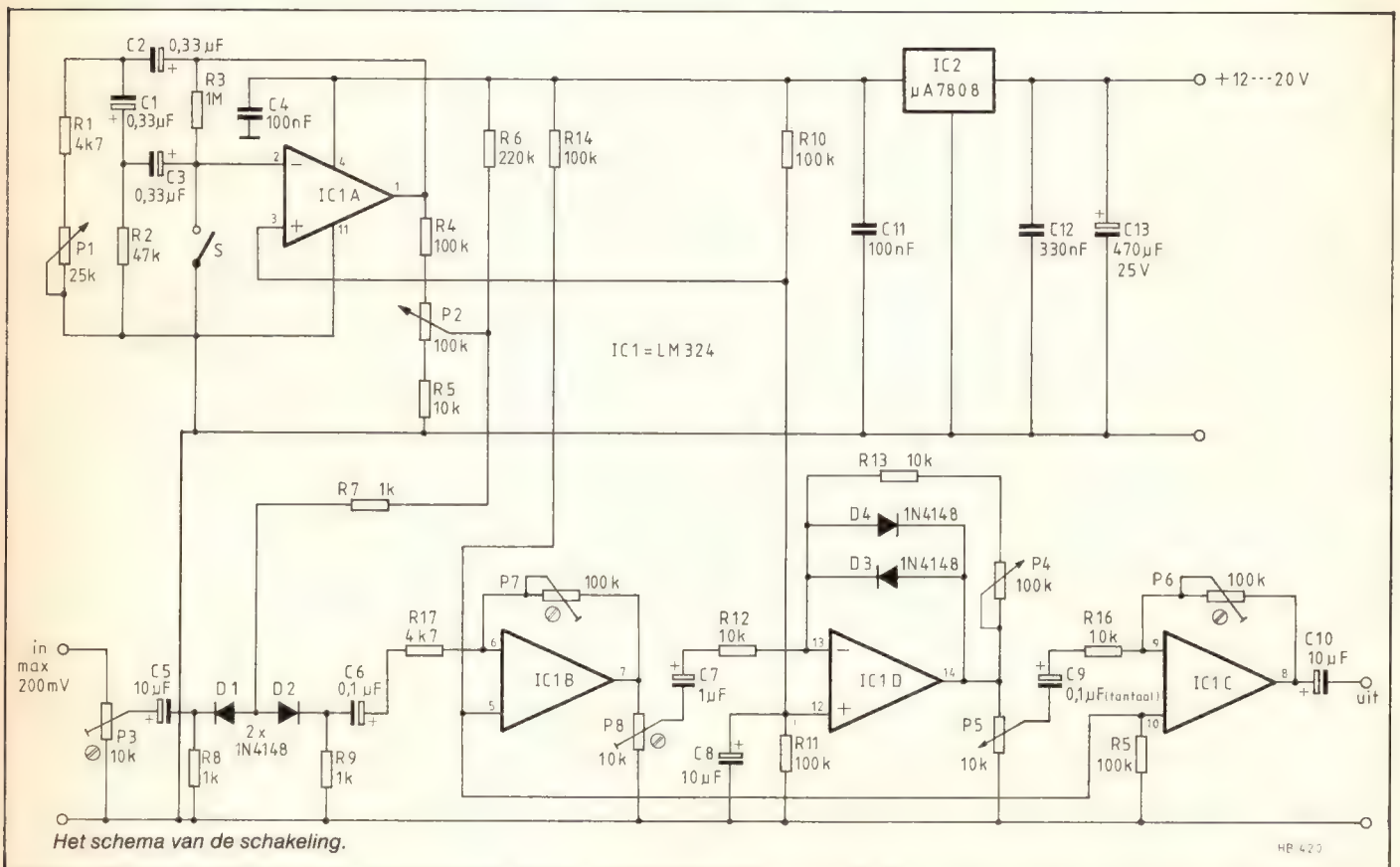 
## Twee ontwerpen op een print

Het lijkt wel of de moderne muziek niet meer kan zonder allerlei effecten. Meestal elektronische effecten. Inderdaad, sommige muziek *kan* er niet buiten. Vooral de gitarist zal met dit ontwerp graag aan de slag willen. Maar ook voor andere muziekinstrumenten is deze schakeling zeer geschikt.





## Komponentenlijst

### Weerstanden: (Allen 1/4W)

R1,17 = 4k7  
 R2 = 47k  
 R3 = 1M  
 R4,10,11,15 = 100k  
 R5,12,13,16 = 10k  
 R6 = 220k  
 R7,8,9 = 1k  
 P1 = 25 k potmeter mono lin.  
 P2,4 = 100k potmeter lin.  
 P5 = 10k potmeter mono log.  
 P3,8 = 10k instelpotmeter klein liggend  
 P6,7 = 100k idem

### Kondensatoren:



C1,2,3 = 0,33F tantaalelko  
 C4,11 = 100nF MKH steek 7,5mm  
 C5,8,10 = 10µF tantaalelko  
 C6,9 = 0,1µF tantaalelko  
 C7 = 1µF tantaalelko  
 C12 = 33nF MKH steek 7,5 mm  
 C13 = 470µF/25V elko axiaal

### Halfgeleiders:

D1,2,3,4, = 1N4148  
 IC1 = LM324  
 IC2 = uA7808 TO220
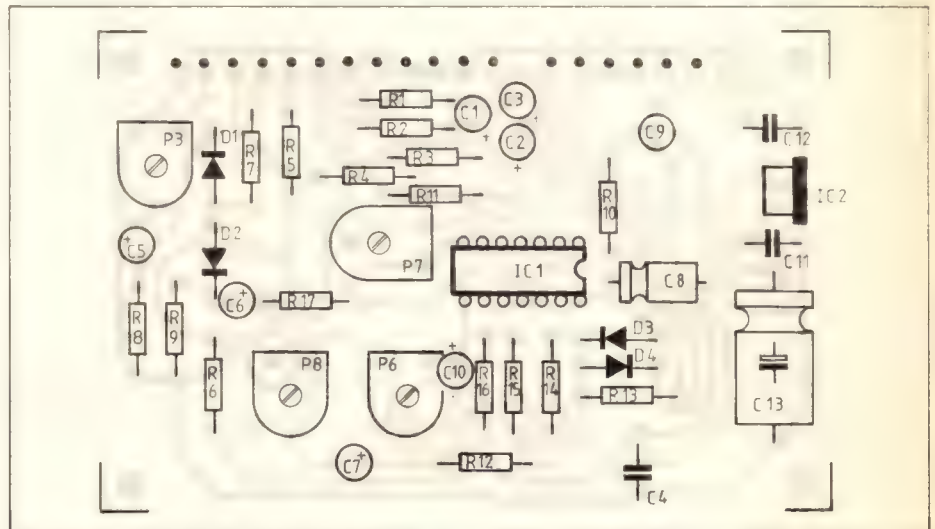 
### Diversen:

IC-voet 14 polig  
 Print HB420  
 20 print-pennen



De componenten en hun aansluitingen.

## Het schema:

Het lijkt wat ingewikkeld, maar laten we het eens wat nader bekijken. IC1a is een laag-frekvent oscillator en de frekwentie is regelbaar met P1. Met S kan de oscillator in en uit geschakeld worden. De uitgangsspanning komt via P2 terecht op D1/D2 en regelt de weerstand van deze dioden. Het signaal dat de dioden ook passeert wordt dus voorzien van een extra component. IC1b brengt het signaal weer op peil en via P8 komt het terecht op IC1c, de 'fuzz' of vervormer. Het uitgangssignaal van dit IC gaat als het groter wordt dan ca. 0,6 volt clippen. Het signaal komt dan al of niet voorzien van vervorming en tremolo via IC1c terecht op de uitgang en vandaar op een eindversterker.

## De bouw

Kontroleer print en bestudeer de componentenopstelling. Soldeer alle onderdelen op de juiste plaats. Volg de onderdelenlijst zodat niets overgeslagen wordt. Let bij de elko's op de polariteit, bij de dioden op de richting en ook de IC's moeten op een bepaalde manier worden. De tekening is duidelijk genoeg om geen fouten te maken. Als alles op zijn plaats zit kunt U de voeding aansluiten. 12 tot 20 Volt gelijkspanning is goed.

## De afregeling

P3 regelt U zo af, dat de maximale spanning op de loper van P3 niet groter is dan 200mV. Anders krijgen we al vervorming bij D1 en D2 en daar willen we dat niet. P7 en P8 regelt U zo af, dat

met potmeter P4 dichtgedraaid op de uitgang van IC1d een onvervormd signaal staat. P5 stelt U afhankelijk van de gevoeligheid van de eindversterker op een juist niveau in. De afregeling kan het makkelijkst uitgevoerd worden met behulp van een oscilloop, maar op het gehoor gaat het ook goed. Het zal dan echter wat meer tijd kosten om een goede instelling te vinden. Als alleen termolo gewenst is kan het signaal op het knooppunt R12/C7 worden afgenomen. vandaar de eigenlijk onzinnige dubbele instelling van IC1b. Deze aansluiting is overigens niet naar buiten uitgevoerd op de print. Met P1 regelt U de tremolo snelheid, met P2 de tremolo diepte, met P4 de mate van vervorming (van 'fuzz') en met P5 de geluidsstrekte. Het geheel moet van een goede afscherming worden voorzien anders krijgt U zeker met bromproblemen te maken.

NB



## Philips introduceert Autoradio/Cassettespeler DC550

De autoradio is voorzien van een digitaal afstemsysteem gebaseerd op een microprocessor-gestuurde PLL kwarts synthesizer. Het apparaat heeft een opvallende styling, mede door het relatief kleine LCD display en de daaronder aanwezige toetsen voor zenderafstemming en -voorkeuze. De kwarts synthesizer vergelijkt met behulp van een microprocessor de afstemfrequentie van de oscillator met die van een extreem stabiel kristal. Zo wordt een grote nauwkeurigheid bereikt. De afstemschaal is vervangen door een LCD display, dat zowel overdag als 's nachts goed afleesbaar is door verlichting aan de achterzijde. Het LCD display geeft een alfanumerieke aanduiding voor het golfbereik, zenderfrequentie en voorkeuzenummer. Handafstemming is dankzij deze technologie sterk vereenvoudigd. Met twee toetsen (frequentie hoger en lager) kan snel het frequentiegebied en stapsgewijze de gewenste zender worden gevonden. Daarnaast hoort ook automatische zoekafstemming op beide golfgebieden (FM en middengolf) tot de mogelijkheden. In het geheugen van de microprocessor kunnen in totaal acht FM- en middengolfsenders volgens het 'memolock'-principe worden vastgelegd en opgeroepen.

*Inlichtingen:*  
Philips  
Postbus 523  
5600 AM Eindhoven

## Sipmos met P-kanaal


De MOSFET BSS 92, die door Siemens op de markt wordt gebracht, heeft een negatieve voedingsspanning. De P-kanaal transistor is bruikbaar tot -200 V, geschikt voor een dissipatie van maximaal 1 W en vormt een aanvulling op de acht N-kanaal typen, die Siemens reeds in het programma heeft. De spanning in de Sipmos-serie loopt van -200 tot +200 V, overeenkomstig de wens van veel gebruikers. Dergelijke componenten zijn nodig voor de communicatietechniek, maar gelden eveneens voor de gebieden meten, regelen en besturen.

Snel schakelen met zeer kleine stuurvermogens is het gebied van de MOSFET. Bij negatieve voedingsspanningen, die in elektronische schakelingen steeds meer gaan voorkomen, kunnen de moeilijkheden die ontstaan met de toepassing van alléén N-kanaal transistoren nu verholpen worden.

De nieuwe P-kanaal transistor is direct voor negatieve spanningen 'compatible'. Deze Sipmos transistor, ondergebracht in een behuizing (TO 92) van kunststof, verdraagt temperaturen van -55 tot +150°C. De drain-source weerstand wordt met 20 Ω aangegeven. De warmte-weerstand bedraagt 125 K/W.

De communicatietechniek toont reeds veel interesse in de BSS 92. Op de eerste plaats de telefoon, waarbij de toenemende digitalisering en de omvangrijke periferie van MOS-schakelingen op allerlei gebied het aantal onderdelen die beide polariteiten vragen sterk groeit.

 *Inlichtingen:*  
Siemens Nederland N.V.  
Postbus 16068  
2500 BB Den Haag



## MP 150: Een printer waar muziek in zit!

PrintMate 150 is een snelle matrixprinter voor professionele computer-gebruikers. De PrintMate 150 drukt in standaard mode (logisch zoekend) werkelijk 150 tekens per seconde af. Doordat de lettermaat eenvoudig instelbaar is, kunnen over de volle wagenbreedte 136 tot 231 tekens per regel worden afge-


drukt. De PrintMate 150 heeft een 7 x 9 matrix waarmee 10, 12, 15 of 17 tekens per inch worden gedrukt. Daarnaast kan men een dokumentkwaliteit verkrijgen met een overlappende 11 x 9 matrix. De letterdichtheid is dan 10 tekens per inch. Bij de printer kan het papier aan de voorzijde ingevoerd worden. Dit biedt grote voordelen aan de gebruikers die geregeld voorbedrukte formulieren moeten wisselen zoals lijsten, rekeningen en voorraadstaten. Naast de frontinvoer kan het papier ook van achteren en van onderen ingevoerd worden. De printer werkt met gevouwen kettingformulieren van min. 7,6 cm en max 38 cm. Max. bladlengte is 78,5 cm.

Doorvoersnelheid is niet minder dan 20 regels per seconde. Ook uniek aan deze printer is een numeriek toetsenbordje op het front, waarmee een groot aantal instellingen kunnen worden geprogrammeerd. Men hoeft dus niet zoals bij de meeste printers in het inwendige series printschakelaars om te zetten. Is een opdracht aanvaard, dan wordt dit bevestigd door een welluidende tonenreeks.

De PrintMate 150 heeft standaard een 4Kbyte geheugen, en kan uitgebreid worden tot 68Kbyte. De printer is ook zeer geschikt voor het afdrucken van grafieken en grafische tekens.

De standaard invoerpoort van de printer is Centronics parallel 7 bits ASCII. Er kan op verzoek echter ook een RS232C seriële uitvoering geleverd worden. De max. overdrachtsnelheid is 9600 Baud. Er is op bestelling zelfs een IEEE-488 uitvoering leverbaar.

 *Inlichtingen:*  
Trend Group Nederland  
Ravenswade 78,  
3439 LD Nieuwegein



## Nieuw van MOTOROLA

Elektrische telefoonschakeling met microprocessorinterface. Onder typenummer MC34010 introduceert Motorola een enkelchips telefoonschakeling die uit een monolitische, geïntegreerde schakeling bestaat, waarbij bipolaire lineaire IIL Technologie wordt toegepast voor het realiseren van alle basis telefoonfuncties in een IC en de logica om koppeling met een externe processor mogelijk te maken. De belangrijkste onderdelen van de MC34010 zijn een dubbeltoons, multifrequentie kiessysteem (DTMF), belschakeling, spraaknetwerk, een gelijkspanningsregelaar en een microprocessor interface.

De IIL technologie is ongevoelig voor statische elektriciteit en maakt lage voedingsspanningen mogelijk. De chip werkt nog op 1,4 V.

*Inl. Motorola,*  
Maarssebroeksedijk 37,  
3606 AG Maarsse.



(zie verder pag. 52)



 


Foto 1: De voorversterker.

# Hifi stereo voor- en regelversterker

De CA40 is een voor- en regelversterker die wordt geregeld met draipotentimeters en de CA50 een identieke eenheid maar uitgevoerd met schuifpotentimeters

**Technische gegevens:**

**Voorversterker:**

Gevoeligheid PU/tape/tuner	4mV/100mV/100mV
Ingangsimpedantie PU/tape/tuner	47k/100k/100k
Uitgangssignaal tape/line	100mV/775mv
Uitgangsimpedantie	100k/100 Ω
Frekwentiebereik	10Hz - 20kHz/1dB
fysiologische volumeregeling	10dB/100Hz - 3dB/250Hz
Vervorming 1kHz/20kHz	0,03%/0,05%
Signaal ruisverh. PU/tape/FM	-68dB/-86dB/-86dB

**Toonregeling:**

Ingangsgoedigheid	775mV (± 3 dB)
Regelbereik (3 potmeters)	20 - 20.000Hz

In- en uitgangsimpedantie	100 Ω
Vervorming 1kHz/20 - 20.000Hz	0,03%/0,05%
Signaal ruisverhouding	-90dB

**Voedingsspanning:**

Kan zijn ongestabiliseerd 2 x 6 tot 35 Volt (b.v. van een bestaande versterker of: gestabiliseerd 2 x 3 tot 15 Volt/50mA. Ook mogelijk is een voeding met trafo 2 x 12 tot 18 Volt, 0,5 Amp. wisselspanning.

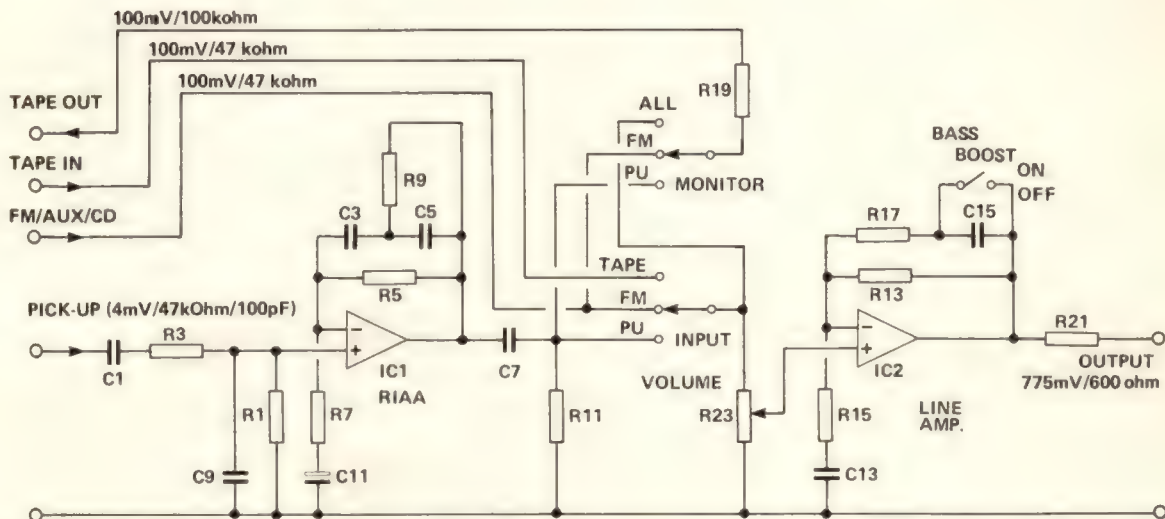


Fig. 1: Het schema van de voorversterker. Slechts één kanaal is getekend. Het 2e kanaal is identiek maar heeft even onderdelen nummers.



## Algemeen

De CA40 en CA50 voor- en regelversterkers bestaan uit 3 modulen: de voorversterker, de toonregeleenheid en de voeding. Door het gebruik van goedkope draaipotmeters is de CA40 de goedkoopste uitvoering van de twee regeleenheden. Hij kan gemakkelijk ingebouwd worden in een bestaande eindversterker. De CA50 heeft schuifpotmeters en er is rekening gehouden met mogelijke inbouw in een 19" rack.

Zowel de grote CA50 als de kleine CA40 zijn dus modulair opgebouwd. Dat geeft de mogelijkheid de eenheid op een zo gunstig mogelijke plaats in te bouwen. Door het plaatsen van meerdere regeleenheden achter elkaar ontstaat er een equalizer. We zullen aangeven welke componenten er in aanmerking komen om de verschillende frequentiebanden te bouwen. Verder kunt u kiezen uit een voedingseenheid die geschikt is voor de voor- en mengversterker en zijn spanning ontleent aan een bestaande gelijkspanning of aan een netvoeding. Dat laatste kan aanzienlijk meer stroom leveren, zodat grotere eenheden (met meer regelprinten) gevoed kunnen worden.

De versterker kunt u bouwen met koolweerstanden of met metaalfilmweerstanden. Voor het IC TL082 (TL084) kunt u ook gebruik maken van de betere TL072 (TL074) en het gebruik van een betere kwaliteit condensatoren mag natuurlijk ook. Dat komt ten goede aan de kwaliteit van het geheel. Er hoeft niets afgeregeld te worden op de printen. Het kan zijn dat u andere ingangen wenst. Dat is eenvoudig te veranderen.

## Microfoon- of lijningang

Een microfoon kan aangesloten worden op de PU-ingang. Het RIAA netwerk mag dan geen dienst doen. Daarvoor laat u C3 weg. De versterking van IC1 is dan lineair en wordt bepaald door de verhouding R5-R7 ( $100k : 330 \Omega = 3000 \times$ ). IC2 vraagt ongeveer 100mV voor volle uitsturing. Dat betekent dat het microfoonsignaal dus ongeveer 0,3mV moeten bedragen en dat is voor de meeste microfoons geen probleem. U kunt R5 eventueel vervangen door een instelpotmeter. Dan is de versterking regelbaar. Om de ingang te gebruiken als extra lijningang moet R7 worden verwijderd. De versterking wordt dan ca. 1 x en ook het correctienetwerk heeft geen invloed meer.

 


Fig. 2: De componentenopstelling van de voorversterkerprint met draaipotmeter.

## Schema voorversterker

Figuur 1 toont het schema. Er zijn 3 ingangen en twee uitgangen. De platenspeleringang is voorzien van een extra voorversterker met een RIAA correctie netwerk, gevormd door C3/C5 en R9/R5. Deze onderdelen zorgen samen met R7 voor een

frequentieafhankelijke versterking van 30dB bij 1kHz. Door deze frequentieafhankelijke versterking versterkt het IC frequenties van 20 Hertz ongeveer 50dB en frequenties van 20kHz ongeveer 10dB. C1 en C7 zijn koppelcondensatoren en filteren frequenties onder 10 Hz uit. R3 en C9 vormen een filter voor het kortsluiten van kortegolfradiosignalen.

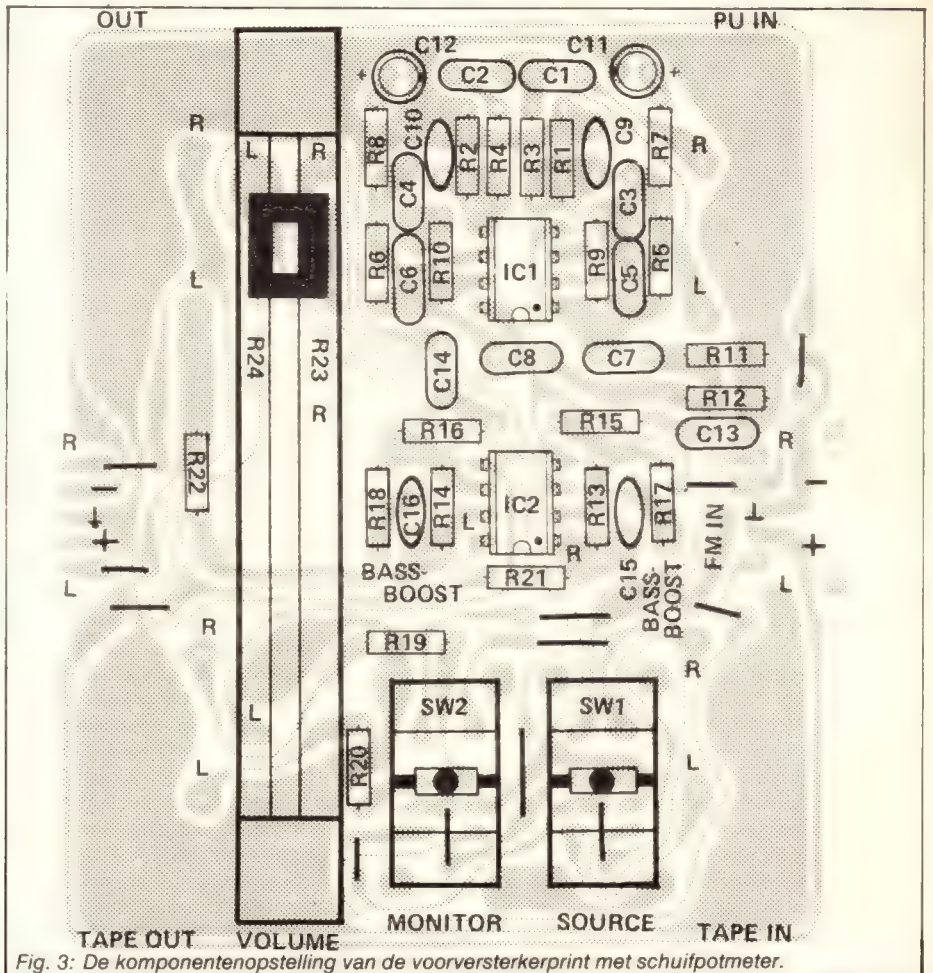


Fig. 3: De componentenopstelling van de voorversterkerprint met schuifpotmeter.



## De Componentenlijst voorversterker

### Weerstand:

R1,2,15,16 = 47k metaalfilm  
R3,4,21,22 = 100  $\Omega$  idem  
R5,6,11,12,19,20 = 100k idem  
R7,8 = 330  $\Omega$  idem  
R9,10 = 10k idem  
R13,14 = 1M idem  
R17,18 = 330k idem  
R23,24 = 25k stereo log potmeter draai of schuif

### Kondensatoren:

C1,2,13,14 = 470nF steek 5 mm  
C3,4 = 22nF idem  
C5,6 = 10nF idem  
C7,8 = 470nF idem  
C9,10 = 100pF keramisch  
C11,12 = 100 $\mu$ /10 Volt elko radiaal  
C15,16 = 2,2nF steek 5 mm

### Halfgeleiders:

IC1,2 = TL072

### Diversen:

Print HB423a (schuifpotmeter)  
Print HB423d (draaipotmeter)  
2 x 8 polige IC voeten  
Connectoren Molex 1 x 4094-5A en  
1 x 4455-5A  
2 schakelaars ALCO/EWJ/CST-023  
Alleen HB423a: 8 cinch  
chassisdelen met centraalmoer

## Tape in- en uitgang

Bandrecorder en cassetterecorder worden voor weergave aangesloten op de 'tape-in' ingang. Met de keuzeschakelaar SW1 (source) kiest U voor tapeweergave. Om op te nemen sluit U de recorder aan op 'tape-out'. Van welke bron opgenomen wordt kunt U kiezen met SW2 (monitor). Met deze schakelaar hebt U de keuze tussen tuner ingang, PU ingang en gemengd in. De schakeling is verder voorzien van een buffer, die met een potmeter geregeld kan worden (volumeregeling). Het onnatuurlijk klinken van de lage tonen wordt gecompenseerd met een frequentie-tegenkoppelnetwerk (C15/R17) dat een afval geeft van 3dB/oct. beneden 250 Hz. Tevens zorgt de buffer voor een hoge ingangsimpedantie en een lage uitgangsimpedantie, nodig voor de toonregeling, c.q. equalizer.

 


Foto 2: Compleete regeleenheid.

## Toonregeling

Met de snelle en stabiele Bi-Mos opamp TL084 kan een gyrator gemaakt worden. Een gyrator is een schakeling die een spoel simuleert door middel van een condensator. Met deze gyratorschakeling kunnen we een bepaald door ons zelf gekozen gebied van het frequentiespektrum regelen, b.v. 32Hz, 64Hz, 125Hz, 250Hz, 500Hz, 1kHz, 2kHz, 4kHz en 8kHz, steeds een oktaaf hoger dus. Ook is het mogelijk alleen hoog - midden - laag te regelen afhankelijk van de steilheid van het bandfilter. Met de hier beschreven modules kiest U voor 3 banden zodat er 3 regelpotmeters op de regelprint voorkomen.

Zoals gezegd werd passen we een gyratorschakeling toe. We voorkomen

hiermee het gebruik van grote spoelen die nodig zijn om lage frequenties te regelen. Spoelen zijn er gevoelig voor brominstraling van een trafo, zijn zwaar en groot, zijn moeilijk te maken en te berekenen maar hebben een goede Q-factor. Een gyrator heeft een redelijke Q-factor maar mist de andere ongewenste eigenschappen.

## Het schema van de regeleenheid

We maken gebruik van een TL084 (TL074) waarin 4 opamps opgeborgen zijn. Eentje is als versterker geschakeld en de andere 3 als gyrator. De seriesonatiekring van de gyratorschakeling is opgenomen in de terugkoppeling van de versterker opamp. Op deze manier vindt toonregeling plaats. Wie meer wil weten over gyratorschakelingen moet maar eens de vakliteratuur raadplegen. In Hobbitt brengen we zoveel mogelijk de praktijk.

## De bouw

Overdenk welke versie U wilt gaan bouwen, draai- of schuifpotmeters, hoeveel frequentiebanden, voeding uit net of uit een bestaande eenheid e.d. Schaf de benodigde onderdelen aan, De schema's zijn getekend voor één kanaal (behalve de voedingen). De componenten voor het andere kanaal zijn met even nummers genummerd. Bouw de eenheden op en volg hierbij de componentenlijst. Er zijn geen bijzondere onderdelen gebruikt. De printen kunt U koppelen met speciale connectoren, maar draadbruggen kan natuurlijk ook. Het overzicht laat duidelijk zien hoe de bedrading is en zal geen problemen opleveren.

 


Foto 3: De voeding CA 50.



## De Componentenlijst toonregeling

### Weerstanden:

R25,26,27,28,31,32 = 47k metaalfilm  
 R29,30 = 100 Ω metaalfilm  
 R33,34,35,36,37,38 = 47k metaalfilm  
 R39,40,41,42,43,44 = 1k metaalfilm  
 R45/46,47/48,49/50 = 50k stereopotmeter lin draai of schuif

### Kondensatoren:

C17,18,19,20,21,22 = afhankelijk van frekwentieband (zie speciale componentenlijst)  
 C23,24,25,26,27,28 = afhankelijk van frekwentieband (zie speciale componentenlijst)  
 C29,30 = 100pF keramisch

### Halfgeleiders:

IC3,4 = TL084 (TL074)

### Diversen:

Print HB423b (schuifpotmeters)  
 Print HB423e (draaipotmeters)  
 2 x 14 polige IC voeten  
 Connectoren Molex: 1 x 4094-5A en 1 x 4455-5A

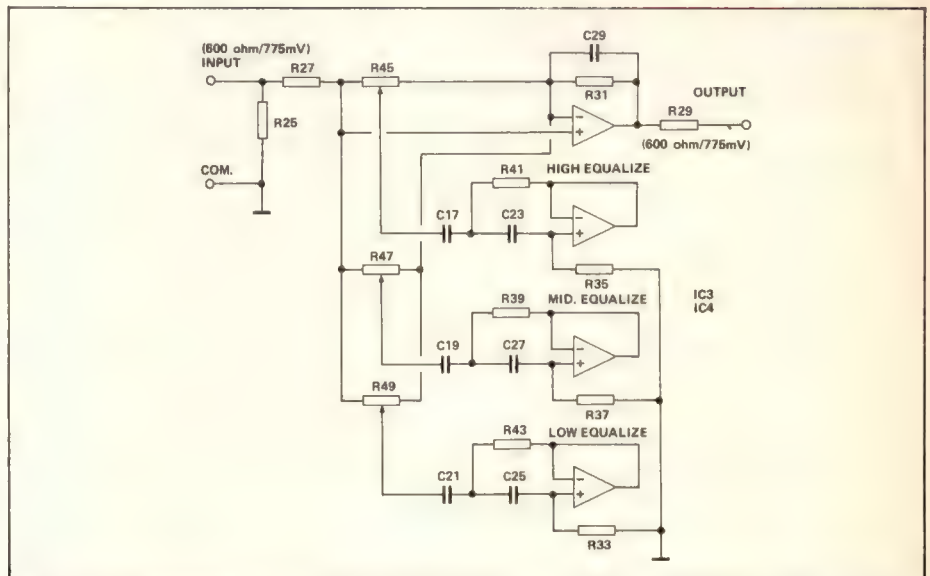


Fig. 4: Het schema van de toonregeling. Meerdere eenheden kunnen achter elkaar geplaatst worden.

## De Componentenlijst

**De condensatoren die voor elke frekwentieband een andere waarde krijgen.**

### Laagregeling:

**30 Hz:** C17,18 = 3,3µF tantaalelko  
 C23,24 = 100nF 5 mm steek  
**60Hz:** C17,18 = 1,5µF tantaalelko  
 C23,24 = 68nF 5 mm steek  
**90Hz:** C17,18 = 1µF tantaalelko  
 C23,24 = 47nF steek 5 mm  
**120Hz:** C17,18 = 0,68µF tantaalelko  
 C23,24 = 33nF 5 mm steek  
**200Hz:** C17,18 = 470nF steek 5 mm  
 C23,24 = 22nF steek 5 mm

### Middenregeling:

**300Hz:** C19,20 = 330nF steek 5 mm  
 C27,28 = 15nF steek 5 mm  
**500Hz:** C19,20 = 20nF steek 5 mm  
 C27,28 = 10nF steek 5 mm  
**1KkHz:** C19,20 = 100nF steek 5 mm  
 C27,28 = 4,7nF steek 5 mm  
**2kHz:** C19,20 = 4,7nF steek 5 mm  
 C27,28 = 2,2nF steek 5 mm  
**5kHz:** C19,12 = 2,2nF steek 5 mm  
 C27,28 = 1nF steek 5 mm

### Hoogregeling:

**7,5kHz:** C21,22 = 15nF steek 5 mm  
 C25,26 = 680pF keramisch  
**10kHz:** C21,22 = 10nF steek 5 mm  
 C25,26 = 470pF keramisch  
**15kHz:** C21,22 = 6,8nF keramisch  
 C25,26 = 220pF keramisch

 


Fig. 5: De componentenopstelling van de toonregelprint.

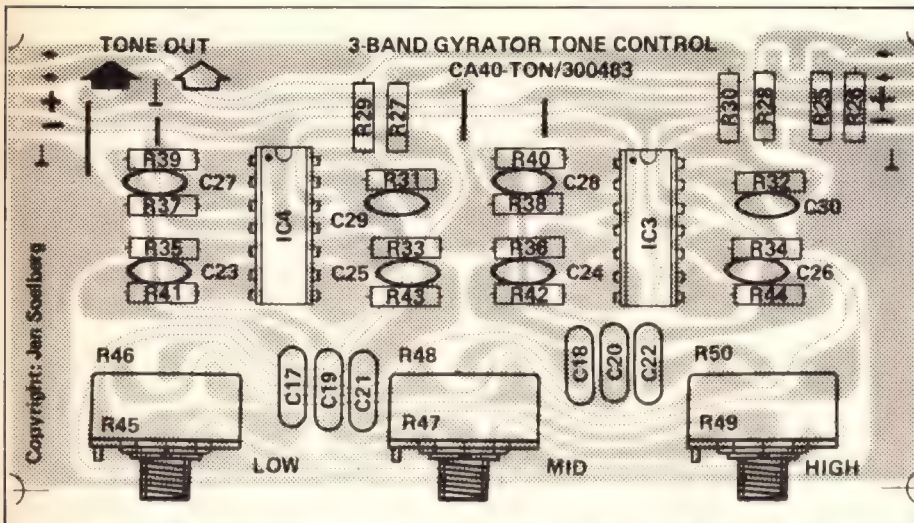


Fig. 6: De componentenopstelling van de toonregelprint met draaipotmeters.

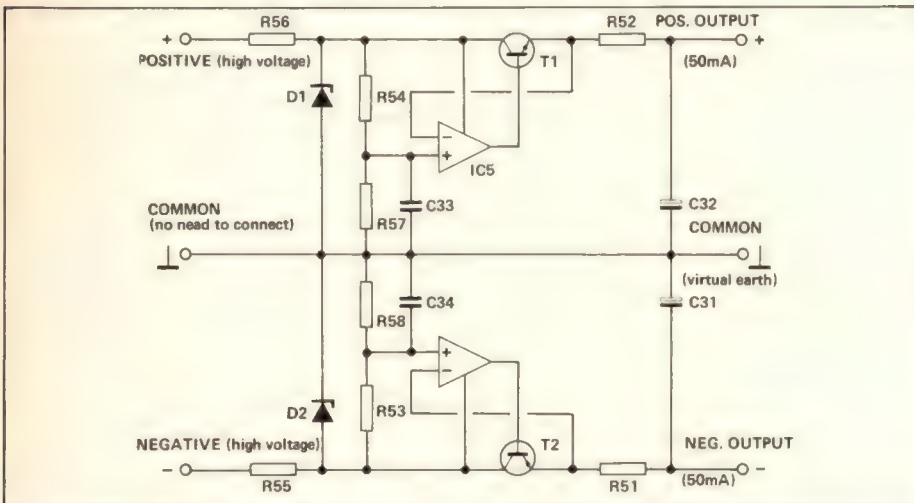


Fig. 7: Het schema van de voeding CA 40.

 


Fig. 8: De componentenopstelling van de voeding CA 40

## De Componentenlijst voeding CA40

### Weerstanden:

(Allen 1/4W tenzij anders vermeld)  
 R51,52 = 10 Ω  
 R53,54 = 6k8  
 R55,56 = 47 Ω  
 R57,58 = 22k

### Kondensatoren

C31,32,33,34 = 4,7μF elko radiaal

### Halfgeleiders:

T1 = BC547  
 T2 = BC558  
 IC5 = TL082  
 D1,2 = zenerdiode 12 Volt 400mW

### Diversen:

Print HB423f  
 1 x 8 polige IC voet  
 1 x connector Molex 4455-5A

## De voeding

De beide voedingen zijn eenvoudig van opzet. De voeding voor de CA40 levert maximaal 50mA en kan zwevend toegepast worden. Zwevend wil zeggen, dat als er alleen een plus en een min aanwezig zijn (dus zonder massa) hetgeen voldoende is. De massa of nul wordt niet aangesloten. De CA50 voeding levert ca. 500mA stroom bij een spanning van 14 Volt.

## De Componentenlijst voeding CA50

### Weerstanden:

R51,52 = 470 Ω 1/4W  
 R52,53 = 4k7 1/4W

### Kondensatoren:

C31,32 = 4μF elko radiaal  
 C33,34 = 1000μF/25 Volt elko axiaal

### Halfgeleiders:

D1,2,3,4 = IN4005  
 IC1 = LM317T  
 IC2 = LM337T

### Diversen:

Print HB423c  
 1 x connector Molex 4455-5A  
 2 x cinch chassisdelen met centraalmoer  
 trafo (bij voorkeur ringkertrafo) 2 x 12/18 Volt 500mA

 


Fig. 9: De componentenopstelling van de voeding CA 50. Vanwege de eenvoud is hiervan geen prinseschema opgenomen.

 


Diagram van de frequentieverloop van de RIAA-voorversterker en de vervorming.

 


Foto 4: De toonregeling (schuifpot's).

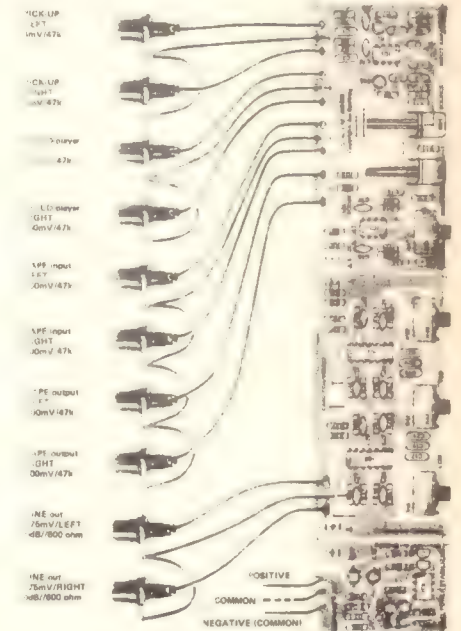


Fig. 12: Zo moeten de printen bedraad worden.

Fig. 11: Het diagram toont het verloop van de toonregeling en de vervorming van de tape-input.

 


Foto 5: De voorversterker (draaipot's). De toonregeling (draaipot's).



# CIRCUIT DESIGN

## Laadapparaat voor penlite NiCad-batterijen

Geen lege batterijen meer met dit laadapparaatje. Hoewel NiCad akku's ongeveer 3 x zo veel kosten als (goede) normale batterijen, bent U toch veel goedkoper uit want NiCad's kunt U wel 700 keer opladen. Met deze lader kunt U 2 x 2 akku's tegelijk laden. Een LED-indikator geeft aan dat de lader laadt. Er is een schakelaar voor snelladen (7 tot 11 uur met een laadstroom van 150mA of normaal laden (14 tot 16 uur met een laadstroom van 45mA).  
Lader kost ..... **f 19,95**



Lader met 4 NiCad batterijen nu voor ..... **f 36,95**


## HC 1015 Universeelmeter

Handige kleine universeelmeter die overal te gebruiken is. Geschikt voor metingen aan allerlei elektrische en elektronische schakelingen.  
— Meet spanning, stroom, weerstand en dB's;  
— 15 meetbereiken;  
— gevoeligheid 10.000  $\Omega$ /Volt DC en 4.000  $\Omega$ /Volt AC;  
— bediening met één knop;  
— beveiligd met dioden en zekering;  
— spiegelschaal;  
— werkt op 1 1/2-volts penlite batterij.  
De prijs van dit instrument ..... **f 39,95**



 
## HM 102BZ

Zeer voordelige en goede meter voor het meten aan elektronische schakelingen. De meter is voorzien van een 10 Ampère bereik, een batterijtester en een zoemer voor het snel doormeten van bedrading.  
— Gevoeligheid 20.000  $\Omega$ /Volt DC en 8.000  $\Omega$ /Volt AC;  
— werkt op 2 1/2-volts batterijen;  
— diode beveiliging en zekering beveiliging.  
— voorzien van draagbeugel tevens standaard.  
— 23 meetbereiken;  
— enkelknopsbediening.  
De prijs van deze meter is ..... **f 59,00**


 
## HC 213 Universeelmeter

Handzame kleine universeelmeter die zijn nut overal kan bewijzen. Door zijn formaat makkelijk mee te nemen. Geschikt voor allerlei elektrische metingen aan auto, boot, modelbaan, etc.  
— Meet spanning, stroom, weerstand en dB's;  
— 16 meetbereiken;  
— gevoeligheid 2.000  $\Omega$ /Volt AC en DC;  
— bediening met één enkele knop;  
— veiligheidsmeetpennen;  
— werkt op 'n 1 1/2-volts penlite batterij.  
De prijs van deze voordelige meter ..... **f 24,95**



## Prijsverlaging Sub D connectoren

Sub D connector steker (male) met soldeeraansluiting	
9 polig	3,60
15 polig	4,90
25 polig	6,35
37 polig	9,20
50 polig	12,45
Sub D kontrasteker (female) met soldeeraansluiting	
9 polig	5,00
15 polig	6,45
25 polig	9,90
37 polig	13,70
50 polig	18,20

### Kappen voor Sub D connectoren Met achterinvoer:

voor 9 polig	3,85
voor 15 polig	3,95
voor 25 polig	4,45
voor 37 polig	4,45
voor 50 polig	4,95

### Met zij-invoer:

voor 9 polig	4,45
voor 15 polig	4,45
voor 25 polig	4,45
voor 37 polig	4,95
voor 50 polig	5,20

### 41617 Connectoren voor printplaten Haakse male connectoren:

13 polig	2,05
21 polig	2,50
31 polig	2,85

### Female met soldeeraansluitingen

13 polig	2,90
21 polig	3,50
31 polig	4,15

### Female met printpennen

13 polig	2,90
21 polig	3,50
31 polig	4,15

### 41612 Connectoren

64 polig haaks male	6,30
64 polig recht female	12,30

## CD leden krijgen 10% korting!


Wilt U ook CD-lid worden, vraag de folder aan: Postbus 680, 5600 AR Eindhoven.

De artikelen uit deze advertentie zijn voor iedereen verkrijgbaar. U kunt ze op onderstaand adres bestellen. CD-leden genieten echter een korting van 10% op genoemde prijzen en kunnen hun goederen ontvangen met een bijgesloten acceptgirokaart. De levering van de artikelen kan daardoor uiterst snel geschieden.

### Nog steeds veel gevraagd!

Je Hand met loep. Altijd komt U een hand te kort als U een plugje vast wilt solderen. En ook als U iets aan elkaar wilt lijmen en ga maar door. Oplossing: de derde hand. Door de loep zeer geschikt voor 'fijn' werk.

Prijs ..... **f 19,95**

 

### Bestellen:

Bestellingen kunnen alleen uitgevoerd worden na schriftelijke bestelling bij CD-club, Postbus 680, 5600 AR Eindhoven.

Geen CD-lid? Cheque of betaalkaart bijsluiten of vooruitbetalen op giro 2155669 of op banknr. 15.00.48.394 Rabo Eindhoven. U betaalt f 5,00 kosten.

CD-lid? CD-pasnummer met Uw bestelling meesturen. U ontvangt een acceptgirokaart. Betalen als hierboven vermeld mag natuurlijk ook.

Alle in deze advertentie vermelde prijzen zijn richtprijzen en inclusief BTW. Levering geschiedt volgens de verkoopvoorwaarden, gedep. bij KvK te Eindhoven onder nr. 33805.



 


Foto 1: Slechts een paar onderdelen zijn nodig voor een volwaardige middengolfradio.

## Radio-ontvanger voor middengolf

**Werkt op batterij of zonne-energie!**

"Radio-ontvanger voor middengolf" staat boven het artikel. Eigenlijk is die titel veel te kort want deze ontvanger kan heel wat meer. Wordt de bouwbeschrijving gevolgd dan ontstaat er inderdaad een middengolfradio, maar het ontwerp leent zich juist bijzonder goed voor *experimenteren met radio*. Het is mogelijk hem te bouwen op de grote print met ferrieantenne, maar bouwen op een klein printje in de hoek van de grote print kan ook. De ontvanger meet dan 26 x 23 mm!

### De schakeling


De schakeling is opgebouwd rond de uitgebreidere versie van het al lang bekende Ferranti IC ZN414. In deze nieuwe versie, de ZN415 en de ZN414 is een versterkertje ingebouwd, dat rechtstreeks een laagohmige hoofdtelefoon kan sturen. De lichtgewicht hoofdtelefoons zie je tegenwoordig veel bij minicassetterecorders. Het IC bevat een compleet MF-circuit, een detector en een automatische versterkingsregeling en heeft slechts zes externe componenten nodig om een hoogwaardige AM tuner te vormen. Het stroomverbruik is erg laag (ongeveer 3mA) zodat voeding uit zonnecellen zonder meer mogelijk is. De voedingsspanning moet minimaal 1,1 Volt zijn en mag maximaal 1,6 Volt bedragen. Drie in serie geschakelde zonnecellen voldoen dus uitstekend!

### Twee ontvangers op een print

Om twee heren tegelijk te dienen hebben we de print zo ontworpen dat zowel de liefhebbers(-sters) van miniatuurradio's als van normale ontvangers aan hun trekken komen. Beide schakelingen werken zonder meer goed als de bouwbeschrijving gevolgd wordt en ze bieden daarnaast een uitgebreide mogelijkheid tot experimenteren. Dit zowel wat de voeding van de radio (batterij, akku,

zonnecellen) als ook wat het ontvangen zelf betreft. Het bereik van het IC loopt van 150KHz tot 3MHz. (150KHz tot 285KHz is lange golf ontvangst, 280KHz tot 525KHz wordt gebruikt door allerlei navigatie- en verkeersdiensten, 525KHz tot 1,6MHz is de middengolf en vanaf 1,6MHz is beschikbaar voor hulpdiensten, amateurs en navigatiedoeleinden). De verschillende frequenties kunnen we ontvangen door het gebruik van een

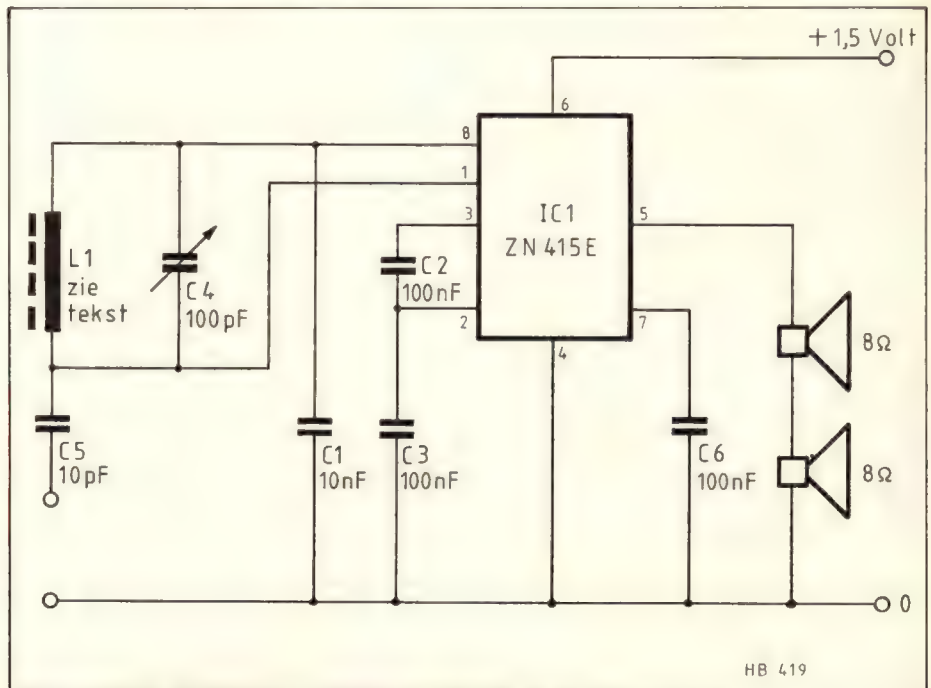spoel met een ander aantal wikkelingen dan aangegeven is in de componentenlijst. Met het proefapparaat werden opmerkelijke ontvangstresultaten van uitstekende kwaliteit gekregen! Ook de toegepaste ferrietstaaf of externe antenne zijn een bron van inspiratie. Zo kan bijvoorbeeld bij de mini-uitvoering de afgeschermd draad van de hoofdtelefoon dienst doen als antenne.



Het schema van de ontvanger is eenvoudig, maar het geheim schuilt in het IC.





## De Componentenlijst

**Geen weerstanden.**

### Kondensatoren:

C1 = 10nF Sibatit steek 2,5 of 5 mm  
 C2,3,6 = 100nF idem  
 C4 = 100pF afstemkondensator of  
 100 pF folietrimmer  
 C5 = 10pF keramische kondensator

### Halfgeleiders:

IC1 = ZN415 E

### Diversen:

L1 = zie tekst: benodigd materiaal  
 koperlakdraad 0,2 mm  
 een stukje dun karton, lijm, plakband  
 of:


L1 = 470µH smoorspoeltje (zie  
 tekst)

Print HB419

Batterijhouder voor penlite batterij  
 2 rubbertules binnendiameter 10mm  
 ferrietstaaf 10mm rond lang 5 tot 20  
 cm

IC voet 8 polig  
 stereo chassisdeel voor 3,5 mm  
 plug

eventueel:  
 hoofdtelefoon.

 

De printlayout voor beide uitvoeringen.

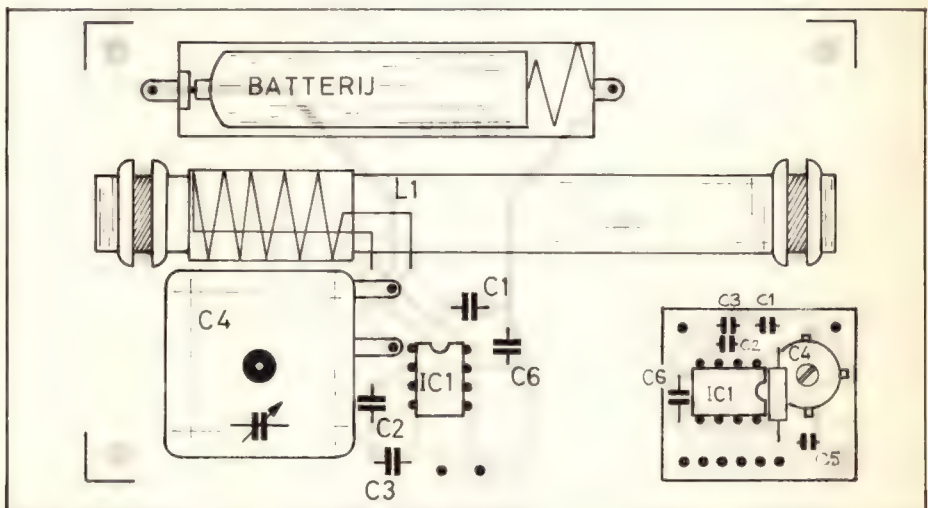


Fig. 3: De componentenopstelling voor beide ontvangers.

## De bouw

Eerst moeten we beslissen welke uitvoering we gaan bouwen. Natuurlijk kunt U ook *beide* ontvangerjes bouwen. Als de grote versie gemaakt wordt beginnen we met het wikkelen van de ontvangstspool. Maak van briefkarton en plakband een kokertje dat losjes om de ferrietstaaf past. De spoel moet straks kunnen schuiven. Wikkel hierop 55 windingen gelakt koperdraad van 0,2 mm. Leg de wikkelingen netjes tegen elkaar. Laat aan het begin en aan het einde van de spoel ongeveer 4 cm draad over, krab van de laatste 5 mm de lakaag af en vertin deze uiteinden met de soldeerbout. Fixeer het spoeltje met lijm of plakband op het kokertje. Schuif de ontvangstspool op de ferrietstaaf. De juiste plaats vinden we straks bij het afregelen. Schuif de rubber tules op het uiteinde van de staaf. Zet dan de ferrietstaaf vast op de print met behulp van twee touwtjes die U door de gleuf in

de tules leidt en door de betreffende gaatjes in de print steekt. Gebruik zeker geen ijzerdraad om de aldus gemaakte ferroceptor vast te zetten! Plaats dan de batterijhouder en soldeer plus- en min aansluiting op de juiste plaats. Soldeer het IC-voetje op zijn plaats. Op het IC-voetje vindt U een merktekentje op de plaats waar straks pen 1 van het IC moet komen. Schroef de afstemkondensator (C4) vast en verbindt de beide aansluitlippen met de print door middel van enkele stukjes blank draad. Soldeer de kondensatoren C1,2,3 en 6 op de juiste plaats. Sluit een stereo-chassisdeel van 3,5 mm aan op de uitgang. Verbindt alleen de signaal aansluitingen en laat dus het massakontakt los. De beide speakers staan dan vanzelf in serie en de hoofdtelefoon is geschikt voor monogeluid. De aanpassing aan het IC is op deze manier trouwens ook beter. Als U dan de spoel nog aansluit op de print en de batterij plaatst kan de ontvanger uitgeprobeerd worden. Schuif de spoel





voor optimale ontvangst over de ferrietstaaf en zet het kokertje op de meest geschikte plaats vast met behulp van wat lijm, nagellak of kaarsvet.

## Bouw van de mini-uitvoering

Als U de bouwbeschrijving van de "grote" uitvoering gelezen hebt zal de "mini" geen problemen meer opleveren. Op een paar punten wijkt de bouw enigszins af. Zaag om te beginnen het printje los van de grote print. Soldeer het IC rechtstreeks op de print. Wel snel en goed solderen! Als afstemkondensator komt een trimmer in aanmerking. Het verstellen van de trimmer moet met een niet geleidend asje gebeuren. De praktische uitvoering hiervan en ook het inbouwen van het complete ontvangerje laten we geheel aan Uw brein over. De ferrietstaaf en de spoel gebruiken we niet. Hiervoor in de plaats komt een vaste smoorspoel. Voor middengolfontvangst moet de spoel een waarde hebben van 470µH. Experimenteren voor andere ontvangstgebieden kunt U met smoorspoeltjes van diverse waarden.



Foto 2: Een complete radio op 25 x 23 mm!

Het spoeltje wordt BOVEN het IC gemonteerd voor optimaal resultaat. Verder komt een extra condensator voor op de print, namelijk C5. C5 is de koppelkondensator voor de antenne. De antenne is zeker nodig voor de mini. Hoe die het beste te maken is en welke uitvoering het meest geschikt is voor Uw doel kunt U het beste proefondervindelijk bepalen. Met het proefapparaat boeken wij goed resultaat door een dun soepel draadje om de hoofdtelefoonkabel te wikkelen. Die hoofdtelefoonraad is toch nodig en een extra draadje hieromheen valt niet op en zit ook niet in de weg. Maar er zijn natuurlijk veel meer

mogelijkheden, zeker als het ontvangerje niet draagbaar hoeft te zijn. Voeding kunt U putten uit een gewone batterij of uit een horlogebatterij. Ook voeding uit zonnecellen is goed mogelijk. Een idee is het inbouwen van een aantal zonnecellen in de beugel van de hoofdtelefoon. Het stroomverbruik van de ontvanger is dermate gering dat kleine cellen gebruikt kunnen worden. Zie voor het gebruik van zonnecellen overigens het speciale artikel in deze Hobbit. Als het radiootje gereed is hebt U een vernuftig apparaat geconstrueerd waar U zeker veel plezier van zult hebben!

HB

# Markt-info



(vervolg van pag. 42)

## Philips Nederland introduceert speciale cassetterecorder en cassette voor registratie computergegevens

De populariteit van de 'personal microcomputer' en de huiscomputer groeit gestaag. Op scholen worden deze computers steeds meer toegepast als leermiddel bij de studie informatica of als hulpmiddel bij andere leervakken. Maar ook in de particuliere sfeer neemt het gebruik van computers hand over hand toe, zowel ten behoeve van de huishouding als bij wijze van vrijetijdsbesteding.

Met het oog op deze ontwikkelingen heeft Philips Nederland onlangs een speciaal voor de opslag van computerprogramma's bestemde cassetterecorder geïntroduceerd, de D 6620/30P.

Het apparaat is tevens geschikt om als geluidsrecorder te worden toegepast en daarvoor onder meer voorzien van een ingebouwde elektret microfoon.

De D 6120 is voorzien van een lijn in- en uitgang, teller met nulstelling alsook een led-indicatie die oplicht zolang de recorder bezig is pro-

grammatuur naar het RAM-geheugen van de aangesloten computer te zenden. Verder kan het apparaat bij de opslag van programma's met één toets in de stand opnemen worden gezet. De opname-sterkeregelings geschiedt automatisch. Bovendien beschikt het toestel over een aantal features zoals cue, review en snelspoelen, dit alles onafhankelijk van een aangesloten start/stop afstandsbediening.

De D 6620 kan worden toegepast als extern geheugen voor vrijwel alle computersystemen, alsook voor koppeling aan een PTT-modem ten behoeve van de opslag van viditelpagina's.

## Computer cassette CP 15

Met de introductie van de data-cassetterecorder is tevens een speciale computercassette in het leveringsprogramma opgenomen. Deze cassette beantwoordt in hoge mate aan de bijzondere eisen die voor de opslag van digitale signalen aan het bandmateriaal worden gesteld, bijvoorbeeld ten aanzien van het voorkomen van zogenaamde 'drop-outs'. Verder ontbreekt een

zogenaamde leadertape, waardoor het laden en opslaan van programma's onmiddellijk na het terugspoelen van de band kan plaatsvinden. De 'speelduur' bedraagt 2 x 7,5 minuten bij de gebruikelijke bandsnelheid van 4,75 cm/sek. Bij 1200

Baud betekent dit een opslagcapaciteit van 48 kilobyte per bandzijde.

Inlichtingen:  
Philips Ned.  
Postbus 523  
5600 AM Eindhoven





electronica  
Th. a. Kempisstraat 126 - Zwolle  
Telefoon 05200-32357

Voor al uw:

- \* electronica onderdelen
- \* electronica bouwpakketten
- \* technische lectuur

TILBURG

### RADIOBEURS

GESPECIALISEERD IN ONDERDELEN

EN VERKOOP COMPUTERS EN

ZENDAPPARATUUR, O.A.

COMMODORE EN SINCLAIR.

Heuvelstraat 129 - Giro 1070721 -

Tel. 013 - 42 56 29

### ELECTRO DAALMEIJER

Peperstraat 11 - 15  
1441 BH PURMEREND  
Tel. 02990 - 23912

Speciaalzaak voor Purmerend  
en omgeving


Voor elektronika,  
scanners en 27 Mc naar....

# VES

Service  
elektronika  
eluwse

Fokko Kortlanglaan 140  
Ermelo - Tel. 03410-12786
 
### ZELFBOUWERS OPGELET! DE MULTICEL SUPER RIBBON TWEETER



Freq.ber. 3,5 - 50 kHz 8 Ohm 92 dB/1 m/1 watt  
120 watt by 8,5 kHz 12 dB/oct prijs fl 89,- per stuk

In Nederland te bestellen bij TSN.

- 1) Door overmaking van . . . x fl. 69,50, op girorekening 4306488 t.n.v. TSN, Dalfsen. U ontvangt uw bestelling franco thuis.
- 2) Per brief met ingesloten eurocheque of groene betaalcheque. (Vergeet niet nummer en handtekening). U ontvangt uw bestelling franco thuis.
- 3) Per telefoon op nr. 05293-4070. U ontvangt uw bestelling onder rembours + fl. 8,00 reembourskosten.

Importeur **tsn** Welsommenweg 15  
7722 RP Dalfsen  
Tel. 05293-4070

# KOK

## ONDERDELEN SPECIAALZAAK

Nieuwe Beestenmarkt 20-22  
bij molen "de Valk"  
2312 CH LEIDEN  
Tel. 071 - 149345

's Maandags gesloten

# TEOKAAT

radio grammofoon  
bandrecorders televisie  
Jansbuitensingel 2 -  
6811 AA ARNHEM  
Tel. comp. afd. 45 45 18  
Tel. r.t.v. afd. 43 24 45



ALLE

elektronische  
onderdelen.  
Computers o.a.  
Acorn Atom en  
BBC

**DIGIPROP ELEKTRONIKA**  
Boelekade 125 Gouda  
Tel. 01820-21933

## RADIO SHACK ELEKTRONICA

Zeugstraat 34  
2801 JC GOUDA  
Tel. 01820 - 2 17 18

Speciaalzaak voor Gouda en omgeving



# Modelbouw v.d. Wel

## AKKU'S - OPL. BATTERIJEN!

### Droge Loodakku's 'Yuasa'

Volt	AMP	AFM.	GEWICHT	PRIJS
6	1,2 AH	96×25×51	285	26,50
6	2,6 AH	134×35×60	600	32,50
6	4 AH	69×46×102	850	40,00
6	8 AH	150×50×96	1650	47,00
6	10 AH	150×50×96	2200	54,00
12	6 AH	150×63×95	2400	72,00

**PennLight GE** 1,2 V 0,45 AH p. stuk 4,95  
10 stuks 45,00

**Suc C cel GE** 1,2 V 1,2 AH 9,95

**Monocel GE** 1,2 V 4 AH 19,95

**Powerpack 5 GE**

4,8 V	1,2 AH	39,50
6 V	1,2 AH	49,50
7,2 V	1,2 AH	59,50
8,4 V	1,2 AH	69,50
9,6 V	1,2 AH	79,50

Modelbouw v.d. Wel  
Amsterdamsestraatweg 38  
3513 AG Utrecht  
Tel. 030 - 31 30 69  
Postbus 10024

Supersnelle verzending per post.  
Voor 16.00 uur binnen dezelfde dag op de post.

Prijswijziging en uitverkocht voorbehouden.

# DIGI Electronics p.v.b.a.

## printservice

Laurierstraat 15, 8400 Oostende,  
Tel. (059) 50 82 19



- U stuurt ons uw ontwerp op kalk of polyester film
- U stuurt ons uw ontwerp op gewoon papier
- U stuurt ons een tekening uit tijdschrift of folder

° Gelieve geen principe schema's toe te sturen.  
UITERST SNELLE SERVICE: wij leveren binnen de 48 uur uw gedrukte bedradingen op epoxy


Vraag schriftelijk onze prijzen voor kleine en grote reeksen

Printen: enkelzijdig vertind  
dubbelzijdig vertind  
doorgemetaliseerd

Goudconnectoren

# Top-precisie is betaalbaar!

0,25%  
nauwkeurigheid

 

2 JAAR  
GARANTIE  
NEDERLANDSE  
BESCHRIJVING

# 198,-

adviesprijs  
incl. BTW

## PROFESSIONELE PLUSPUNTEN:


- vrijwel volledig beveiligd tegen overbelasting ook 220 V op het Ohmbereik en transientspanningen (6 Kv)
- ijzersterke behuizing met tafelstandaard
- volledig veilig voor de gebruikers
- haarscherpe LCD-uitlesing, 13 mm hoog.
- vraag de uitgebreide folder

## HANDYKIT 6010, DE PROFESSIONELE MULTIMETER
 
# handykit

Een merk van Vogels

Hondsruglaan 93c,  
5628 DB Eindhoven.  
Telefoon 040-415547




## Lichtafhankelijke regelaar

Het komt nogal eens voor dat we wat extra licht automatisch willen laten in- en uitschakelen. Denk aan tuinverlichting e.d. Met deze regelaar is dat geen probleem. De schakeling reageert op daglicht en regelt een lamp zodanig dat hoe donkerder het wordt, zoveel meer licht de lamp geeft.


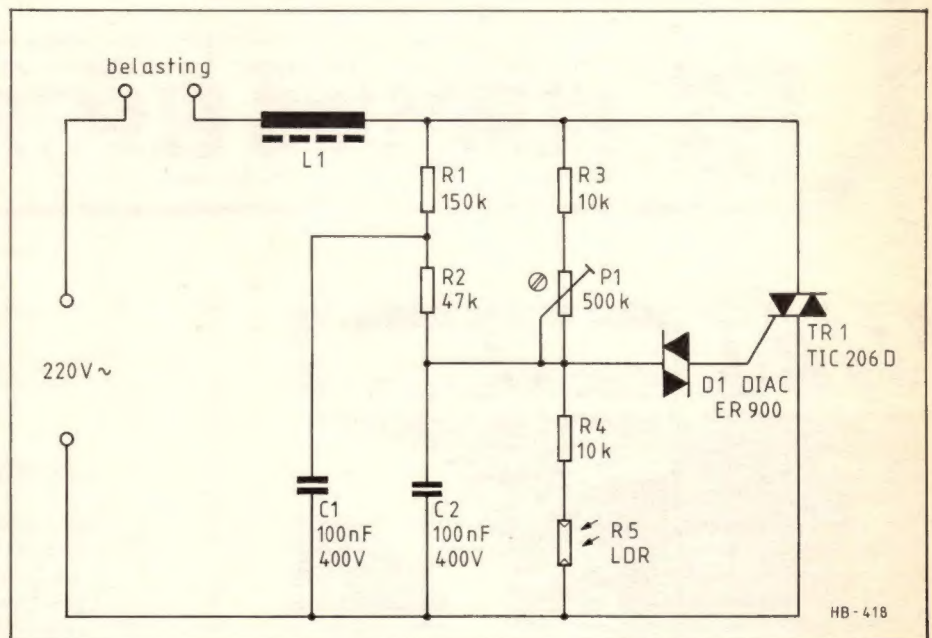
### De bouw

Op het eerste gezicht is het een raar printje. De mogelijkheid is echter aanwezig om de print rond de lampfitting te monteren. Hiervoor moet U een gat zagen in het midden van de print ter grootte van de fitting. Dan past het geheel ook in een wat kleinere behuizing of armatuur. Monteer de onderdelen in volgorde van de onderdelenlijst. De LDR moet U niet op de print monteren, maar op die plaats waar de LDR wel het omgevingslicht, maar niet het licht van de lamp ziet. Alle onderdelen zijn met het net verbonden en dus spanningvoerend. Goed uitkijken dus!


  
### Komponentenlijst

- R1 = 150k 1/3W
- R2 = 47k
- R3,4 = 10k
- R5 = LDR
- P1 = 500k instelpot.  
Klein staand
- C1,2 = 100nF 400V steek  
max. 17,5mm
- D1 = diac (b.v. ER900)
- Tr1 = triac (b.v. TIC206d)
- L1 = ringkernontstoorspoel  
2 Amp.
- Print HB418
- 2 x printkroonsteen 2-voudig





# NIEUW van KLAASING ELECTRONICS



Een serie betaalbare, veel presterende multimeters variërend van model M3500 met alle basisfuncties tot model M3530 met extra o.a. doorbeltest, transistor hFE- en capaciteitsmeting. Kortom een reeks meters welke volledig inspeelt op de behoefte en het budget van de toekomstige gebruiker. Levering incl. tas, batterij, meetsnoeren, reservezekering en Nederlandse gebruiksaanwijzing.

<b>Model M3500</b> ● Nauwkeurigheid: 0,5% ● AC/DC stroom tot 10 A ● AC spanning tot 700 V ● DC spanning tot 1000 V ● Weerstandsmeting ● Diodetest ● Adviesprijs: Hfl. 198,-	<b>Model M3520</b> als model M3500 met extra ● Capaciteitsmeting 1 pF - 20 µF ● Adviesprijs: Hfl. 248,-
<b>Model M3510</b> als model M3500 met extra ● Doorbeltest middels zoemer en LED ● Transistor hFE meting ● Adviesprijs: Hfl. 228,-	<b>Model M3530</b> als model M3500 met extra ● Doorbeltest middels zoemer en LED ● Transistor hFE meting ● Capaciteitsmeting ● Adviesprijs: Hfl. 268,-

Alle prijzen zijn incl. BTW  
 Leverbaar via de detailhandel. Bel voor dichtstbijzijnde dealer naar:

PROFESSIELE ELECTRONISCHE COMPONENTEN, MEETAPPARATUUR EN VOEDINGEN


## KLAASING ELECTRONICS B.V.

BENELUXWEG 27, 4904 SJ OOSTERHOUT, HOLLAND, TEL.: 01620 - 51400, TELEX 54598


 
### 'n Goede koop

- 6,5 MHz oscilloscoop met hoge gevoeligheid (10 mV)
- met bnc aansluiting
- 7,5 cm beeldscherm
- met P31 fosforlaag
- compleet met Nederlandstalige gebruiksaanwijzing
- externe triggeraansluiting
- moderne vormgeving
- 1 jaar garantie



NU **598,-**  
 incl. beschrijving.


**handykit** Hondsruglaan 93c  
 5628 DB Eindhoven  
 Telefoon 040-415547

#### ADVERTEERDERS INDEX Pag.

Fluke Nederland .....	2
Connector Amsterdam .....	6
Hartogs Rotterdam .....	6
MicroMind Antwerpen .....	6
De Boer Elektronika .....	7
Circuit Design Eindhoven .....	49
S. Fakkert Elektronika Zwolle .....	53
Radiobeurs .....	53
VES Ermelo .....	53
Elektro Daalmeijer Purmerend .....	53
TSN Dalfsen .....	53
KOK Leiden .....	53
Te Kaat Arnhem .....	53
Digiprop Elektronika Gouda .....	53
Radio Shack Elektronika Gouda .....	53
Modelbouw v.d. Wel Utrecht .....	54
Digi PVBA Oostende .....	54
Vogel's Eindhoven .....	54-56
Klaasing Electronics Oosterhout .....	56
Dirksen Elektronika Opleidingen Arnhem .....	59
Canon Nederland Weesp .....	60

# De diploma's van Dirksen staan bij het bedrijfsleven hoog aangeschreven!
 
## Een van de vele redenen om bij Dirksen te studeren



Wie verder wil komen in de wereld van de elektronica of automatisering, vindt bij Dirksen vele mogelijkheden in praktijk- en resultaatgerichte opleidingen. Het erkende opleidingsinstituut Dirksen is dé specialist op dit gebied. Dat merkt u aan de gedegen opzet van het cursusmateriaal, aan de intensieve begeleiding door onze docenten en aan de hoge waardering voor onze opleidingen vanuit bedrijfsleven en overheid. Maar een graadmeter voor de kwaliteit van de cursussen is zeker ook het grote aantal cursisten dat de opleiding met succes voltooit.

### Studeren in eigen tempo

De cursussen van Dirksen worden in principe schriftelijk gegeven. Hierdoor kunt u op ieder gewenst moment starten en in eigen tempo studeren. Thuis, maar met "praktijkhulp" van bijv.

onderdelenpakketten of oefensets. Daarnaast kunt u aanvullende mondelinge lessen volgen. Al met al redenen genoeg om meer informatie over de cursus van uw keuze aan te vragen.

#### Elektronica-opleidingen

- . Basis elektronicus
- . Praktische halfgeleidertechniek
- . Televisietechnicus
- . Computertechnicus
- . Meet- en regeltechnicus
- . Middelbaar elektronicus
- . Examenopleiding technicus NERG
- . Praktische digitale techniek
- . Digitale audio
- . Microprocessors/Microcomputers
- . Assembly programming 8080/8085 en interfacing
- . Basiskennis processorbestuurde systemen
- . Videotechniek
- . Zendamateur
- . Speelautomatentechniek

#### Informatica-opleidingen

- . Basic Programming
- . Pascal
- . Introductie computergebruik
- . Inleiding adm. automatisering
- . Basiskennis Informatica - 1 & 2
- . Bestandsorganisatie
- . Cobol T2
- . Basiskennis Wiskunde WO
- . Org. en Inf.verzorging S1
- . Systeemonderzoek S3



### Elektronica opleidingen Dirksen

Parkstraat 25, 6828 JC Arnhem  
Tel.: 085-451641 of vanuit België:  
00/31 85451641

Wat betreft het schriftelijk onderwijs erkend door de minister van onderwijs en wetenschappen bij beschikking d.d. 18-12-1974, kenmerk BVO/SFO 129.448.

**Bon**

Zend mij informatie en een proefles van de cursus(sen):

Naam: .....

Adres: .....

Postcode/Plaats: .....

Deze bon in een gesloten envelop, zonder postzegel, zenden naar: Elektronica opleidingen Dirksen, Antwoordnummer 677, 6800 WC Arnhem.

Of bel 085-451641

ook 's avonds en tijdens het weekend (antwoordapparaat).

44-HO-06CA



## Een uitwisselbaar geheugen met de afmetingen van een credit card?

Inderdaad. Canon's revolutionaire geheugenkaartjes zijn niet groter dan een credit card. En er is maar één echt draagbare computer waarin u ze gebruikt: de Canon X-07. Het is de enige draagbare computer - compleet met ingebouwd beeldscherm - met uitwisselbare geheugenkaarten.

U gebruikt Canon's revolutionaire geheugenkaartjes als extra geheugen of als kleine RAM schijf. Er zijn geprogrammeerde kaarten voor agenda's, tabellen en kleurgrafieken. Maar u kunt de X-07 óók voeden met een cassette of floppy disk!

De X-07 is om nog veel meer redenen uniek. De reeks eigenschappen is indrukwekkend: het heldere afleesvenster (thuis touwtrekken om de beeldbuis is verleden tijd!); Z-80 Microsoft Basic; geavanceerde interface systemen; een compacte printer voor duidelijke grafieken; een optische koppeling voor draadloze datatransmissie ...

Gegevens en programma's blijven altijd in het geheugen zitten, zèlf als u de machine uitschakelt. Zo bespaart de X-07 u tijd en ergernis. De Canon X-07. Voor zaken, studie of vrije tijd. Echt draagbaar. Wonderbaarlijk professioneel.

Stuur mij complete informatie over Canon X-07:

Naam .....

Adres .....

Postcode/Plaats .....

**Canon**

voor Nederland:  
Holland Systema bv  
Bloemendalerweg 30-42  
1382 KC WEESP

voor België:  
C.P. Bourg S.A.  
Rue de Franquenes 22  
1340 OTTIGNIES